

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Степаненко П.В.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ

*Рекомендовано Министерством образования и науки Украины в  
качестве учебного пособия для студентов специальности  
«Радиотехника» и курсантов высших военных учебных  
заведений*

Донецк, ДонГТУ 2000

**ВВЕДЕНИЕ**

С 79 Стефаненко Г.В. Электрические колебательные цепи. Учебное пособие. — Донецк: ДонНТУ, 2000. — 123 с.

**Рецензенты:**

Б.В.Паслен  
канд.техн.наук, доцент кафедры  
Военной подготовки ДонНТУ

Средства электронной техники отвечают и интенсифицируют умственный труд человека, позволяют создавать системы сбора, обработки хранения научной, производственной и других видов информации. Они обеспечивают автоматизацию производства, а также управление процессами, в которых вследствие их вредности или очень больших скоростей протекания (ядерная энергетика, космические полеты) человек непод面對ано участвовать не может.

Современная электроника - это одна из наиболее динамично развивающихся областей науки и техники. Ее достижения способствуют развитию научного и экономического потенциала страны, укреплению ее оборонспособности.

В.В.Кололяжний  
канд.техн.наук, доцент кафедры  
Электротехнологии и автоматики  
Керченского МГИ

Теория электрических цепей - является одним из фундаментальных разделов радиоэлектроники. В основу учебного пособия "Электрические колебательные цепи" положен учебный материал, способствующий устранению пробелов в базовой подготовленности студентов (физика", "электроника", изучаемые на первом курсе университета), и который они должны изучить для успешного овладения содержанием базовых модулей личной жизни.

С целью обеспечения усвоения материала в пособии широко используются графические построения и схемы типовых радиотехнических устройств.

Рассматриваются физические процессы, происходящие в электрических колебательных цепях. Предназначено для самостоятельной работы студентов и курсантов высших учебных заведений.

**ISBN 966-7559-35-1**

# ПАВА ПЕРВАЯ

## ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

### § 1.1. Переменный синусоидальный ток

Переменными называются такие электрические величины ( $i$ ,  $i$ ,  $e$ ), которые и величина которых меняется с течением времени, (в частности может меняться только величина)

График зависимости переменного тока от времени называется развернутой (временной) диаграммой. Обычно, под переменными токами понимают периодические, которые через равные промежутки времени повторяют полный цикл своих изменений.

В радиотехнике имеют дело о синусоидально изменяющимися величинами (рис. 1).

Это объясняется тем, что при изменении ЭДС по закону синуса, вызванный ею ток, также изменяется по синусоидальному закону.

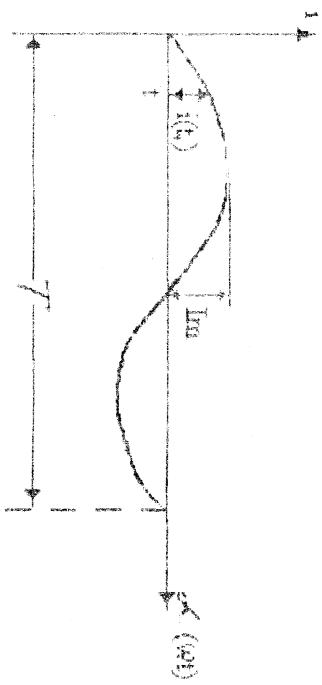


Рис. 1

Где:

$e$  — индуцированная ЭДС;

$B$  — магнитная индукция;

$i$  — активная длина проводника;

$V$  — линейная скорость проводника;

$\alpha$  — угол, под которым проводник пересекает магнитные линии.

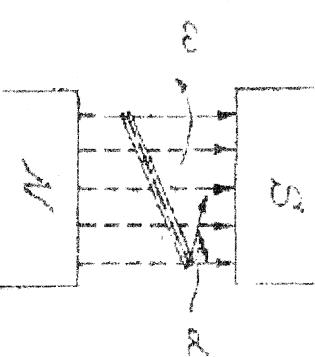


Рис. 2

Численное значение ЭДС будет максимальным тогда, когда  $\sin \alpha = 1$

В этом случае:

$$e = B * i * V = E_m \quad (1.2)$$

где  $E_m$  амплитуда индуцированной ЭДС.

Тогда выражение (1) будет иметь вид

$$e = E_m \sin \alpha \quad (1.3)$$

При вращении контура в однородном магнитном поле (рис. 2) в нем индуцируется ЭДС, величина которой определяется законом электромагнитной индукции:

$$e = B * i * V * \sin \alpha \quad (1.1)$$

Если контур вращается в магнитном поле с постоянной угловой скоростью  $\omega$ , то угол  $\alpha$  пропорционален

временем, т.е.  $\alpha = \omega t$ , т.о. та

$$e = E_m \sin \alpha t \quad (1.4)$$

### § 1-2. Основные параметры синусодального тока.

К основным параметрам синусодального тока относятся (рис. 1):

1. Мгновенное значение переменного тока  $i(e, t)$  – это величина переменного тока, соответствующая данному моменту времени.
2. Амплитудное значение  $i_m(U_m, E_m)$  – это максимальное значение переменного тока, которого он достигает в процессе изменения.

3. Первый  $T$  – это промежуток времени, в течение которого ток совершает полный цикл своих изменений. Измеряется в сек. За период ток достигает амплитудного значения дважды.

4. Частота  $f$  – это величина обратная периоду, т.е. это число полных периодов, совершаемых током за 1 сек.

$$1 \text{ Гц} = 10^3 \text{ Гц}, 1 \text{ МГц} = 10^6 \text{ Гц};$$

$$1 \text{ Гц} = 10^9 \text{ Гц}, 1 \text{ ТГц} = 10^{12} \text{ Гц}.$$

Ответ:

$$\omega t = 2\pi; \alpha = 2\pi f t = 2\pi f \quad (1.5)$$

6. Начальная фаза  $\psi$  – это величина угла, определяющая мгновенное значение тока в начальный момент времени ( $t=0$ ).

$$i = I_m * \sin \alpha t;$$

В простейшем случае синусодальный ток выражается формулой

На рис.3 токи  $i_1$  и  $i_2$  отличаются только началом отсчета. Они сдвинуты относительно друг друга на какой-то угол.

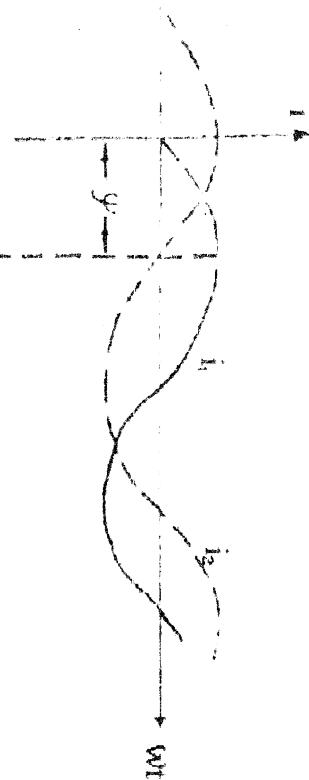


Рис.3

Для характеристики переменного тока вводится еще понятие круговой (угловой) частоты –  $\alpha$ .

Ток, у которого положительная амплитуда появляется раньше, чем у другого, считается опережающим по фазе.

Тогда мгновенное значение тока будет равно:

$$i = I_m * \sin(\alpha t + \psi) \quad (1.6)$$

где  $(\alpha t + \psi)$  – фаза тока,

$\psi$  – начальная фаза.

С учетом этого токи (рис. 3) могут быть записаны в следующем виде:

$$i_1 = I_{m1} * \sin \alpha t; (\psi_1 = 0)$$

$$i_2 = I_{m2} * \sin(\alpha t + \pi/2); (\psi_2 = \pi/2)$$

7. Сдвиг фаз  $\Phi$  – это разность начальных фаз двух изменяющихся величин

$$\Phi = \Phi_2 - \Phi_1, \quad (1.7)$$

Если два тока одновременно достигают своих нулевых и максимальных значений, то они совпадают по фазе. В отличии от начальной фазы, разность фаз не зависит от выбора начала отсчета.

8. Действующее значение переменного тока  $I$ . (рис. 4).

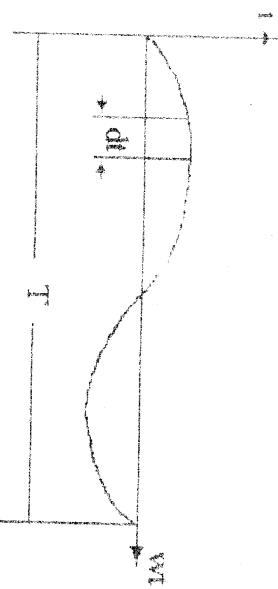


Рис. 4

Действующее значение переменного тока равно величине такого постоянного тока, который за время, равное периоду  $T$  переменного тока, выделил в том же сопротивлении такое же количество тепла, что и переменный ток.

За бесконечно малый промежуток времени  $dt$ , в течение которого ток, протекающий по сопротивлению, можно считать постоянным, выделяется количество тепла

$$dQ = i^2 R dt$$

Количество тепла, выделенное за период

$$Q(t) = \int_0^T i^2 R dt = R \int_0^T i^2 dt$$

(1.8)

Если подождать, что через ток же сопротивление  $R$  в течение того же промежутка времени  $T$  про текал постоянный ток  $I$ , при чем количество тепла выделилось то же  $Q$ , то

$$Q = I^2 R T$$

Приравняем равенства (9) и (8):

$$I^2 R T = R \int_0^T i^2 dt \quad (1.9)$$

Отсюда:

$$I^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt \quad (1.10)$$

Подставим значение  $i = Im \sin \omega t$  в выражение (10).  
Получим:

$$I = Im \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2 \omega t dt} \quad (1.11)$$

Т.к.  $\sin^2 \omega t = 1/2 - \cos 2\omega t / 2$ , то

$$\int_0^T \sin^2 \omega t dt = \frac{1}{2} T - \frac{1}{2} \int_0^T \cos 2\omega t dt = \frac{T}{2}$$

Поставим вычисленный интеграл в выражение (11). Тогда действующее значение переменного тока

$$I = Im / \sqrt{2} = 0.707 * Im \quad (1.12)$$

Такое же соотношение справедливо для действующих значений ЭДС и напряжений

$$U = Um / \sqrt{2} \quad (1.12a)$$

$$E = Em / \sqrt{2} \quad (1.12b)$$

Приборы, предназначенные для измерения напряжения и тока, дают показания действующих значений.

9. Среднее значение переменного тока  $I_{cp}$ . Среднее значение переменного тока равно величине такого постоянного тока, при котором за время равное  $1/2T$ , через поперечное сечение проводника проходит то же количество электричества, что и при переменном токе.

$$I_{cp} = 0,637 * Im \quad (1.13)$$

Аналогично для ЭДС и напряжения

$$U_{ср} = 0,637 * U_m \quad (1,13_6) \quad E_{ср} = 0,637 * E_m \quad (1,13_5)$$

Эти величины используются при рассмотрении выпрямительных схем.

### § 1-3 Графическое изображение синусоидальных величин

На практике при расчетах цепей переменного тока часто приходится синтезировать и вынуждать синусоидальные величины с различными начальными фазами и амплитудами.

Графическое или тригонометрическое решение трудаосимко и не обеспечивает постоянной точности. Синусоидальные величины можно изображать вращающимися векторами (рис. 5).

Пусть задан ток, изображенный на развернутой диаграмме

$$I = I_m \sin \omega t$$

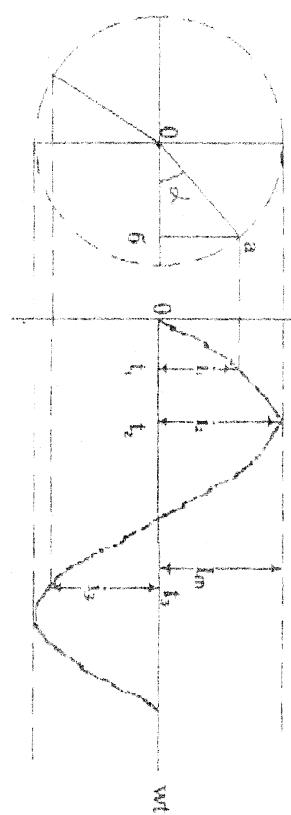


Рис. 5

В прямоугольной системе координат изображим радиус-вектор, равный амплитудному значению тока  $I_m$ , и совместим его с осью абсцисс ( $\varphi=0$ ).

Мыслем, что в момент  $t=0$  вектор начал вращаться вокруг т. 0 с постоянной скоростью  $\omega$ .

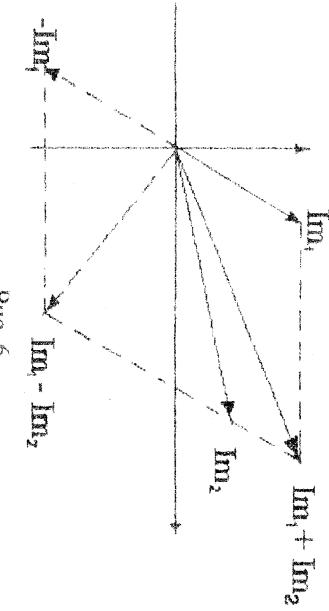


Рис. 6

Следовательно, это есть мгновенное значение тока для момента  $t$ . Таким же образом можно определить мгновенные значения для моментов  $t_2$ ,  $t_3$ .

Для случая, если в момент  $t=0$  вектор  $Im$  составляет угол с положительным направлением оси абсцисс, то он имеет начальную фазу  $\psi$

$$I = Im \sin (\omega t + \psi)$$

Таким образом, из анализа рис. 5 можно сделать выводы:

1. Длина вектора выражает амплитуду синусоиды.

2. Скорость вращения вектора равна угловой частоте  $\omega$ .

3. Угол, образованный вектором с положительным направлением оси абсцисс, равен начальной фазе  $\psi$ .

Совокупность двух и более векторов, изображающих синусоидальные величины одной частоты в начальный момент времени, называется векторной диаграммой.

Сложение (вычитание) векторов производится по правилу параллелограмма (рис. 6).

### § 1.4. Цепь переменного тока с активным сопротивлением.

В отличие от сопротивления проводника постоянному току (омическое) сопротивление его переменному току называют активным. Оно несколько больше омического сопротивления ( $R_0 = \rho * l / S$ ). Это объясняется паразитным поверхностного эффекта (рис. 7).

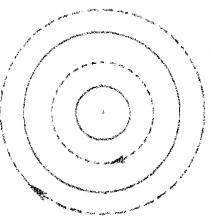


Рис.7

Цилиндрический провод представлен элементарными проводниками одинакового сечения. Их сопротивлениям постоянному току одинаковы. Эти проводники замкнуты магнитными линиями, причем наибольшее число линий скапливается у провода.

При переменном токе в каждом проводнике возникает ЭДС, препятствующая изменению тока

Очевидно, максимальна ЭДС будет в центре провода, что приведет к первоначальному распределению тока, с увеличивающейся плотностью к периферии. Понесенное сечение провода как бы уменьшается, а сопротивление его увеличивается.

Активенным сопротивлением в цепи переменного тока называют сопротивление, в котором происходит необратимый процесс превращения электрической энергии в тепловую (рис. 8).



Рис.8

Источник электрической энергии обладает переменным сопротивлением напряжением

$$U = U_m \sin \omega t$$

( $\varphi=0$ )

$\omega$  - угловая частота,

от - фаза напряжения,

$t$  - время,

$U_m$  - амплитуда напряжения

Для мгновенных значений  $U$  и  $i$  справедливы в данном случае законы Ома, Кирхгофа, Льюиса, т.к. переменный ток в цепи времени  $\Delta t$  можно рассматривать, как постоянный. Следовательно:

$$i = U/R = U_m/R * \sin \omega t = I_m \sin \omega t \quad (1.14)$$

Таким образом, напряжение и ток в цепи с активным сопротивлением изменяют по фазе (т.е. одновременно достигают нулевых и максимальных значений).

Это иллюстрируется векторной и развернутой диаграммами (рис. 9).

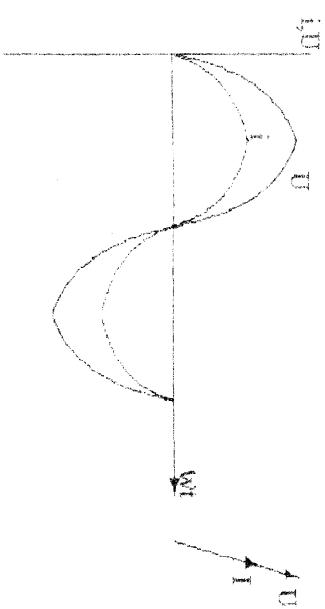


Рис.9

Из закона Ома для цепи с активным сопротивлением:

$$Im = U_m/R \quad (1.15)$$

Разделив обе части (1.15) на  $\sqrt{2}$ , получим закон Ома для действующих значений:

$$I = U/R \quad (1.16)$$

Действующее значение тока в цепи с активным сопротивлением равно действующему значению напряжения, деленному на сопротивление пети.

Мгновенная мощность в цепи с активным сопротивлением равна произведению мгновенного значения напряжения и мгновенного значения тока для произвольно выбранного момента времени

$$P = U*I \quad (1.17)$$

Мгновенная мощность характеризует скорость преобразования электрической энергии в другой вид энергии (в данном случае в тепловую).

$$U = U_m * \sin \omega t \quad I = I_m * \sin \omega t \quad (1.17)$$

$$P = U_m * \sin \omega t * I_m * \sin \omega t = U_m * I_m * \sin^2 \omega t \quad (1.18)$$

Т.е. мгновенная мощность меняется по нелинейному закону

$$U_{i,p}$$

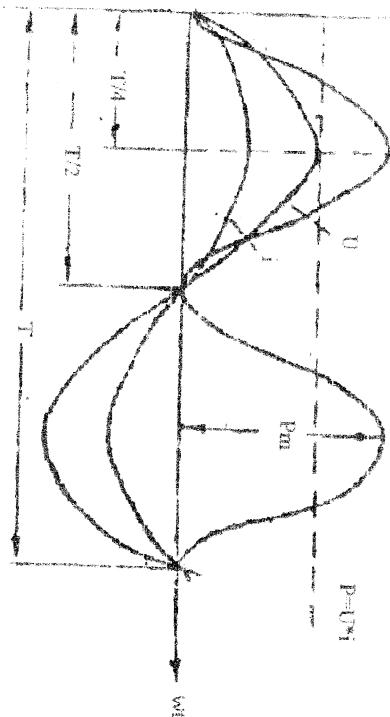


Рис. 10.

Мощность положительна при  $t > 0$  и при  $t < 0$ , т.к. электрическая энергия превращается в тепловую независимо от направления тока в цепи.

Преобразуем выражение (1.18), учитывая, что  $\sin^2 \omega t = (1 - \cos 2\omega t) / 2$

$$P = U_m * I_m * \cos 2\omega t \quad (1.19)$$

По величине мгновенная мощность изменяется от нуля до максимального значения.

Из выражения (1.19) следует, что мгновенная мощность равна сумме двух величин, постоянной  $U_m * I_m$  и переменной  $U_m * I_m * \cos 2\omega t$ .

Средняя (активная) за период мощность пети с активным сопротивлением равна произведению действующих значений напряжения и тока.

$$\bar{P} = \bar{U} = I^2 R = U^2 / R \quad (1.20)$$

Активная мощность характеризует среднюю скорость преобразования электрической энергии в тепловую, механическую и т.д.


Следует отметить, что в пети переменного тока с активным сопротивлением энергия от источника подается к потребителю двумя импульсами за период.

$$U_{i,p}$$

Выход

1. Напряжение и ток в цепи с активным сопротивлением совпадают по фазе.

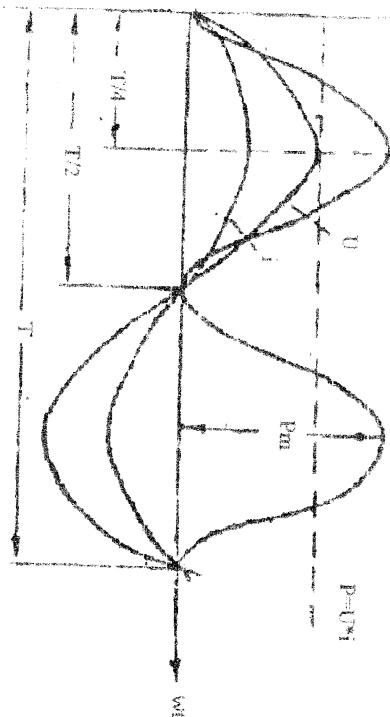2. Активная (средняя за период) мощность полностью расходуется в активном сопротивлении и преобразуется в тепловую энергию.



Пусть в идеальной катушке ( $R=0, C=0$ ) протекает переменный ток  $i$  (рис. 11).

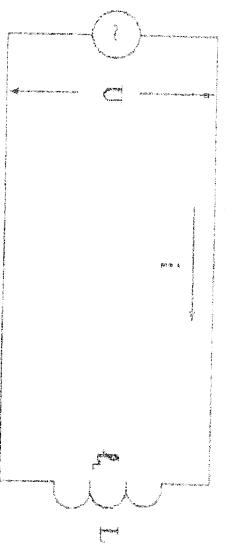


Рис. 11.

Этот ток создает в катушке переменный магнитный поток, который индуцирует в ней ЭДС самоиндукции, пропорциональную скорость изменения тока.

$$\epsilon_L = -L \cdot di/dt \quad (1.21)$$

где  $L$  - индуктивность катушки,

$di/dt$  - скорость изменения тока.

Согласно второму закону Кирхгофа приложенное напряжение подчинено уравнению ЭДС самоиндукции

$$U + \epsilon_L = 0 \quad (1.22)$$

Тогда напряжение приложено к индуктивности

$$U = -\epsilon_L = L \cdot di/dt \quad (1.23)$$

Подставим в выражение (23) мгновенное значение тока:

$$U = L \cdot d(i_m * \sin \omega t)/dt = \omega * L * i_m * \cos \omega t = U_m * \cos \omega t \quad (1.24)$$

так  $U_m = \omega * L * i_m$  - амплитудное значение напряжения.

На основании формул 22, 23, 24 построим развернутые и векторные диаграммы тока, напряжения и ЭДС самоиндукции (рис. 12а и 12б)

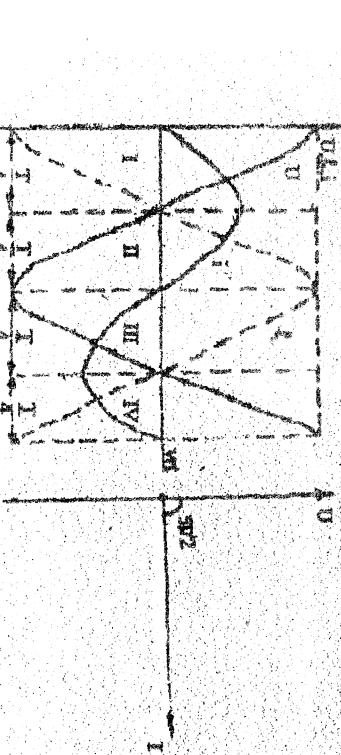


Рис. 12

Из развернутой диаграммы видно, что скорость изменения тока  $di/dt$  имеет максимальное значение в те моменты времени, когда ток равен нулю.

В эти моменты ЭДС самоиндукции также максимальна. В моменты, когда ток достигает максимального значения  $i_m$  скорость его изменения  $di/dt$  стремится к нулю и, следовательно, ЭДС самоиндукции  $\epsilon_L = 0$ .

Направление ЭДС определяется правилом Ленца: при увеличении тока ЭДС самоиндукции направлена поперек току и противостоит его увеличению, при уменьшении тока ЭДС самоиндукции, противодействуя его уменьшению, имеет одинаковое с ним направление.

Из диаграмм видно, что в цепи переменного тока с индуктивностью, например, приложенное к ее зажимам, опережает по фазе протекающий ток на угол  $\pi/2$  и опережает по фазе ЭДС.

самондукции на угол  $\varphi$ . Физический смысл срыва фаз объясняется действием ЭДС самондукции, задерживающей изменение тока при изменении приложенного напряжения.

Из формулы (24) следует, что напряжение  $U$  достигает максимального значения  $U_m$  при  $\sin(\omega t + \pi/2) = 1$  и тогда

$$U_m = \omega L \cdot I_m$$

Разделив левую и правую часть последнего равенства на  $\sqrt{2}$ , получим:

$$U = \omega L \cdot I_0 \cdot \sin(\omega t), \quad (1.25)$$

Формула (25) является законом Ома для действующих значений тока и напряжения.

Выражение  $\omega L$ , находящееся в знаменателе формулы, называется индуктивным сопротивлением ( $X_L$ )

$$X_L = \omega L = 2\pi fL, \quad (1.26)$$

Индуктивное сопротивление – это условное сопротивление, которое учитывает противодействие ЭДС самондукции изменения переменного тока, другими словами это есть проявление реакции индуктивности на периодические изменения тока.

График изменения индуктивного сопротивления в зависимости от частоты тока представлен на рис. 13. Индуктивное сопротивление катушки прямо пропорционально частоте тока.

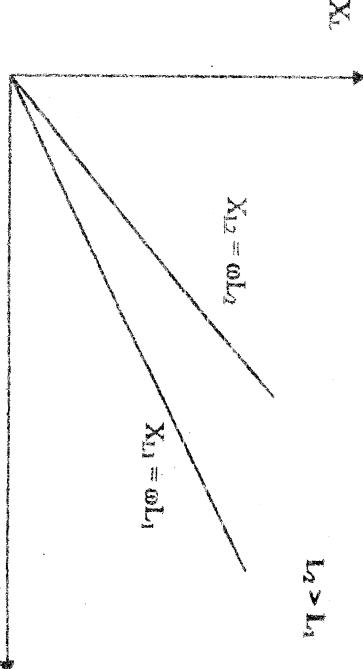


Рис. 13

Мгновенная мощность  $P$  в активной цепи равна произведению мгновенных значений тока и напряжения

$$P = U \cdot i = U_m \cdot \sin(\omega t + \pi/2) \cdot I_m \cdot \sin \omega t = U_m \cos \omega t \cdot I_m \sin \omega t = U \cdot I \cdot \sin 2\omega t \quad (1.27)$$

Из формулы (27) следует, что мгновенная мощность есть величина синусоидальная, изменяющаяся с двойной частотой по сравнению с частотой тока и напряжения.

График изменения мгновенной мощности для цепи с индуктивностью показан на рис. 14.

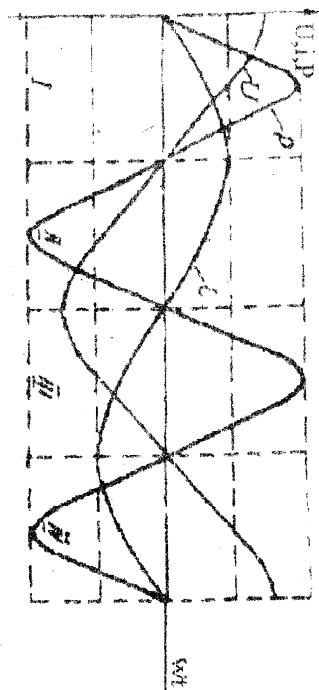


Рис. 14.

В первую и третью четверти периода (I и III) мгновенная мощность есть величина положительная, что является следствием произведения одинаковых по знаку тока и напряжения.

За это время катушка забирает энергию от генератора и запасает ее в своем магнитном поле

$$W_L = 1/2 I^2 m / 2. \quad (1.28)$$

Во вторую и четвертую четверти периода (II и IV) мгновенная мощность – есть величина отрицательная. За это время энергия, запасенная в катушке, возвращается в генератор.

Среди за период (активная) мощность равна нулю  $P_{av} = 0$ . Это значит, что в цепи с индуктивностью проходит периодический обмен энергией между генератором и катушкой без преобразования электрической энергии в тепловую, механическую в другие виды энергии.

Такой обмен характеризуется реактивной мощностью, которая в отличие от активной измеряется в вольт-ампер реактивный (VAR),

$$Q_L = U_L I = I^2 \omega L \quad (1.29)$$

Выходы

1. В цепи с индуктивностью ток отстает от приложенного напряжения на угол  $\varphi = \pi/2$ .

2. Между генератором и катушкой проходит обмен энергии, активная мощность равна нулю.

Рассмотрим, как должно изменяться напряжение на зажимах цепи, если в ней протекает синусоидальный ток  $i = Im * \sin \omega t$

$$\text{Это напряжение расходится одновременно в активном и индуктивном сопротивлениях.}$$

$$U = U_L + U_R = U_L \sin(\omega t + \pi/2) * U_R \sin \omega t \quad (1.30)$$

Произведем векторное сложение этих напряжений для действующих значений. За исходный вектор примем вектор тока (рис. 16).


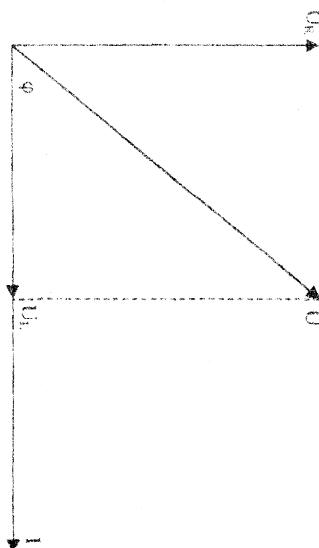


Рис. 16
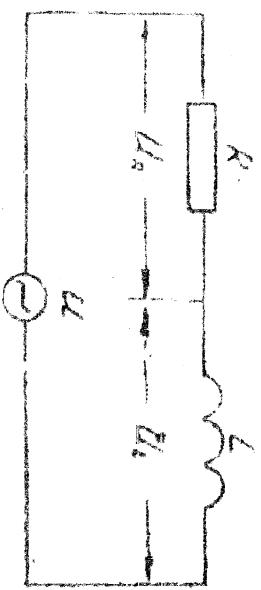
### § 1.6. Цепь переменного тока с индуктивностью и активным сопротивлением.

Реальная катушка индуктивности обладает некоторым активным сопротивлением  $R$ , которое преобразует энергию. Она может быть представлена в виде цепи с последовательно соединенным активным сопротивлением и индуктивным сопротивлением (рис. 15).



$$U = Um * \sin(\omega t + \varphi) \quad (1.31)$$

Выделим из векторной диаграммы треугольник напряжений (рис. 17а) и определим соотношение между напряжениями.

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_L^2} \quad (1.32)$$

Рис. 15

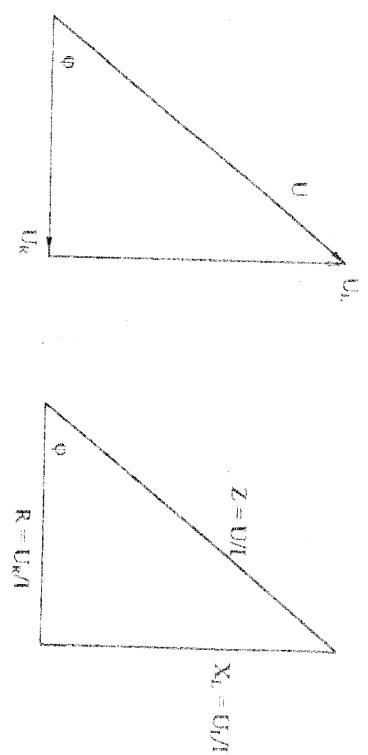


Рис. 17  
Б)

Разделив стороны треугольника напряжений на величину тока, получим треугольник сопротивлений (рис. 17б). Из треугольника имеем:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \quad (1.33)$$

где  $Z$  - полное сопротивление цепи.

Тогда закон Ома для цепи с  $R, L$  записывается следующим образом:

$$I = U/Z = U/\sqrt{R^2 + X_L^2} = U/\sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \quad (1.34)$$

Угол сдвига фазы  $\phi$  между током и напряжением

$$\phi = \arccos R/Z = \arctg X_L/R = \arcsin X_L/U \quad (1.35)$$

Графическая диаграмма тока и напряжения изображена на рис. 18.

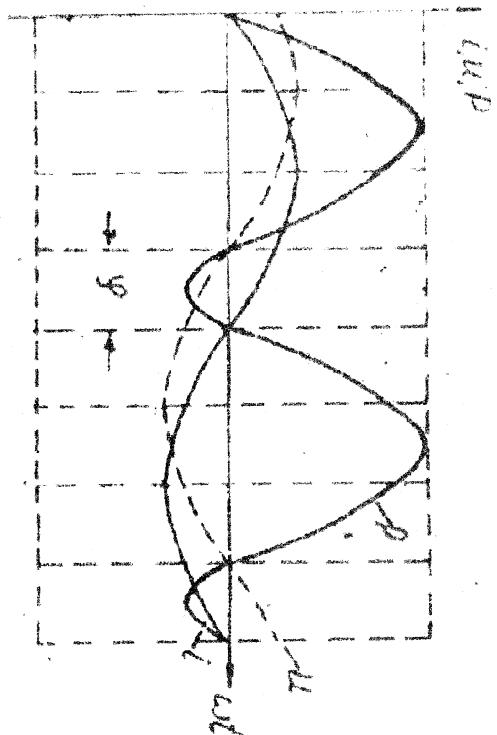


Рис. 18

Мгновенная мощность, развязываемая током в цепи  $R, L$ , равна

$$P = U*I = U_m*\sin(\omega t + \phi)*I_m\sin(\omega t) = (U_m*I_m)/2 * \cos(\phi) - (U_m*I_m)/2 * \cos(2\omega t + \phi) = U_m*I_m\cos\phi - U_m*I_m\cos(2\omega t + \phi) \quad (1.36)$$

Таким образом мгновенная мощность равна сумме двух величин:

- а) постоянной  $U_m*I_m\cos\phi$   
б) переменной  $(U_m*I_m)\cos(2\omega t + \phi)$  изменяющейся с удвоенной частотой.

Из графика изменения мгновенной мощности (рис. 18) можно видеть, что плоская, ограниченная кривой мощности и осью абсцисс, выражает расходованную энергию, поступающую от генератора к потребителю (положительные значения) и от потребителя к генератору (отрицательные значения). Преобразование положительных значений энергии свидетельствует о наличии не обратного процесса преобразования электрической энергии в другие виды энергии.

### § 1-7. Цепь переменного тока с ёмкостью.

Это обусловлено, наименем в цепи активного сопротивления, на котором расходуется активная мощность

$$P = U * I * \cos \varphi \quad (1.37)$$

где  $\cos \varphi$  – коэффициент мощности.

Коэффициент мощности можно определить из формулы (35)

$$\cos \varphi = R/Z = R/\sqrt{R^2 + X_L^2} \quad (1.38)$$

Следовательно, чем больше активное сопротивление, тем больше активная мощность, расходуемая в цепи. В пределе, когда

$$X_L = 0 \quad \text{и} \quad Z = R, \cos \varphi = 1$$

Кроме активной мощности в цепи действует реактивная мощность

$$Q = U * I * \sin \varphi \quad (1.39)$$

Величина произведения  $U * I$  называется полной мощностью

$$S = U * I \quad (1.40)$$

Между полной, активной и реактивной мощностями существует соотношение

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (1.41)$$

При наличии переменного напряжения на ёмкости, величина заряда также будет переменное. При увеличении заряда на ёмкости ток проекает в одну сторону, при уменьшении в другую.

Тогда мгновенное значение переменного тока

$$i = dq/dt \quad (1.42)$$

Учитывая, что  $dq = C du/dt$ , можно записать

$$i = C du/dt \quad (1.43)$$

Таким образом, ток в цепи с ёмкостью пропорционален скорости изменения приложенного напряжения

Полагаем значение напряжения  $u$  в выражение (43)

$$i = C d(Um * \sin \omega t)/dt = Um * \omega C * \cos \omega t = Im * \sin(\omega t + \pi/2) \quad (1.44)$$

где  $Im = Um * \omega C$

Сравнивая выражения тока и напряжения можно сделать вывод: ток протекающий через ёмкость, опережает по фазе приложенное напряжение на угол  $\varphi = \pi/2$  (рис. 20).

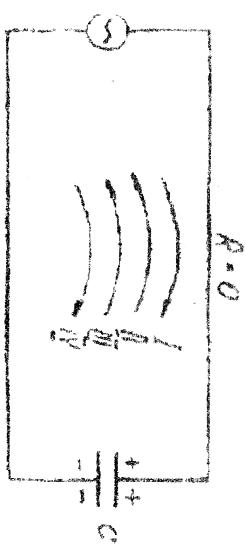


Рис. 19

Однако, как будет меняться ток в ёмкости, если к зажимам цепи подключено синусoidalное напряжение (рис. 19)

$$U = Um * \sin \omega t$$

Таким образом, сдвиг фаз объясняется противодействием ЭДС емкости конденсатора переменному току.

Перенесем выражение (44а) в действующих значениях, разделив левую и правую часть равенства на  $\sqrt{2}$ :

$$U = I * 1/\omega C; \quad I = U / 1/\omega C = U/X_C \quad (1.45)$$

$$\text{т.е. } X_C = 1/\omega C = 1/2\pi f C$$

Выражение (45) есть закон Ома для цепи с емкостью, замкнутой сопротивлением ёмкости.

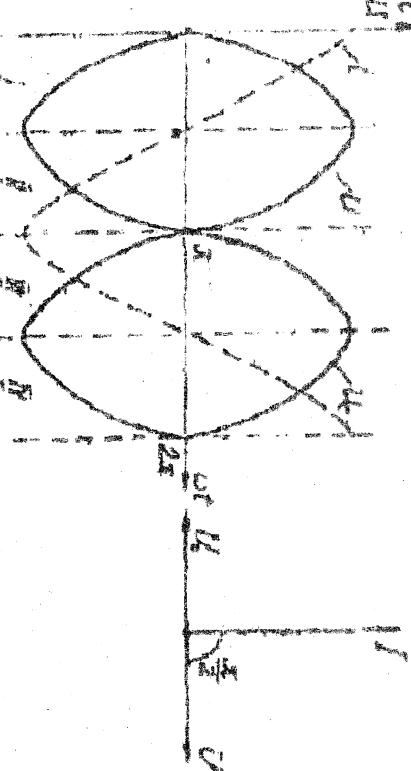


Рис. 20

Физический смысл состоит в том, что наибольшая скорость изменения напряжения имеет место при пересечении графиком  $U(t)$  оси абсцисс. Это соответствует максимальному значению тока.

В первую четверть периода напряжение возрастает, конденсатор заряжается и направление тока совпадает с направлением приложенного напряжения.

Напряжение же на заряженном конденсаторе ( $U_C$ ) направлено встречно приложеному (против ЭДС).

При  $\phi = \pi/2$  конденсатор полностью заряжается и  $I=0$ .

Во второй четверти конденсатор начинает разряжаться (т.к. напряжение источника убывает), что вызывает ток противоположного направления.

В третий четверти конденсатор перезаряжается и ток убывает, сохраняя знак, который был во II четверти.

В четвертой четверти напряжение источника уменьшается и конденсатор разряжается, ток при этом меняет знак.

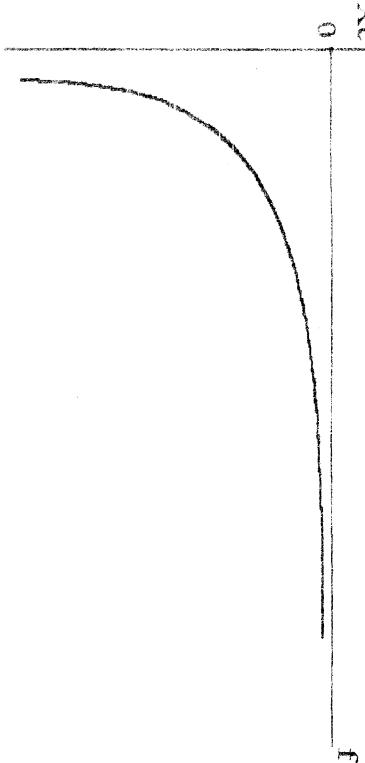


Рис. 21

Условие емкостное сопротивление считают отрицательным (в отличие от индуктивного), потому оно изображается ниже оси абсцисс.

Определим мгновенную мощность в цепи.

$$P = U_i I_i = U_m * \sin \phi t * I_m * \cos \phi t = (U_m * I_m)/2 * \cos \phi t * \sin \phi t = U_1 * I_1 * \sin 2\phi t \quad (1.47)$$

Активная мощность (средняя за период) для цепи с емкостью равна нулю.



Рис. 22

Из выражения (47) видим, что мгновенная мощность в цепи "С" изменяется по синусоидальному закону с частотой, в два раза большей частоты приложенного напряжения (рис. 22).

В первой и третьей четверях периода конденсатор заряжается и энергия от генератора поступает к потребителю (конденсатору)

$$\text{Энергия конденсатора } W_C = \frac{1}{2} C * U_{\text{R}}^2 \quad (4.48)$$

во второй и четвертой четверях периода конденсатор разряжается и энергия возвращается к генератору.

Таким образом, в цепи происходит периодический обмен энергии между генератором и потребителем, без прерывания ее в течение всего периода.

Величина общей энергетики характеризуется максимальным значением мгновенной мощности этой цепи и называется реактивной мощностью конденсатора.

$$Q_C = U_m * I_m = U_m^2 * \omega C \quad (4.49)$$

### Выходные

1. В цепи переменного тока с емкостью ток опережает приложенное напряжение на угол  $\varphi = \pi/2$
2. Активная мощность равна нулю. Происходит обмен энергией между конденсатором и генератором

§ 1-8. Цепь переменного тока с последовательным включением емкости и активного сопротивления



Рис. 23

Рассмотрим, как должно изменяться напряжение, приложенное к цепи, если под его воздействием в цепи протекает синусоидальный ток (рис. 23)

$$i = I_m * \sin \omega t$$

При этом на элементах цепи образуются падения напряжения

$$U_R = U_m * \sin \omega t \quad \text{и} \quad U_C = U_m * \sin(\omega t - \pi/2)$$

Согласно второму закону Кирхгофа напряжение на зажимах цепи

$$U = U_R + U_C$$

импеданта "Z" называется полным сопротивлением цепи и изменяется в

виде формулы

величины "Z", а также угол сдвига фаз  $\varphi$  легко можно определить из



Рис.24

Производится сложение действующих значений этих величин геометрически на векторной диаграмме, приняв вектор тока за исходный (рис. 24).

Из диаграммы видно, что в цепи "RC" ток опережает приложенное напряжение на угол  $90^\circ > \varphi > 0^\circ$ . Чем больше величина активного сопротивления по сравнению с ёмкостью, тем ближе угол сдвига фаз к 0.

Тогда математическое выражение для напряжения источника будет иметь вид:

$$U = U_m * \sin(\omega t - \varphi) \quad (1.50)$$

Из полуичинистого треугольника напряжений определим напряжение источника:

$$U = \sqrt{(IR)^2 + (IX_C)^2} = \sqrt{R^2 + X_C^2} = I * Z \quad (1.51)$$

откуда

$$I = U/Z, \text{ где } Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \quad (1.52)$$

Выражение (51) является законом Ома для "RC" цепи, а

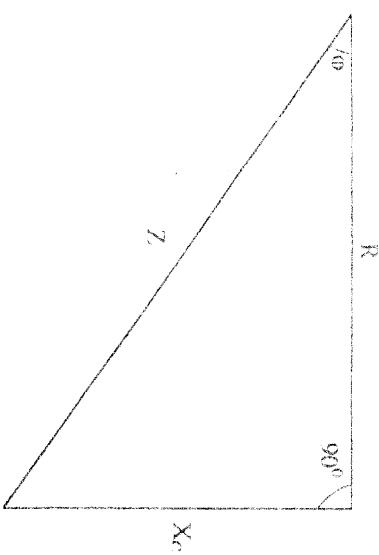


Рис. 25

Угол сдвига фаз зависит от соотношения сопротивлений  $R, X_C$   
 $\varphi = \arcsin X_C/Z = \arccos R/Z = \arctg X_C/R$   $(1.53)$

Определим мгновенную мощность в цепи "RC".

$$P = U * I = U_m * \sin(\omega t - \varphi) * I_m * \sin \omega t = \frac{1}{2} [U_m * I_m * \cos \varphi - U_m * I_m * \cos(2\omega t - \varphi)] = U * I * \cos \varphi - U * I * \cos(2\omega t - \varphi) \quad (1.54)$$

Значит, мощность в цепи "RC" складывается из постоянной составляющей и переменной, которая изменяется с частотой, в два раза большей частоты приложенного напряжения.

График изменения мощности в цепи "RC" представлен на рис. 26.

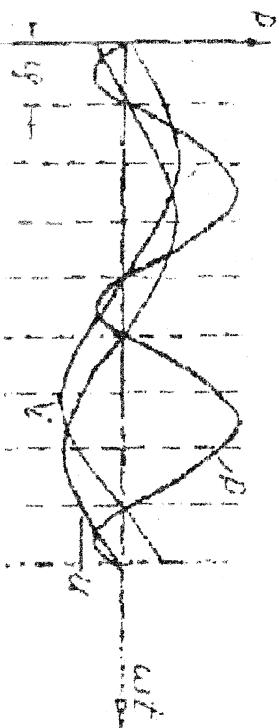


Рис.26

Таким образом, график мгновенной мощности представляет несущую компоненту фундаментальной.

Постоянная составляющая является активной мощностью (средняя за период), выделяющейся на сопротивлении  $R$ .

$$\pi = U * \cos \phi \quad (1.55)$$

Переменная составляющая является реактивной мощностью (средняя за результатом величины обменной энергии между генератором и конденсатором).

Шага, отображенном графиком, мгновенной мощности выражает энергию, поступающую от генератора к потребителю (положительные значения) и от потребителя к генератору (отрицательные). Присоединение помехоподавляющих элементов сопоставляется с наличием процесса преобразования электрической энергии в тепловую.

Угол сдвига фаз  $\phi$  соответствует той части периода, когда энергия возвращается к генератору.

Чем меньше фаза, тем более цессионно используется мощность генератора (чем ближе по характеру к активной).

Величина  $\cos \phi$  называется коэффициентом мощности. В зависимости от величины  $\cos \phi$  активная мощность изменяется от 0 ( $\phi = \pi/2$ ) до максимального значения  $U I$  ( $\phi = 0$ ).

$$\pi = U I * \cos \phi$$

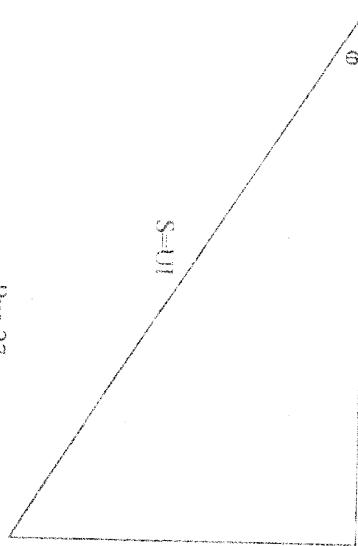


Рис.27

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (1.56)$$

Коэффициент мощности

$$\cos \phi = P/S \quad (1.57)$$

#### ВЫВОДЫ:

В цепи переменного тока с "RC":

1. Ток опережает приложенное напряжение на угол  $\pi/2 > \phi > 0$

2. Часть мощности источника безвозвратно расходуется в активном сопротивлении, превращаясь в тепловую энергию (активная мощность). Другая часть мощности колеблется между источником и конденсатором (реактивная мощность).

§ 1-9. Цепь переменного тока о последовательно соединенными индуктивностью, емкостью и активным сопротивлением ( $R, L, C$ ).

Определим напряжение на зажимах цепи (рис.28), если в ней протекает синусоидальный ток  $i = I_m * \sin \omega t$

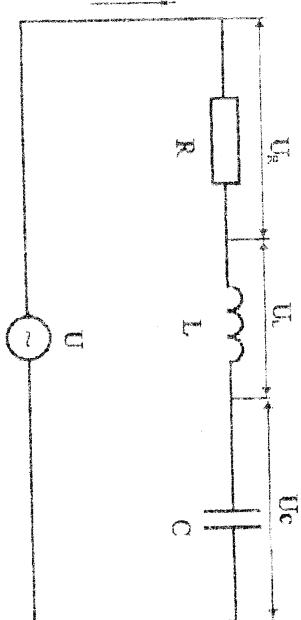


Рис.28

Результатирующее напряжение равно сумме мгновенных значений действующего тока, индуктивного  $U_L$  и емкостного  $U_C$  падений напряжений.

Полной мощности соответствует гипотенуза треугольника.

$$U = U_R + U_L + U_C = U_{\text{mR}} * \sin(\omega t) + U_{\text{mL}} * \sin(\omega t + \pi/2) + U_{\text{mc}} * \sin(\omega t - \pi/2)$$

Действующее значение напряжения на зажимах цепи определяется как геометрическая сумма действующих значений напряжений на активном сопротивлении, индуктивности, емкости:

$$U = U_R + U_L + U_C$$

Произведем геометрическое сложение этих векторов.

В данной сети возможны три случая:

$$1. X_L > X_C$$

$$2. X_C > X_L$$

$$3. X_L = X_C$$

Построим векторную диаграмму для 1-го случая (рис. 29а)

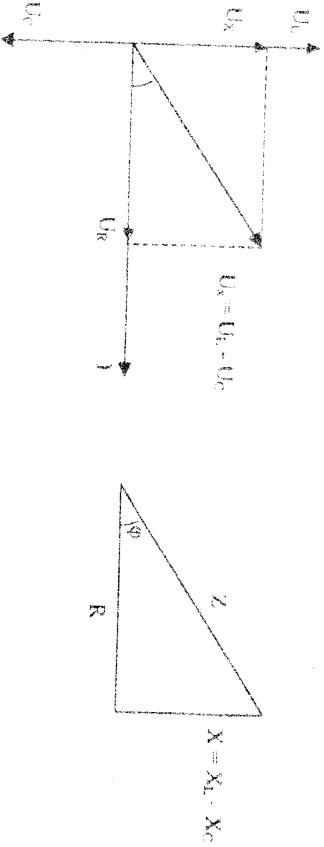


Рис.29

Условимся разность между индуктивным и емкостным напряжениями наложения именовать реактивным напряжением  $U_X = U_L - U_C$ .

Из векторной диаграммы видно, что напряжение на зажимах цепи перекает по фазе ток на угол  $\varphi$ . Цепь имеет индуктивный характер. Угол сдвига фаз положительный. Значит, для того, чтобы в цепи проходил ток  $i = I_m \sin \omega t$ , напряжение на зажимах цепи должно изменяться так:

$$U = U_{\text{m}} * \sin(\omega t + \varphi)$$

Если векторную диаграмму построить для второго случая, то напряжение на зажимах цепи будет отставать по фазе от тока на угол  $\varphi$ .

Цепь будет иметь емкостный характер.

Если стороны треугольника напряжений разделить на величину тока, то получим треугольник сопротивлений (рис. 29б).

Из треугольника напряжений получим:

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_X^2} = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = I * \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = I * Z \quad (1.58)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2} \quad (1.59)$$

$Z$  — полное сопротивление цепи.

Формула (58) выражает закон Ома для цепи RLC.

Напряжение, приложенное к активному, индуктивному и емкостному сопротивлениям, определяются по известным формулам:

$$U_R = I * R, \quad U_L = I * \omega L, \quad U_C = I / \omega C$$

Если  $\omega L > R$ ;  $1/\omega C > R$  то может оказаться, что  $U_L$  и  $U_C$  будут больше напряжения  $U$ , приложенного ко всей цепи. Наличие больших напряжений на емкости и индуктивности говорит о том, что в магнитном и электрическом полях сосредоточено большое количество энергии, которая колеблется между емкостью и индуктивностью, а также частично между ними в источнике.

#### ВЫВОД

В зависимости от соотношения реактивных величин сопротивлений  $X_L$  и  $X_C$  цепь RLC может иметь индуктивный ( $X_L > X_C$ ) или емкостной ( $X_C > X_L$ ) характер.

Случай, когда  $X_L = X_C$  будет рассмотрен в следующей главе.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### Колебательные контуры

#### § 2-1. Свободные колебания в контуре

Колебательным контуром называется электрическая цепь, состоящая из емкости, индуктивности и активного сопротивления. В зависимости от способа подключения контура к генератору переменного тока различают последовательный (рис. 1) и параллельный (рис. 2) колебательные контуры.

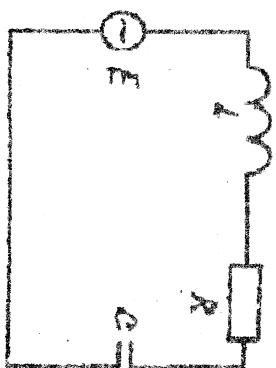


Рис. 1

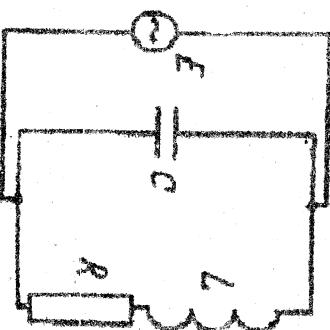



Рис. 2

Индуктивность контура  $L$ , конструктивно выполняется в виде катушки из медного изолированного провода, намотанного на каркас из керамики или пластика.


Катушка может иметь ферритовый сердечник, винтики которых можно изменять индуктивность, катушки.

Емкость  $C$  контура конструктивно выполняется в виде конденсаторов постоянной или переменной емкости. При активном сопротивлении поскольку все виды потерь при колебаниях в контуре: потери в проводе, в диэлектрике, на излучение электромагнитной энергии и т. д.

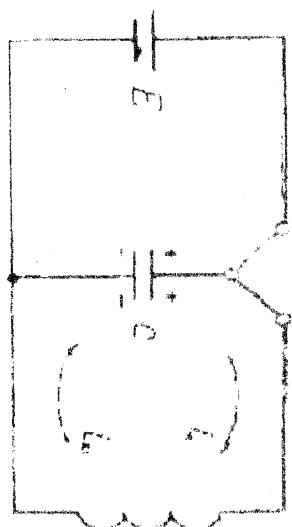Свободные колебания – это колебания, существующие без воздействия внешней ЭДС. Для их возбуждения в контур необходимо внести начальный запас энергии. Замкнем переключатель (рис. 3а) в положение «1».



а)

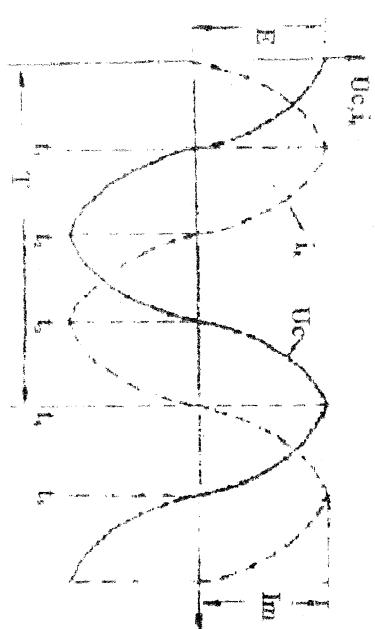

б)

Рис. 3

При этом конденсатор заряжается до напряжения, равному величине ЭДС источника  $E$ . В его электрическом поле накапливается потенциальная энергия, равная

$$W_{\text{Э}} = CU^2 / 2 \quad (2.1)$$

Чтобы облегчить понимание физических процессов, будем рассматривать идеальный контур, у которого активное сопротивление  $R = 0$ .

Переведем переключатель в положение "2". Заряженный конденсатор оказывается подключенным к катушке  $L$ , и начинает через нее разряжаться. В контуре появляется электрический ток  $i_k$ , протекающий от верхней пластины конденсатора через катушку  $L$  к нижней пластине. В катушке наводится ЭДС самоиндукции, которая согласно правилу Ленца, препятствует нарастанию тока и замедляет скорость разряда конденсатора.

Поэтому ток в контуре нарастает плавно и плавно уменьшается напротив конденсатора (рис. 3б). По мере уменьшения напряжения конденсатора уменьшается энергия в его электрическом поле, а по мере увеличения тока увеличивается энергия в магнитном поле катушки. Таким образом, при разряде конденсатора энергия электрического поля преобразуется в энергию магнитного поля катушки.

К моменту  $t$  разряда конденсатора заканчивается, напряжение конденсатора  $U_c=0$ , а ток в контуре достигает максимального значения. Затем ток начинает уменьшаться, происходит заряд конденсатора. К моменту  $t_4$  ток  $i_k=0$ , а напряжение конденсатора достигает максимума. Вся энергия заключена в электрическом поле конденсатора. После этого начинается снова разряд конденсатора и процесс повторяется.

Рассмотренный процесс преобразования энергии электрического поля в энергию магнитного поля и обратно называют сиболовыми электромагнитными колебаниями.

В идеальном контуре первоначальный запас энергии сохраняется. Поэтому амплитуды тока в контуре и напряжения на элементах контура остаются постоянными (рис. 4а). Колебания, амплитуда которых с течением времени остается постоянной, называют не затухающими.

Поскольку мы рассматриваем идеальный контур, то вся энергия электрического поля преобразована в энергию магнитного поля

$$W_{Lm} = W_{Em} \quad (2.3)$$

Начина с момента  $t=0$  ток в контуре начнет уменьшаться, и в катушке индуктируется ЭДС самоиндукции, которая препятствует уменьшению тока. В результате этого ток уменьшается постепенно и осуществляет заряд конденсатора напряжением обратного знака, т.е. нижняя пластина заряжается положительно, а верхняя - отрицательно.

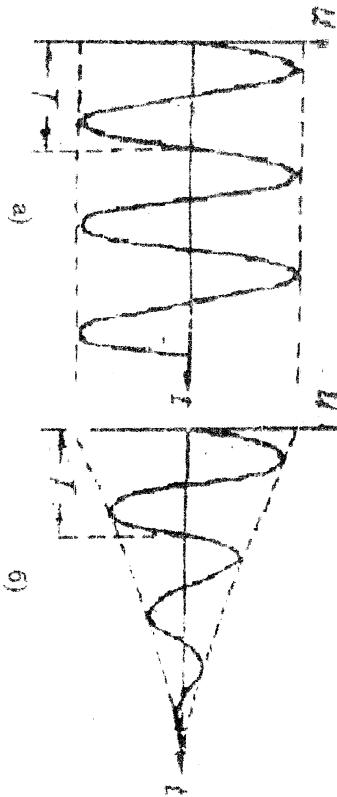



Рис.4

При этом энергия магнитного поля катушки преобразуется в энергию электрического поля конденсатора. К моменту  $t$  ток в контуре  $i=0$ , а напряжение конденсатора достигает максимума  $U_c = U_m$  – противоположной полярности. После этого повторяется разряд конденсатора через катушку (на рис.3а направление тока показано пунктиром). Снова энергия электрического поля конденсатора преобразуется в энергию магнитного поля катушки.

К моменту  $t$  разряда конденсатора заканчивается, напряжение конденсатора  $U_c=0$ , а ток в контуре достигает максимального значения. Затем ток начинает уменьшаться, происходит заряд конденсатора. К моменту  $t_4$  ток  $i_k=0$ , а напряжение конденсатора достигает максимума. Вся энергия заключена в электрическом поле конденсатора. После этого начинается снова разряд конденсатора и процесс повторяется.

Рассмотренный процесс преобразования энергии электрического поля в энергию магнитного поля и обратно называют сиболовыми электромагнитными колебаниями.

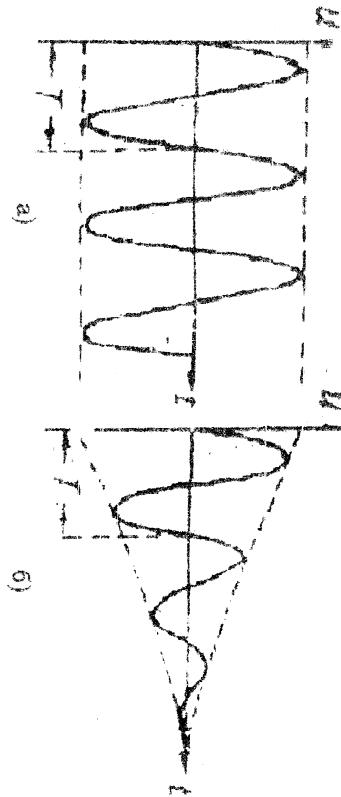В идеальном контуре первоначальный запас энергии сохраняется. Поэтому амплитуды тока в контуре и напряжения на элементах контура остаются постоянными (рис. 4а). Колебания, амплитуда которых с течением времени остается постоянной, называют не затухающими.



В реальном контуре всегда происходит потеря энергии. Это приводит к уменьшению амплитуды колебаний по экспоненциальному закону (рис. 4б). Чем больше потеря энергии в контуре (больше активное сопротивление контура  $R$ ), тем уменьшение амплитуды колебания происходит быстрее.

Колебания, амплитуды которых с течением времени уменьшаются, называются затухающими.

### § 2-2. Параметры колебательных контуров

Параметры контуров принято делить на первичные и вторичные. Первичными параметрами контуров являются индуктивность, емкость и активное сопротивление.

Основными вторичными параметрами являются период свободных колебаний, частота свободных колебаний, волновое сопротивление, добротность.

Частотой свободных колебаний контура  $\omega_0$  называют количество полных колебаний, происходящих за 1 сек.

Выразим частоту  $\omega_0$  через первичные параметры контура. Для этого учтем, что в идеальном контуре ЭДС действия электрического поля конденсатора равна энергии магнитного поля катушки индуктивности:

$$W_C = W_L$$

$$\text{или } C U^2 \pi^2 / 2 = L I^2 \pi^2 / 2 \quad (2.4)$$

Амплитуда напряжения на контуре

$$U_m = \text{Im} * X_C = \text{Im} * I / \omega_0 C$$

где  $\omega_0$  — частота свободных колебаний контура. Умножив обе части равенства (2.4) на 2 и, подставив в левую часть равенства значение  $U_m$ , получим

$$I^2 m * C / \omega_0 * C^2 = I^2 m * L \quad \text{или} \quad I / \omega_0 C = L$$

Таким образом, волновое сопротивление контура численно равно индуктивному или емкостному сопротивлению на частоте свободных колебаний.

оговора

$$\omega_0 = 1 / \sqrt{LC}, \quad f_0 = 1 / 2\pi \sqrt{LC} \quad (2.5)$$

Периодом свободных колебаний  $T_0$  называют время, в течение которого совершился один свободное колебание (рис. 3.4). Период свободных колебаний измеряется в секундах, а частота  $f_0$  в герцах (Гц).

$$T_0 = 1/f_0 = 2\pi\sqrt{LC} \quad (2.6)$$

Таким образом, частота свободных колебаний в контуре, их периода зависит от индуктивности и емкости контура: чем большее индуктивность и емкость контура, тем меньше частота  $f_0$  и больший период  $T_0$ .

Это объясняется тем, что конденсатор большей емкости разряжается и заряжается больше времени. Чем больше индуктивность контура, тем большее величина ЭДС самоиндукции и меньшая скорость изменения тока в контуре.

Следовательно, для изменения частоты  $f_0$  в контуре нужно изменить его индуктивность  $L$ , или емкость  $C$ .

Процесс изменения частоты свободных колебаний контура называют настройкой контура на заданную частоту.

Волновым сопротивлением контура  $\rho$  называют такое сопротивление, которое оказывают реактивные элементы контура  $X_L$ ,  $X_C$  току свободных колебаний. Определим величины этих сопротивлений на частоте свободных колебаний  $\omega_0$ :

$$\rho = X_L = \omega_0 L = 1 / \sqrt{LC} * L = \sqrt{L/C}$$

$$\rho = X_C = \omega_0 C = \sqrt{L/C} / C = \sqrt{L/C}, \quad \rho = \sqrt{L/C} \quad (2.7)$$

Добротность контура  $Q$  – это число, показывающее во сколько раз возрастает сопротивление больше активного сопротивления

$$Q = \rho / R = \omega_0 L / R = 1 / \omega_0 C R \quad (2.8)$$

Чем меньше потери энергии в контуре, тем добротность выше. В контуре с большой добротностью колебания существуют во времени долевые, чем в радиотехнических схемах 50–300.

**§ 2.3 Поступательный колебательный контур.**

Для получения неизтухающих колебаний необходимо в такт ссобственным колебанием подавать энергию в контур от генератора переменного тока. Колебания, сущесвующие в контуре под воздействием внешней переменной ЭДС, называются вынужденными.

При вынужденных колебаниях в контуре так же, как и при свободных колебаниях, происходит непрерывное преобразование энергии электрического поля в энергию магнитного поля и обратно. Отличие состоит только в том, что этот процесс происходит не самосостоятельно, а под непрерывным воздействием источника переменного тока. В результате этого вынужденные колебания в контуре всегда происходят на частоте генератора  $f_0$  и частота вынужденных колебаний не зависит от индуктивности и емкости контура. Амплитуда вынужденных колебаний зависит от частоты генератора. По мере приближения частоты генератора к частоте свободных колебаний контура то амплитуда вынужденных колебаний увеличивается и достигает максимума при равенстве  $f_r = f_0$ . Такой режим работы колебательного контура называют резонансом.

В последовательном колебательном контуре (рис. 5) возникает явление резонанса напряжений при условии равенства индуктивного и емкостного реактивных сопротивлений

$$X_L = X_C; \quad \omega_0 L = 1 / \omega_0 C \quad (2.9)$$

Где  $\omega_0$  – резонансная частота, совпадающая с частотой собственных колебаний

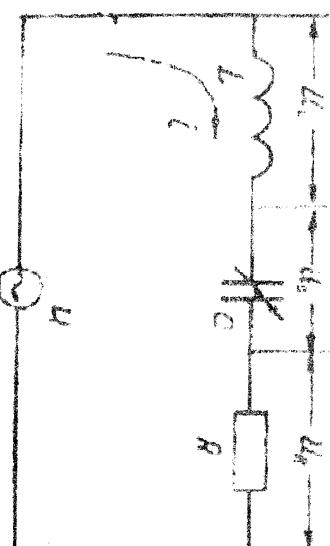


Рис. 5

Определим свойства последовательного контура при резонансе

1. Полное сопротивление контура с учетом равенства (2.9) минимально и равно активному сопротивлению

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = R \quad (2.10)$$

2. Ток и напряжение в контуре совпадают по фазе и ток несет активный характер (рис. 6).

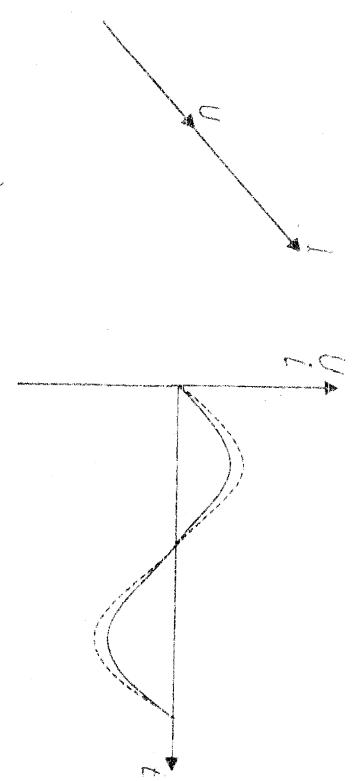


Рис. 6

a)

b)

3. Ток в контуре  $I_0$  в момент резонанса имеет максимальное значение.

$$I_0 = U/Z = U/R \quad (2.11)$$

4. Напряжение на участках контура:

a) напряжение на активном сопротивлении равно

$$U_L = I_0 * X_L = U/R * R = U \quad (2.12)$$

- напряжение источника;

б) напряжения на индуктивности и емкости соответственно равны

$$U_L = I_0 * X_L = U/R * X_L = U * Q$$

$$U_C = I_0 * X_C = U/R * X_C = U * Q \quad (2.13)$$

Поскольку при резонансе  $X_L = X_C$ , то  $U_L = U_C$  и в  $Q$  раз больше приложенного напряжения.

При исследовании резонансных явлений важно роль играет резонансные кривые, выражющие зависимость тока, напряжения, сопротивления контура от частоты приложенного напряжения (рис 7).

Построим графики зависимостей, воспользовавшись формулами:

$$X_L = \omega L; \quad X_C = 1/\omega C; \quad X = X_L - X_C;$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}; \quad I = U/Z.$$

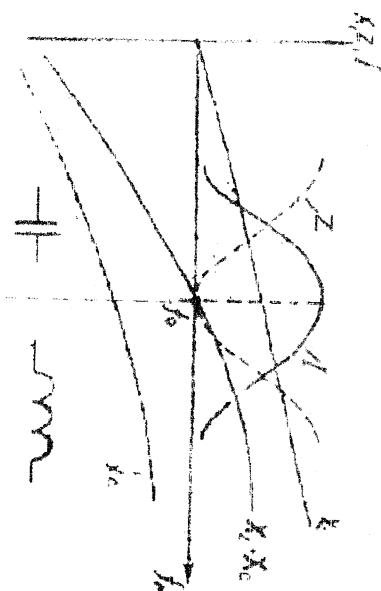


Рис.7.

### Выводы

1. При резонансе ( $f=f_0$ ) сопротивление последовательного контура имеет активный характер и минимально по величине.

2. При частоте генератора большей частоты собственных колебаний ( $f > f_0$ ) последовательный контур имеет индуктивный характер.

3. При частоте генератора меньшей частоты собственных колебаний ( $f < f_0$ ) последовательный контур имеет емкостный характер.

При рассмотрении условий получения резонанса был взят случай, когда частота источника подбиралась равной частоте собственных колебаний контура. На практике чаще частоту контура подбирают равной частоте генератора. Для настройки контура в резонанс с генератором изменяют емкость конденсатора или индуктивность катушки, останавливающаяся на таком значении этих параметров, которое соответствует условию  $X_L - X_C = 0$ .

В этом случае резонансная кривая (рис 8) будет показывать зависимость тока от величины емкости (или индуктивности).

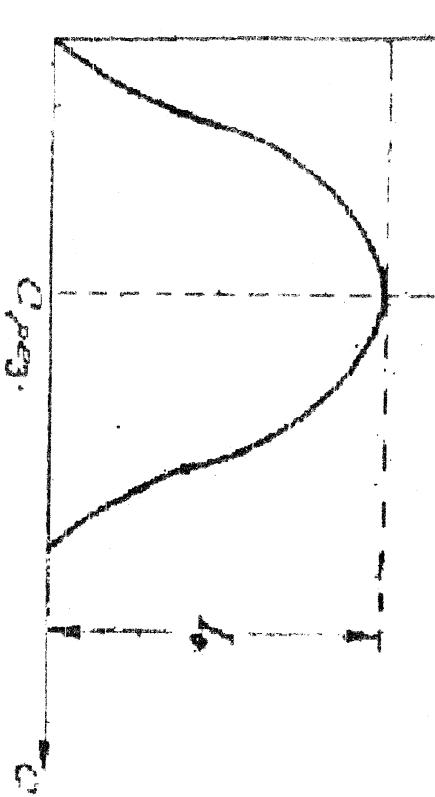


Рис.8

Избирательность контура, называемая способностью выбирать из всех действующих на него гармонических составляющих те, частота которых совпадает с собственной частотой контура или близка к ней.

Эта способность обусловлена резонансом и проявляется тем сильнее, чем выше добротность контура.

Избирательные свойства контура характеризуются резонансной кривой (рис. 9).

Сравним токи в контуре при резонансе ( $I_0$ ) и при расстройке ( $I_1$ ). Разность между частотой источника тока и частотой собственных колебаний контура называется расстройкой:

$$\Delta\omega = \omega_i - \omega_0$$

$\omega_i$  - частота источника.  $\omega_0$  - резонансная частота.

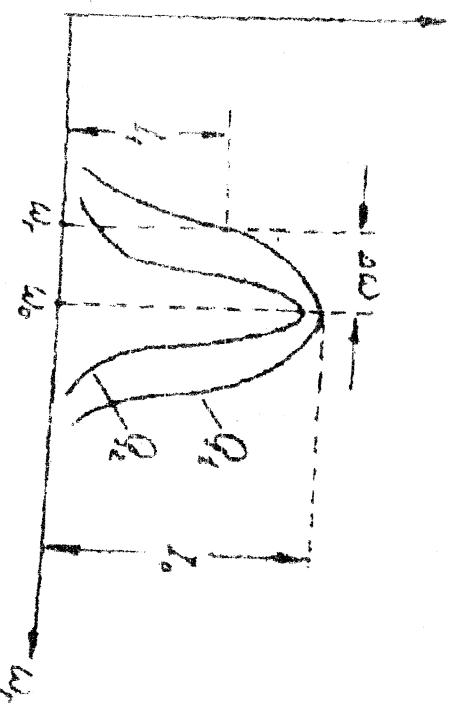


Рис. 9

Ток в контуре при резонансе

$$I_0 = U/R$$

Ток в контуре при расстройке

$$I_1 = U/Z = U / \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Определим отношение тока в контуре при расстройке к току при резонансе. Это отношение называется уравнением резонансной кривой  $Y$ .

$$Y = I_1/I_0 = R/\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2} \quad (2.14)$$

Преобразуем выражение под корнем

$$\begin{aligned} \omega L - 1/\omega C &= \omega L (1 - 1/\omega^2 LC) = \omega L (1 - \omega_0^2/\omega^2) = \omega L * (\omega^2 - \omega_0^2) = \\ &= (\omega - \omega_0)(\omega + \omega_0)/\omega^2 * \omega L \end{aligned}$$

будем полагать, что  $\omega - \omega_0 = \Delta\omega$ , а вблизи резонанса  $\omega - \omega_0$  мало отличается от величины  $2\Delta\omega$ . Тогда можно будет написать

$$\omega L - 1/\omega C = 2\Delta\omega/\omega_0 * \omega L \quad (2.15)$$

Поставим выражение (2.15) в (2.14) числитель и знаменатель на  $R$

Учитывая, что  $\omega_0 L / R = Q$ , получим

$$Y = 1 / \sqrt{1 + Q^2 (2\Delta\omega/\omega_0)^2} \quad (2.16)$$


Из уравнения кривой следует, что при одной и той же расстройке  $\Delta\omega$  уменьшение резонансного тока ( $I_1$ ) тем больше, чем выше добротность контура (рис. 9).

Избирательные свойства контура определяются полосой пропускания  $2\Delta\omega_{\text{п}}$  и полосой мешания  $2\Delta\omega_{\text{м}}$ .

Полосой пропускания называется область частот, ограниченная значением  $\omega$  в радио  $0,707 (1/\sqrt{2})$  от резонансного значения  $\omega_0$  (рис. 10а).

Полосой мешания называется область частот ограничена значениям  $\omega$  равного  $0,1$  от резонансного значения  $\omega_0$ .

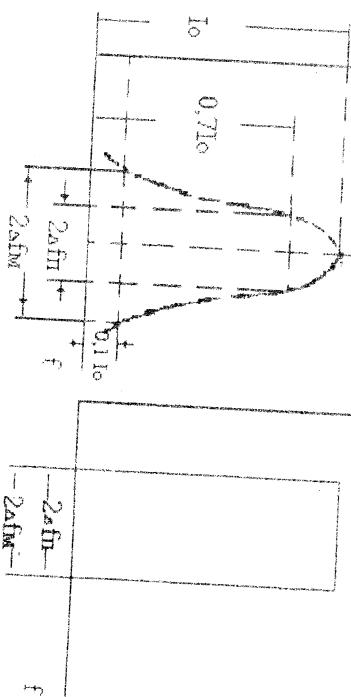- телеграф АМ  $2\Delta f_n = 0,3 \text{ кГц}$
- телефон АМ  $2\Delta f_n = 4-5 \text{ кГц}$
- телефон ЧМ  $2\Delta f_n = 15-20 \text{ кГц}$
- радиотелевидения, телевизионные сигналы  $2\Delta f_n = 8-10 \text{ МГц}$



A)

Рис. 10

б)

Избирательность контура тем лучше, чем меньше отличается  $2f_n$  от пропускания к полосе мешания.

$$K_n = 2\Delta f_n / 2\Delta f_m \rightarrow 1 \quad K_n - \text{коэффициент прямоугольности.}$$

В идеальном контуре  $K_n = 1$ , а кривая имеет форму II (рис. 10б). Полоса пропускания зависит от частоты колебаний и добротности контура.

Из выражения (2.17) и определения полосы  $2\Delta f_n$  имеем

$$1/I_{10} = 1/\sqrt{1 + Q^2(2\Delta\omega_n/\omega_0)^2},$$

$$\eta = 1 + Q^2(2\Delta\omega_n/\omega_0)^2,$$

$$Q^*(2\Delta\omega_n/\omega_0) = 1;$$

$$2\Delta\omega_n = \omega_0/Q; \\ 2\Delta f_n = f_0/Q; \quad (2.18)$$

Из выражения (2.18) видно, что чем выше частота колебаний и меньше качество контура, тем шире полоса пропускания.

Для неискаженного приема сигналов при различий видах работ требуется различные полосы пропускания:

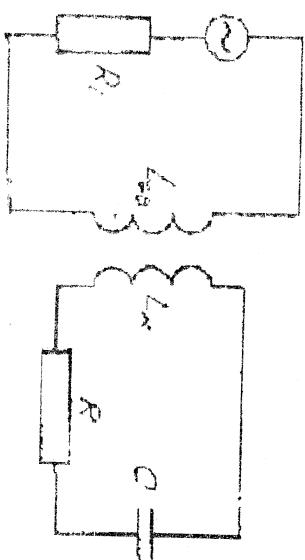


Рис. 11

Приборная связь между катушками, можно добиться согласования генератора с большим внутренним сопротивлением  $R_i$  с последовательным настроенным контуром. При этом улучшаются резонансные свойства контура и увеличивается мощность, отдаваемая генератором контуру.

## Выводы:

1. Избирательные свойства контура (полоса пропускания) зависят от добротности.

Более величина добротности можно регулировать изменением активных потерь. Чем больше активное сопротивление, тем меньше добротность и шире полоса пропускания.

2. Возможность регулировки полосы пропускания для согласования резонансной кривой с спектром принимаемого сигнала.

## § 2-5. Параллельный колебательный контур.

Режим, возникающий в параллельном, колебательном контуре, при равенстве ѹмкостного ( $X_C$ ) и индуктивного ( $X_L$ ) сопротивлений, называется резонансом токов.

Рассмотрим, как меняются токи в контуре (рис. 12), если к нему приложено напряжение (контур идеальный).

$$U = U_m \sin \omega t$$

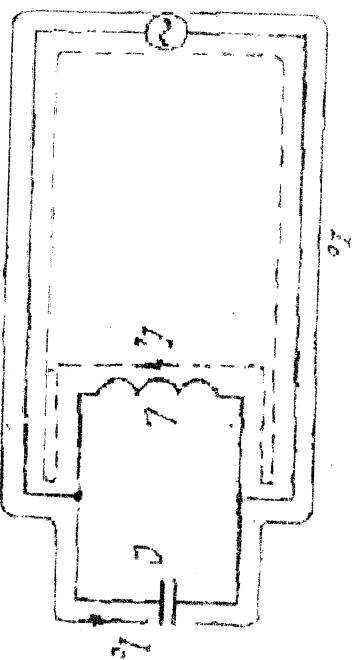


Рис. 12

Ток в индуктивности отстает от приложенного напряжения на угол  $\pi/2$ , а в ѹмкости опережает напряжение на угол  $\pi/2$ ,

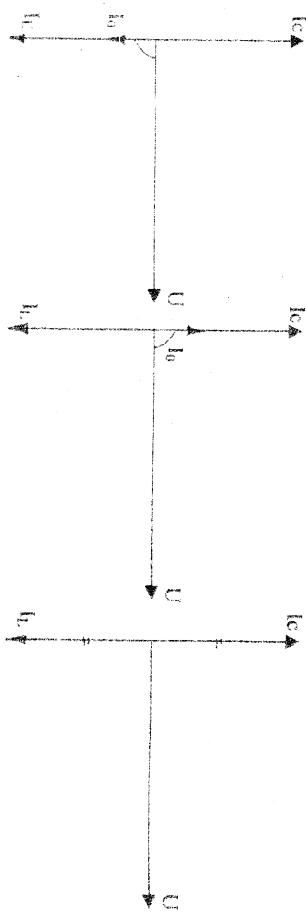


Рис. 13

$$\begin{aligned} i_{\text{C}} &= i_m \sin(\omega t - \pi/2) \\ i_{\text{C}} &= i_m C \sin(\omega t + \pi/2) \end{aligned}$$

U/C

$$\begin{aligned} i_{\text{L}} &= i_m \sin(\omega t + \pi/2) \\ i_{\text{L}} &= i_m L \sin(\omega t - \pi/2); \end{aligned}$$

U/L

$$\begin{aligned} i_{\text{C}} &= U_m / X_C = U / j \omega C, \\ i_{\text{L}} &= U_m / X_L = U * \delta L; \end{aligned}$$

$bL = 1/X_L$  - индуктивная проводимость катушки.  
 $bC = 1/X_C$  - ѹмкостная проводимость.

Согласно первому закону Кирхгофа

$$i_0 = i_L + i_C$$

где  $i_0$  - ток в первоначальной части контура (общий ток).

Произведем векторное сложение этих величин, приняв за исходный вектор напряжения. В контуре могут быть три режима работы.

1.  $b_L > b_C$ . При этом  $i_L > i_C$  (рис. 13а) и общий ток  $i_0$  отстает от приложенного напряжения на угол ( $\phi = \pi/2$ ).

Следовательно контур имеет индуктивный характер.

$b_L < b_C$ . При этом (рис. 13б) и общий ток  $I_0$  опрежает приложенное напряжение на угол  $\varphi = \pi/2$ .

Следовательно контур имеет симметричный характер.

3.  $b_L = b_C$ . При этом  $I_L = I_C$  (рис. 13в) и общий ток  $I_0 = I_L - I_C = 0$ .

Возникает резонанс токов, сопротивления которого можно определить из диаграммы рис. 13в:

- Годы в индуктивной и емкостной ветвях равны и находятся в противофазе, образуя единий контурный ток (рис. 12).
- Общий ток  $I_0 = I_L - I_C = 0$

б) Резонансное сопротивление контура (идеального) бесконечно велико

$$Z_R = U/I_0 = \infty$$

1) Мгновенные мощности в индуктивности и емкости равны между собой и противофазны.

Следовательно, между электрическим полем конденсатора и магнитным полем катушки происходит обмен энергией (колебания), а т.к. потерь энергии нет, то источник электрической энергии участия в энергетических процессах не принимает. Однако, источник сообщает контуру первый запас энергии в момент включения.

В реальном ( $R \neq 0$ ) контуре (рис. 14а) часть колеблющейся энергии расходуется в активном сопротивлении.

Ток в катушке можно представить в виде геометрической суммы активной составляющей этого тока  $i_k$  и реактивной составляющей  $i_L$ .

$$i_k = I_k + i_L$$

Активная составляющая совпадает по фазе с приложенным напряжением, а реактивная отстает от напряжения на угол  $\varphi = \pi/2$ . При резонансе ( $b_L = b_C$ ) реактивная составляющая индуктивного тока равна по величине емкостному току, находящемуся в противофазе. Геометрическая сумма токов равна общему току  $I_0$ , который в свою очередь равен активной составляющей тока  $i_k$ , протекающей в катушке  $I_k = I_0$ .

Значит, контур в момент резонанса обладает определенным конечным сопротивлением  $Z_R$ .

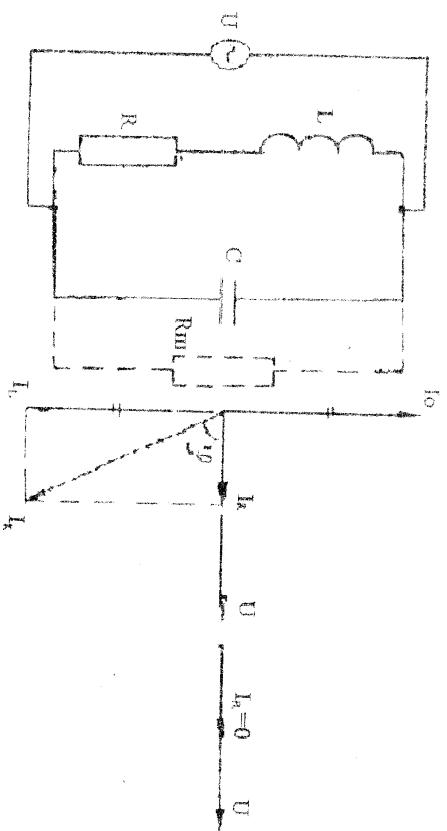


Рис. 14

Б)

Определим его.

Мощность, отдаваемая генератором в контур

$$P_g = U^2 / Z_0 \quad (2.19)$$

где  $U$  - напряжение генератора.

Мощность, расходуемая в активном сопротивлении

$$P_R = I_k^2 * R \quad (2.20)$$

$I_k$  - ток катушки,

$$I_k = U / Z_0 = U / \sqrt{X_L^2 + R^2} \quad (2.21)$$

Тогда,  $P_R = U^2 / X_L^2 + R^2 * R$ , т.к.  $X_L \gg R$ , то

$$P_R = U^2 / X_L^2 * R = U^2 / \rho^2 * R \quad (2.22)$$

где  $X_L = \omega_0 L = \rho = \sqrt{L/C}$

Согласно закону сохранения энергии, мощность, отдаваемая генератором, равна мощности, расходуемой в активном сопротивлении

$$P_R = P_C$$

Подставим (2.19) и (2.22) в выражение (2.23)

$$U^2 / Z_0 = U^2 / \rho^2 * R \quad \text{отсюда} \quad Z_0 = \rho / R = L / CR \quad (2.24)$$

Таким образом, чем больше  $R$ , тем меньше резонансное сопротивление контура, и тем больше энергии поступает от генератора в контур для компенсации активных потерь. Следовательно,

$$I_b = I_C = I_0 * Q$$

$$\text{Полагая } (2.19) \text{ и } (2.22) \text{ в выражение } (2.23)$$

Энергетический процесс в реальном контуре состоит в колебательном обмене энергией между индуктивностью и конденсатором. Кроме того, источник непрерывно посыпает энергию в контур для компенсации активных потерь на сопротивлении.

Построим резонансные кривые параллельного контура, используя формулы

$$b_a, b_C, b, Z, I$$

ток в неразветвленной части цепи возрастает. Однако, его величина не сравниво с токами в ветвях несвязки. Токи в ветвях равны:

$$I_L(I_C) = U / X_L = I_0 * Z_0 / R = I_0 * \sqrt{C * R / L} = I_0 * \rho / R = I_0 * Q \quad (2.25)$$

где  $Q$  - лобротность.

Из полученных соотношений можно определить свойства контура при резонансе:

1. Контур имеет чисто активный характер, т.к. ток совпадает по фазе с приложенным напряжением,  $\varphi=0$ .
2. Полное сопротивление при резонансе максимально

$$Z_0 = I_0 / CR$$

3. Ток в неразветвленной части цепи минимальен

$$I_0 = U / Z_0$$

4. Токи в ветвях равны  $I_b = I_C$  и в  $Q$  раз большие тока в неразветвленной части цепи

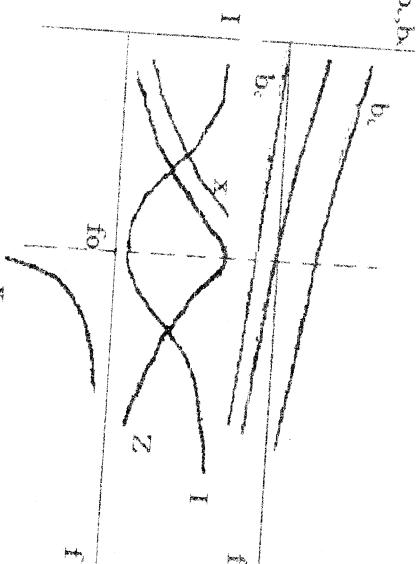


Рис. 15

- 1)  $b_i = 1/2\pi fL$       2)  $b_c = 2\pi fC$   
 4)  $x = 1/b$       5)  $Z_0 = L/C R$   
 6)  $I = U/Z$

В радиотехнических схемах параллельный контур включают в анодную цепь лампы (коллекторную цепь транзистора). Резонансные кривые тока и напряжения контура будут зависеть от соотношения внутреннего сопротивления лампы (транзистора)  $R_i$  и резонансного сопротивления контура  $Z_0$ . Следует иметь в виду, что  $R_i$  не зависит от частоты, а  $Z_0$  зависит от частоты (рис. 16а). При этом уменьшаются потери энергии и уменьшается добротность контура, а следовательно расширяется его полоса пропускания.

При  $R_i < Z_0$  (рис. 16б) напряжение на контуре не меняется и равно ЭДС генератора (рис. 16а), меняется ток  $I_0 = E / Z_0$ . Поэтому в этом случае говорят о резонансной кривой тока.

При  $R_i > Z_0$ , ток практически не зависит от частоты  $I_0 = E / R_i$ , а напряжение на контуре резко изменяется при изменении частоты генератора (рис. 16б). В этом случае говорят о резонансной кривой напряжения.

В общем случае, когда  $R_i$  и  $Z_0$  симметричны, резонансные кривые тока и напряжения показаны на рис. 16в.

Из графиков рис. 16 видно, что форма резонансных кривых тока и напряжения зависит от соотношения  $R_i$  и  $Z_0$ .

Избирательные свойства параллельного контура определяются теми же параметрами, что и последовательного. Особенность расширения полосы пропускания параллельного контура состоит в том, что увеличение активных потерь добываетя поглощением контура неизбежным сопровождением  $R_i$  (рис. 16а). При этом уменьшаются потери энергии и уменьшается добротность контура, а следовательно расширяется его полоса пропускания.

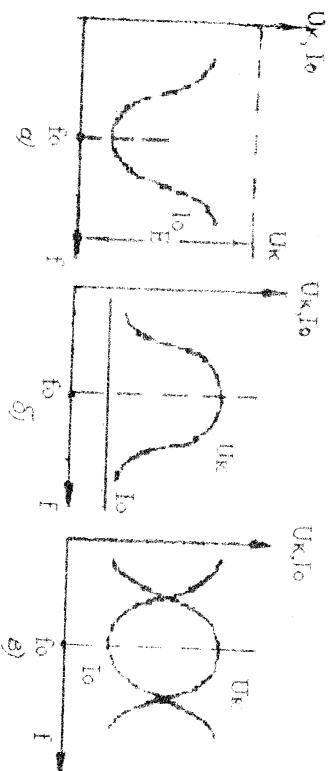


Рис. 16

Полосы пропускания параллельного контура состоят в том, что увеличение активных потерь добываетя поглощением контура неизбежным сопровождением  $R_i$  (рис. 16а). При этом уменьшаются потери энергии и уменьшается добротность контура, а следовательно расширяется его полоса пропускания.

#### Выводы

Параллельный контур, как и последовательный, на разных частотах имеет величину и характер своего сопротивления.

1. При резонансе ( $I_0 = I_0$ ) сопротивление контура имеет активный характер и максимально по величине.

2. При  $I_0 > I_0$  контур имеет емкостный характер.

3. При  $I_0 < I_0$  контур имеет индуктивный характер.

#### § 26. Сложные контуры II и III видов

В радиотехнике часто применяют контуры с двумя индуктивностями и двумя ёмкостями. Они называются соответственно контурами второго и третьего видов.

компенсации напряжения.

На частотах, близких к  $\omega_1$ , изменение сопротивления контура II ведет соответственно изменению сопротивления контура I, а на частотах, близких к  $\omega_2$  соответствует изменению сопротивления конденсатора I, то есть контура (рис. 18).

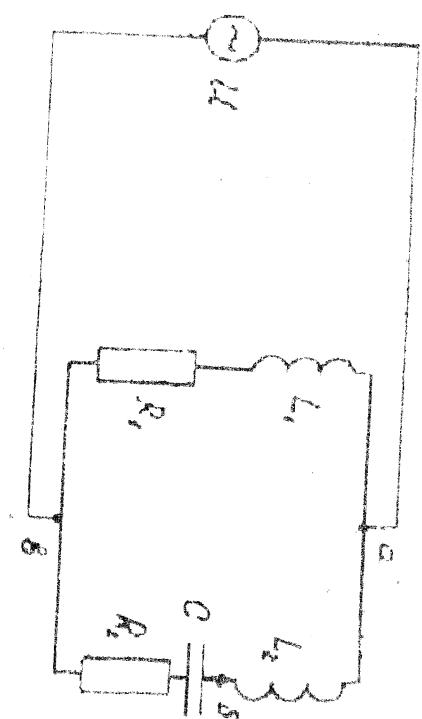


Рис. 17.

Контуру II вида (рис. 17) можно превратить в контур I вида, подключив источник к токам "б" и "в". Особенностью такого контура является то, что в нем могут возникнуть резонансные явления на двух различных частотах.

Когда  $\omega_1 = 1/R_1C$ , в правой ветви возникает резонанс напряжений.

На частоте  $\omega_1$  правая ветвь представляет небольшое активное сопротивление и через нее течет нормальный ток, т. е. наименее сопротивление контура II вида на этой частоте будет  $Z_{01} = R$ .

На частоте  $\omega_2$  сумма всех реактивных сопротивлений контура может окажться равной нулю.

$$\omega_2 I_1 + \omega_2 I_2 = 1/R_2 C = 0$$

В контуре возникает резонанс токов и он представляет собой единичное место активного сопротивления.

Из условий резонансов найдем частоты  $\omega_1$  и  $\omega_2$

$$\omega_1 = 1/\sqrt{R_1 C} \quad (2.26)$$

$$\omega_2 = 1/\sqrt{(R_1 + R_2)C} \quad (2.27)$$

Значит резонанс, который возникает на более низкой частоте,

$$Z_{01} = P^2 Z_{d1} \quad (2.29)$$

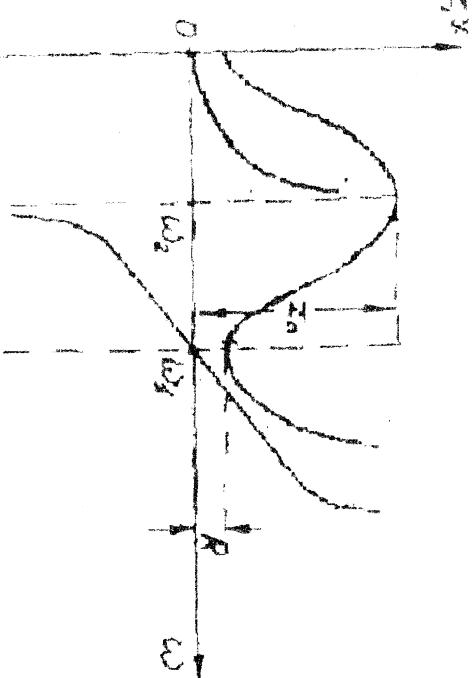


Рис. 18

Введем понятие о коэффициенте включения  $P$ .

Коэффициентом включения называется отношение реактивного сопротивления индуктивной ветви к индуктивному сопротивлению всей катушки.

$$P = \omega_1 I_1 / (\omega_1 I_1 + \omega_2 I_2) = 1/(1 + I_2/I_1) \quad (2.28)$$

Эквивалентное сопротивление контура II вида при резонансе токов определяется выражением

Это результат имеет практическое значение.

Если точку подключения источника "а" переместить в точку "б", контура II вида можно изменить величину эквивалентного сопротивления контура III вида до нужной величины, при этом частота резонанса токов не изменяется.

Такой способ изменения сопротивления контура широко используется в радиосредствах высоких частотных радиостанций.

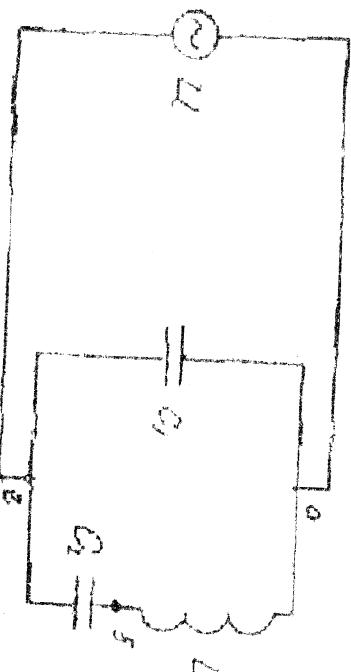


Рис. 19

Контур III вида (рис. 19) можно превратить в контур I вида, подключив источник к точкам "а", "б". В таком контуре резонанс напряжения в правой ветви возникает при выражение

$$\omega_1 L = 1/C_1 C_2 \quad (2.30)$$

Резонанс токов возникает при равенстве

$$\omega_1^2 = 1/C_1 C_1 + 1/C_2 C_2 = 0; \quad \omega_2 = 1/\sqrt{L * C_1 C_2 / (C_1 + C_2)} \quad (2.31)$$

Сравнивая выражения (2.30) и (2.31) нетрудно видеть, что  $\omega_1 < \omega_2$ . Значит резонанс напряжений возникает на более низкой частоте, чем резонанс токов (рис. 20).

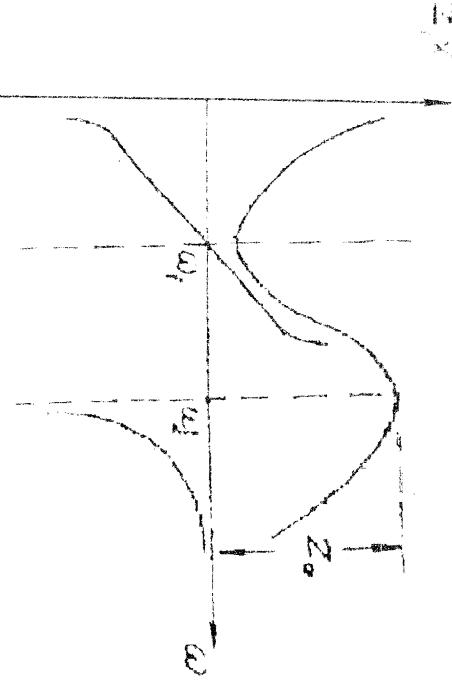


Рис. 20

Коэффициент включения, для контура III вида определяется как отношение реактивного сопротивления ѹмкостной ветви к общему ѹмкостному сопротивлению контура

$$P = X_{C_1} / X_{C_1} + X_{C_2} = 1/\omega_1 C_1 / (1/\omega_1 C_1 + 1/\omega_2 C_2) = C_2 / (C_1 + C_2) \quad (2.32)$$

В этом смысле остается таким же, как и в контуре II вида, поэтому эквивалентное сопротивление контура III вида при резонансе токов будет

$$Z_{\text{адм}} = P^2 Z_{\text{дл}} \quad (2.33)$$

Регулировать эквивалентное сопротивление такого контура изменениям коэффициента включения  $P$  менее удобно, чем в контуре II вида, т.к. это требует изменения ѹмкости  $C_1$  или  $C_2$ , что приводит к изменению резонансной  $\omega_2$  частоты контура. Для устранения этого приходится одновременно регулировать ѹмкости  $C_1$  и  $C_2$  (при уменьшении  $C_1$  - увеличивать  $C_2$ ), поддерживая ѹмкость контура постоянной, что усложняет настройку.

## § 2-7. Общие сведения об электрических фильтрах

1. В колебательных контурах II и III период можно за счет изменения коэффициента вакуумации изменять величину их резонансного сопротивления. При этом частота настройки контуров не меняется (редуктор не нарушается).

2. Эти контуры (с "постоянным" включением) применяют в радиотехнических схемах для согласования сопротивлений генератора и контура. При этом мощность, отдаваемая контуру, будет максимальной.

## § 2-7. Общие сведения об электрических фильтрах

В радиотехнических цепях обычно одновременно про текают токи различных частот. Всегда высокие токов некоторых частот на последующие элементы — нежелательно. Из других случаев необходимо, чтобы из множества действующих в сети токов с различными частотами были выбраны для использования вполне определенные. Следует отсеять токи одинаковых частот от других.

Необходимость в создании фильтров возникает, в первую очередь, в связях с радиолокацией, где требуется передача нескольких независимых сообщений при их последовательном разделении.

Первые опыты многоократного использования одной пары проводов были успешно проведены русским офицером Ивановым Г. Г. в конце прошлого столетия. Изначально передачи и приема телефонного и телеграфного сигналов по одному проводу с помощью простейшего фильтра "Г.С.", состоящего из конденсатора и катушки.

В наши времена, благодаря применению электрических фильтров, оказались возможными осуществление магистралей дальней телефонной, телеграфной и других видов связи.

Электрические фильтры реализуются не только в виде цепей с индуктивностями и ѹмкостями

практическое применение получили кварцевые, электромеханические фильтры СВЧ на стержнях линий и волноводов и т. д.

Электрический фильтр называется устройство, позволяющее из состава скользящего электрического колебания выделить частотные составляющие лежащие в заданной полосе частот (полоса пропускания) и подавить частотные составляющие в другой полосе частот (полоса задерживания). Частота разделения эти полос называется частотой среза.

В основу классификации фильтров положено взаимное расположение полос пропускания (III) и запирания (II). На рис. 2-1 показаны наиболее часто применяемые фильтры:

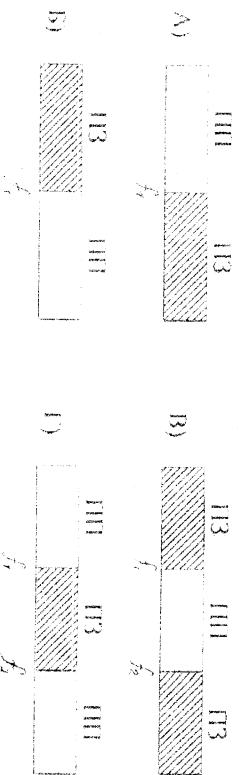


Рис. 2-1

3. Полосовой фильтр (ПФ), у которого III расположена в пределах II.

4. Запирающий (рекогниторный) фильтр (ЗФ) имеет расположение III и II обратное по относению к расположению их для полосового фильтра (рис. 2-1г). Качественные показатели фильтров

отказываясь от каких-либо напоминаний о выдаче (последнее включено в письмо), а также от взыскания с него суммы, подлежащей взысканию в пользу кредитора (п. 1).

8  
- M. G. CARBONELL (Ph.D.)

1.1.1-*Geometrische* *Winkelmaße*

ПРИРОДА, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОСУДЫ ИЗ СИБИРСКОГО ПЕРЛАТИКА

卷之三



卷之三

САДЫКАЕВ - это человек, который для нас был очень интересен. Мы хотели бы поблагодарить его за то, что он, несмотря на то что он не является членом партии, поддержал нас в нашем стремлении помочь людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

$$b = \ln((1/k_0)/\lambda_{\max}) - \ln(k_0/\lambda_{\max}) \quad (2.34)$$

KÜNSTLICHES KOMMUNIKATIONSSYSTEM

卷之三


$$|\delta\langle\sigma\rangle| = 10 \log (\Gamma_{\text{in}}/\Gamma_{\text{max}})$$

REVIEWS OF WORKS (by L. H. M.)

Занесением в список (list) создает правило, в котором chrome-меню доступно на входе и на выходе правда отображено категорией previous (предыдущий).

$$b(\text{chem}) = \frac{1}{2} \ln \left( P_{\text{out}} / P_{\text{inlet}} \right)$$

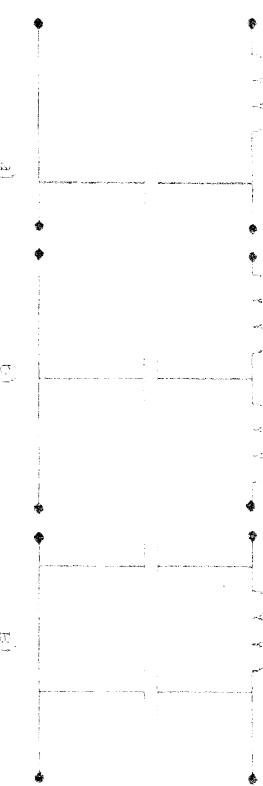Суммарный в 8,7 раза выше, чем в 1991 г. — 8,7 млрд. руб. (табл. 6.115).



卷之三

## УЧЕБНОЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ РАБОТЫ С ПОДРОСТАКАМИ

卷之三

“БОКС-ПРИЧЕСКА” ДЛЯ СОСРЕДОТЧИЧЕНИЯ ВАСКОВОГО ВЪНШНЕСТИЯ В ТЮМЕНЬСКОЙ ПРОГРАММЕ И МАЛЫХ ГИТАРНЫХ ПРОТОРОПРОДУКЦИЙ

## § 2.8 Электрические фильтры «ЛС»

ДИСКРИПТИВНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ, МОГУТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИХ ПОКАЗАТОВ.

### Л) физични фактори (ФИЧ)

При работе с АИБ в необходи-  
ма схема для него характеристика.

Физиотерапия, облегчение мышечным спазмом на частотах ниже час-



Рис. 24



б) Фильтры высоких частот (ФВЧ)

Это фильтры, пропускающие токи всех частот выше частоты среза и задерживающие токи всех частот ниже частоты среза(рис.26).



Токи низких частот легко проходят через индуктивность и с трудом проходят через компенсатор. Поэтому токи высоких частот легко отсеиваются компенсатором и задерживаются катушками  $L_1$ ,  $L_2$ . Это приводит к тому, что ФНЧ будет оказывать возрастющее сопротивление со старением частоты среза.

Вопрос об использовании Т-образных или П-образных фильтров решается в зависимости от конкретных условий. Так, если в линии «А» (рис.25) протекают токи низкой  $\Omega$  частоты и высокой частоты  $\omega$ ,


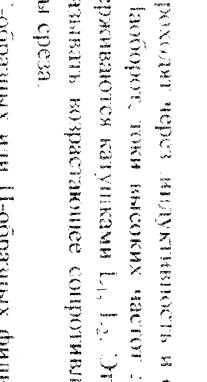
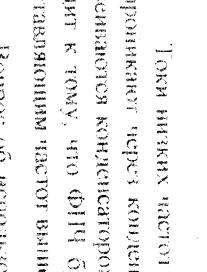


Рис. 24

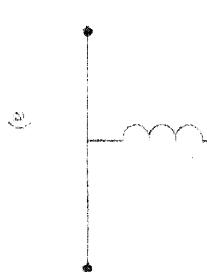

б)

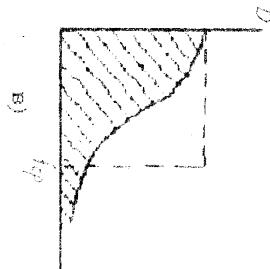


Рис. 24



Рис. 24



Рис. 24



Рис. 24





Рис. 27

Такой НЧФ можно получать из Т-образных, и из П-образных фильтров. Однако, чаще на практике используют в качестве элементов НЧФ колебательные контуры (рис. 28).

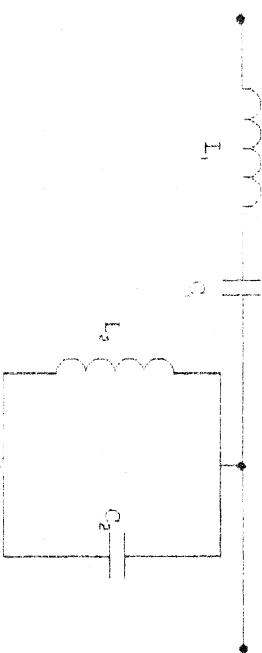


Рис. 28

1) Резонаторные (или настройочные) фильтры (З).  
НЧФ фильтра обладают более высоким затуханием в пропускных пределах, обладают частотой  $f_1$  и  $f_2$ , и имеют затухание для частот выше и выше этой полосы (рис. 29).

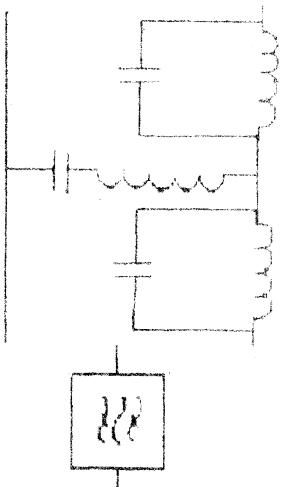
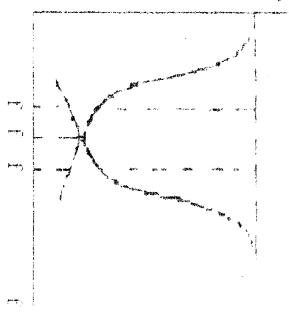


Рис. 29

Очевидно, такой фильтр может быть получен из полосового фильтра заменой мест элементов, включенных последовательно и параллельно источнику. Все контуры настраиваются на частоту  $f_0$ . Поэтому для токов всех частот величины  $f_0$  (те в пределах  $f_1-f_2$ ) сопротивление фильтра будет велико, а для токов частот, выходящих за пределы  $f_1$  и  $f_2$  сопротивления фильтра будут небольшими.

### Выводы:

Работа фильтров « $\pi$ -L» основана:

1. На способности смеси токов оказывать большое сопротивление токам низкой частоты.
2. На способности индуктивности оказывать большое сопротивление токам высокой частоты.

Контур  $L_1C_1$  (последовательный) и (параллельный) настраивается на резонансную частоту  $f_0$ . Поэтому для токов с частотами близкими к  $f_0$  контур  $L_1C_1$  представляет малое, а контур  $L_2C_2$  - весьма большое сопротивление. Значит эти токи будут легко проходить через фильтр для токов, частоты которых сильно отличаются от частоты  $f_0$ , фильтр будет оказывать большое затухание и эти токи через фильтр не проходят.

3. На оптическом резонаторе сопротивления параллельного контура и малом резонансном сопротивлении последовательного контура и смотрениях этих элементов позволяет построить любой из рядов.

#### 4. Комбинация этих элементов позволяет построить любой из рядов.

### § 2-9 Кварцевые и электромеханические фильтры

#### а) Кварцевые фильтры

Особое место в радиотехнических устройствах занимают кварцевые фильтры, относящиеся к полубоковым фильтрам.

Стабильность частоты любой колебательной системы определяется, в основном, двумя параметрами: якобитностью и эталонностью – способностью сохранять свои параметры неизменными под влиянием внешних воздействий.

Роль высокодобротных узловых контуров могут выполнять электромеханические резонаторы – пластины кварца.

Кварц – первый минерал, химически представляет звуковой кристалл. Кристалл кварца имеет вид 6-гранный призмы ограниченной с обеих сторон б-гранными пирамидами (рис. 30 а).

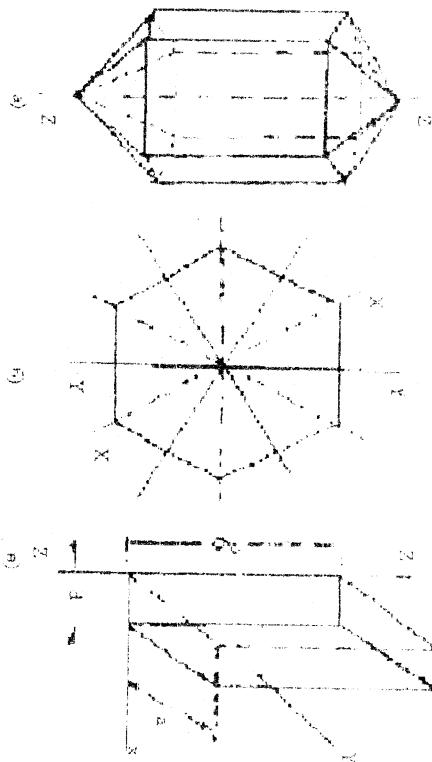


Рис. 30

Он имеет несколько осей симметрии: оптическую ось ZZ (при расщеплении света вдоль этой оси поворачивается плоскость поляризации (рис. 30б)). Электромеханические свойства кварца проявляются только в направлении этих осей.

Кварцевые пластины вырезаются из прозрачической части кристалла (рис. 30в). При простых срезах пластина вырезается так, что ее плоскость перпендикульна оси X (X-срез) или оси Y (Y-срез). В настоящее время, несмотря на сложность изготовления, применяются косые срезы (АЗВ). При этом пластина вырезается под углом к оси Z. Эти пластины имеют нулевой температурный коэффициент.

Кварц обладает прямым и обратным пьезоэлектрическим эффектом. Сущность прямого эффекта состоит в том, что если пластину кварца подвергать механической деформации, то на ее границах возникают электрические заряды. Обратный пьезоэффект состоит в том, что если кварц поместить в электрическое поле, то в нем возникает упругая деформация – скатие или растяжение в соответствии с направлением электрического поля. Кварц как упругое тело имеет собственную частоту механических колебаний  $f_0$ , которая зависит от толщины пластины и выражается формулой

$$f_0 = \frac{1}{d} \sqrt{\frac{E}{\rho}} = (1,6 - 3,6) / d \text{ МГц}$$

Коэффициент 1,6, 3,6 определяется типом среза. Если частота внешнего напряжения  $f$  совпадает с собственной частотой кварца  $f_0$ , то механические колебания достигают наибольшей величины. При этом величина зарядов на граних кварца, обусловленных прямым пьезоэлектрическим эффектом, максимальна. Возникает резонанс, характеризующийся максимальным пьезоэлектрическим током. Значит, кварц эквивалентен последовательному колебательному контуру (рис. 31).

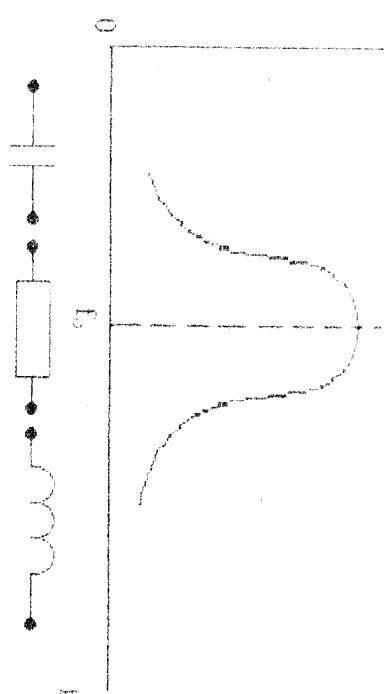


Рис. 31

Параметры этого контура необычны:

- индуктивность  $L_d = 3-15 \text{ Гн}$  - велика
- ѹмкость  $C_d = (0,01-0,05) \text{ пФ}$  - мала
- сопротивление потерп.  $R_d = 10 \Omega$  - мало

В результате этого доброкачест. эквивалентного контура имеет весьма значительную величину

$$Q = (3-30) * 10^4$$

При такой высокой логарифмич. полосе пропускания получается очень узкая, а стабильность этой полосы - очень высокой.

Высокая логарифмич. полоса пропускания позволяет строить фильтры искажение очень большой крутизну нарастания затухания.

Для обеспечения наилучшего вибрации кварца в схему он укрепляется в квадратной рамке, которой образует с пластиной кварца статическую ємкость ( $C_0 = 20-25 \text{ пФ}$ )

В связи с этим эквивалентная схема кварца с кварцевым генератором пред-ставляет контур II вида (рис. 32).

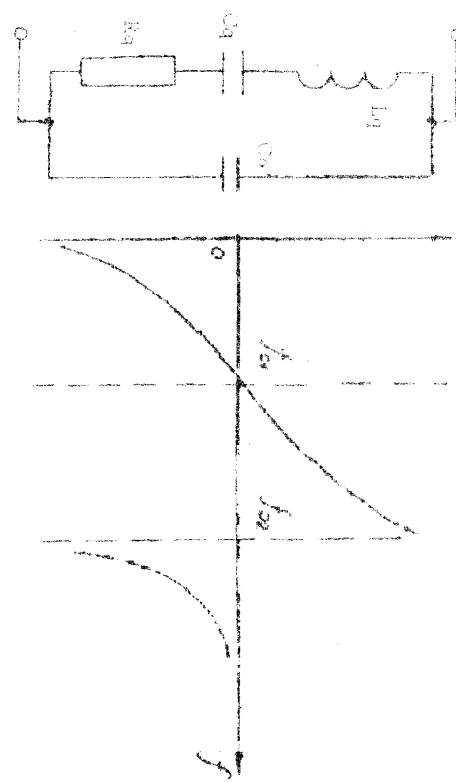


Рис. 32

Напомним, что все кварцы применяются для стабилизации частоты автогенераторов, причем используется в тех местах автогенераторов, где от выполнения роли окончаний индуктивности (участок  $b_1 - b_2$ ) для получения еще большей стабильности кварц помещается в вакуумизированный экран, а последний в герметике. Практически кварц применяют на частотах не выше 30МГц. Так уже при этой частоте толщина пластины получается около 0,36 мм. Изготовление более тонких пластина на высоких частотах из-за хрупкости неподъемно. Поэтому на высоких частотах используется генератор с кварцем, генерирующий сравнительно низкую частоту и умножитель частоты.

#### б) Электромеханические фильтры

Эти фильтры используют в качестве резонаторов металлические стержни или листки, механически соединенные между собой. Представляют собой высокоселективные устройства, позволяющие в широком диапазоне частот (сотни кГц) выделить полосу пропускания в несколько десятков Гц (рис. 33).

Электромеханические фильтры содержат три составные части: 1. Входной электромеханический преобразователь электрических ко-

мбаний в механические

2. Многорезонаторные механические колебательные системы. Т.к.

механический фильтр

3. Выходной электромеханический преобразователь, осуществляющий преобразование отфильтрованных механических колебаний определенной полосы частот в электрические колебания.

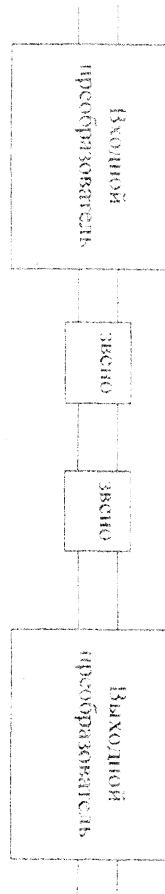


Рис. 13

Электромеханические преобразователи построены на использовании магнитострикционного эффекта. Он заключается в том, что под действием магнитного поля стержни из магнитного материала меняют свою длину. Механическое колебание, которое возникает во входном преобразователе, передаются механическим звеням, представляющим механические фильтры высокой селективности. На выходе механического фильтра, обеспечиванием выделение узкой полосы частот, колебания преобразуются выходным преобразователем, который преобразует механические колебания в электрические. Добротность электромеханических резонаторов очень велика, и потому фильтры, построенные с использованием этих резонаторов, имеют очень большую крутизну нарастания затухания

Рис. 14

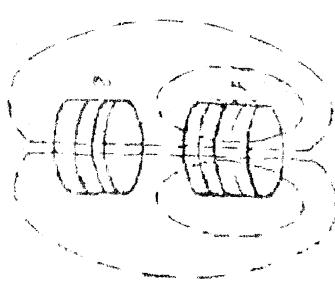


Рис. 14

#### Связанные цепи предназначены:

- для передачи энергии из одной цепи в другую;
- для получения резонансной кривой желаемой формы;
- для целей измерения.

Различают следующие виды связи:

- индуктивная;
- автотрансформаторная;
- внешняя ёмкостная;
- внутренняя ёмкостная;
- комбинированная.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### СВЯЗАННЫЕ КОНТУРЫ

#### § 3-1 Виды связи между контурами

В радиотехнике кроме одиночных контуров широко применяются два или несколько контуров, электрически взаимодействующих друг с другом.

Такие контуры называются связанными.

Это взаимодействие заключается в том, что колебания, возникшие в одном контуре, вызывают колебания в другом, и в свою очередь эти колебания оказывают влияние на первый контур.

Контур, колебания в котором возникают за счет энергии источника переменной ЭДС, называется первичным.

Контур, получающий энергию от первого, называется вторичным (рис. 1).

а) Индуктивная (трансформаторная) связь

При этой связи (рис. 2) колебания во вторичном контуре возникают за счет  $\mathcal{H}\text{IC}$  взаимодействия, находящейся в первичном контуре током первичного.

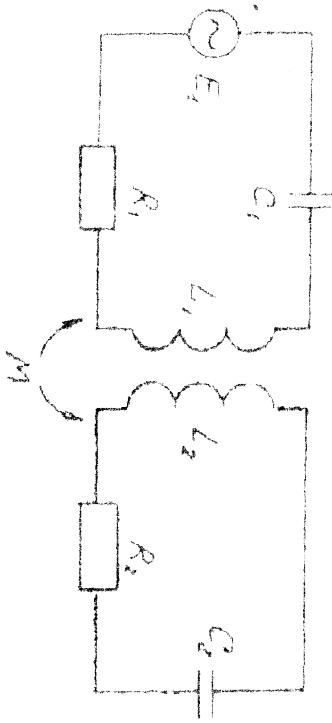


Рис. 2

Во вторичном контуре имеет место резонанс напряжений. Связь между контурами является изменением расстояния между катушками  $L_1$ ,  $L_2$  и изменением их взаимного расположения. Поворотная одна из катушек относительно другой, можно менять величину  $\mathcal{H}\text{IC}$  во вторичном контуре. При вращении одиничной катушки  $\mathcal{H}\text{IC}$  наоборот, то есть при малом расстоянии между катушками  $L_1$ ,  $L_2$ , изменяется связь между контурами связь настройки вторичного контура не меняется.

Степень взаимодействия связанных контуров определяется коэффициентом связи  $K$ , который показывает, какую часть  $\mathcal{H}\text{IC}$   $E_1$ , действующей в первичном контуре, составляет  $\mathcal{H}\text{IC}$   $E_2$ , наведенная во вторичном.

$$K = E_2 / E_1 < 1 \quad (3.1)$$

"К" может принимать значения от нуля до единицы и часто выражается в процентах. В аппаратуре связи применяют контуры, где коэффициент связи достигает нескольких процентов.

В общем случае коэффициент связи определяется соотношением

$$K = X_{\text{об}} / \sqrt{X_1 X_2} \quad (3.2)$$

$X_{\text{об}}$  - сопротивление связи;  
 $X_1$ ,  $X_2$  - реактивные сопротивления вторичного и первичного контуров, определенные с помощью связи  $M$ .

Так для индуктивной связи

$$K = X_{\text{об}} / \sqrt{X_1 X_2} = \omega M / \sqrt{\omega L_1 * \omega L_2} = M / \sqrt{L_1 L_2} \quad (3.3)$$

$M$  - коэффициент взаимной индукции катушек.

б) Автотрансформаторная связь (рис. 3)

При этой связи колебания во вторичном контуре возникают от напряжения, создаваемого на индуктивности связи  $L_{\text{об}}$ . Во вторичном контуре имеет место резонанс напряжений.

Практически связь между контурами изменяется за счет перемещения точки подключения "а" вдоль катушки  $L_1$ . Чем больше отношение

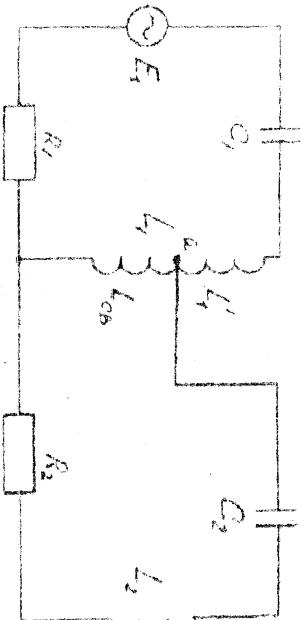


Рис. 3

$L_{\text{об}} / L_1$  тем сильнее связь. Индуктивность связи входит в состав вторичного контура как параметр, значит при изменении связи будет меняться настройка вторичного контура.

в) Внешняя емкостная связь (рис. 4)

Под действием напряжения первичного контура через

Конденсатор связи  $C_{\text{св}}$  проекает ток по элементам вторичного контура, чем больше емкость связи, тем меньше величина сопротивления  $X_{\text{св}} = 1 / \omega C_{\text{св}}$ , и тем больше ток, проекенный по элементам вторичного контура. Это приводит к увеличению сопротивления контура при настройке при этом не меняется. Во вторичном контуре имеет место резонанс токов.

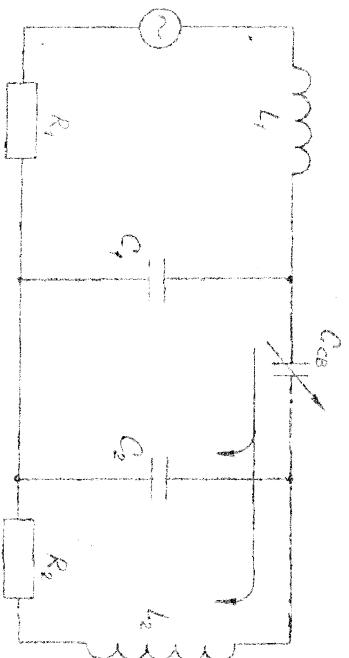


Рис. 4

### § 3.2 Физические процессы в двух индуктивно связанных настроенных контурах

Физические процессы в связанных контурах аналогичны при любых видах связи, но кроме всего эти процессы рассматриваются на примере индуктивной связи (рис. 6).

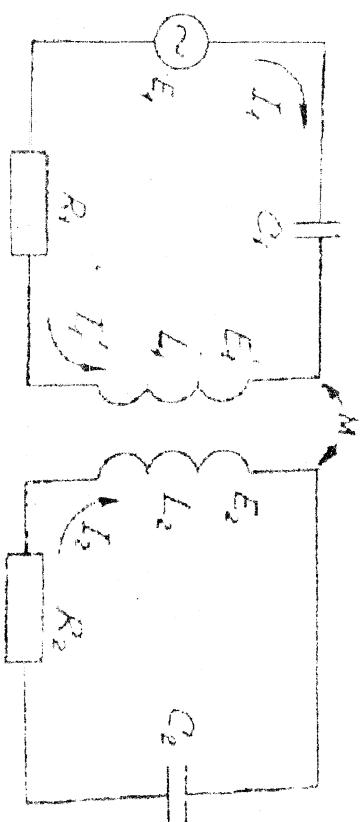


Рис. 6

Колебания во вторичном контуре возникают от напряжения, создаваемого на конденсаторе связи  $C_{\text{св}}$  чем больше емкость, конденсатора связи, тем меньше это сопротивление  $X_{\text{св}} = 1 / \omega C_{\text{св}}$  и тем меньше связи. Во вторичном контуре имеет место резонанс напряжений. Конденсатор связи входит в состав емкостного параметра как первого, так и вторичного контуров. Это обуславливает изменение настройки вторичного контура при изменении коэффициента связи.

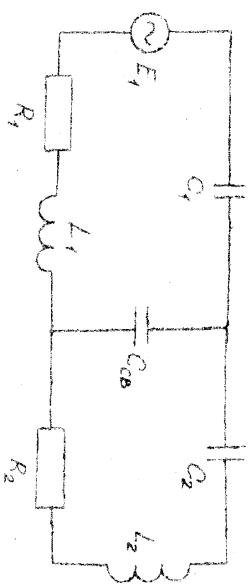


Рис. 5

Если оба контура настроены одинаково и частота их собственных колебаний совпадает с частотой источника (резонанс)

$$f_{\text{п1}} = f_{\text{п2}} = f_0$$

то в первичном контуре ток и напряжение (ЭДС) совпадают по фазе

$$e_1 = E_m \sin \omega t \quad (3.4)$$

$$i_1 = I_m \sin \omega t \quad (3.5)$$

так как при этом связи приводят не только к связям контуров между собой, но также для связи контуров о падением напряжения, пропорционального рабочему току.

Связь между обмотками цепями не только не желательна, но вредна. Однако между листами радиоизделий всегда возникает параллельная связь - емкостная или индуктивная, исключающая работу схемы. Для устройства такой связи контур помещают в металлические щиты, стеки которых должны иметь возможно меньшее сопротивление

и чтобы вывести связи приводящие не только к связям контуров между собой, но также для связи контуров о падении напряжения, пропорционального рабочему току.

Связь между обмотками цепями не только не желательна, но вредна. Однако между листами радиоизделий всегда возникает параллельная связь - емкостная или индуктивная, исключающая работу схемы. Для устройства такой связи контур помещают в металлические щиты, стеки которых должны иметь возможно меньшее сопротивление

часть магнитного поля в первичном контуре и напряжение  $\mathcal{E}_{\text{AC}}$  взаимодействия  $e_2$

$$e_2 = -M \frac{di}{dt} \quad (3.6)$$

Поставим выражение (3.5) в выражение (3.6)

$$e_2 = -M \frac{d(Im_1 * \sin \omega t)}{dt} = -M \omega Im_1 \cos \omega t = -Im_2 * \sin(\omega t + 90^\circ) \quad (3.7)$$

$$\text{т.е. } Im_2 = \omega M * Im_1 \quad (3.8)$$

Сравнивая выражения (3.4) и (3.7) видим, что  $\mathcal{E}_{\text{AC}}$  взаимодействия вторичного контура  $e_2$  отличается от  $\mathcal{E}_{\text{AC}}$  первого контура  $e_1$  на  $90^\circ$  (рис. 7)

$\mathcal{E}_{\text{AC}}$  взаимодействия  $e_2$  создает во вторичном контуре ток  $i_2$ , совпадающий с ней по фазе, так как во вторичном контуре имеется место резонанс напряжений.

$$i_2 = -Im_2 * \sin(\omega t + 90^\circ) \quad (3.9)$$



Выражение (12) показывает, что умножение тока в первичном контуре можно объяснить увеличением сопротивления первичного контура, вследствие влияния на него вторичного. Значит влияние вторичного контура на первичный можно заменить включением в первичный контур некоторого сопротивления. Исходя из выражения (12) оно равно

$$\Delta R = \frac{\omega^2 M^2}{R_2} \quad (3.13)$$

Это сопротивление получает название биосистомного.

Вносимым сопротивлением называется такое сопротивление, которое, будучи включено в первый контур, уменьшает в нем ток равнопренно влиянию вторичного контура.

Эквивалентная схема системы связанных контуров, настроенных в резонанс, имеет вид, изображенный на рис. 8:

В свою очередь, ток вторичного контура вызывает  $\mathcal{E}_{\text{AC}}$  взаимодействия  $e_1$  в первичном контуре

$$\begin{aligned} e'_1 &= -M \frac{di}{dt} = -M \frac{d(-Im_2 * \cos \omega t)}{dt} = \\ &= -M \omega Im_2 \sin \omega t = -E' m_1 * \sin \omega t \end{aligned} \quad (3.10)$$

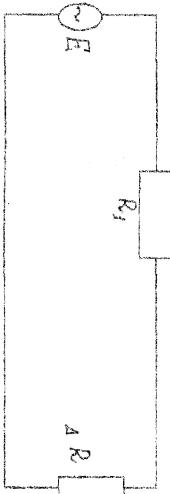


Рис. 8

$$\text{т.е. } E' m_1 = \omega M \cdot I m_2 = \omega^2 M^2 \frac{I_m}{R_2} \quad (3.11)$$

Мощность, выделяемая в генераторе и поглощаемая связанных контурами, равна

$$P = I_1^2(R_1 + \Delta R) = I_1^2R_1 + I_1^2\Delta R = P_1 + P_2 \quad (3.14)$$

где  $P_1$  – мощность, расходуемая в активном сопротивлении первичного контура;

$P_2$  – мощность, расходуемая на вносимом сопротивлении, т.е. это та мощность, которая передается во вторичный контур.

Коэффициентом полезного действия системы связанных контуров называется число, показывающее, какую часть составляет мощность, передаваемая во вторичный контур, от полной мощности, отдаваемой генератором.

$$\eta = P_2 / (P_1 + P_2) = \Delta R / (\Delta R + R_1) \quad (3.15)$$

Из электротехники известно, что потребитель (вторичный контур) получает от генератора максимальную мощность при условии, если сопротивление нагрузки (внешнее сопротивление  $\Delta R$ ) равно собственному сопротивлению питающей сети (первичный контур)

$$\Delta R = R_1 \quad (3.16)$$

Величина связи, при которой выполняется это равенство называется критической.

Результирующий вектор тока  $I_{\text{рез}}$ , действующий в первичном контуре, имеет угол сдвига фаз относительно ЭДС  $E_1$ , равный

$$\gamma > 0$$

Уменьшение сдвига фаз между током и напряжением эквивалентно внесению в первичный контур реактивного сопротивления противоположного знака, т.е. индуктивности. Рассмотрим более общий случай, когда в контурах резонанс отсутствует ( $X_1 \neq 0, X_2 \neq 0$ )

$$\Delta R < R_1 = f_{12}$$

Построим векторную диаграмму (рис. 9), учитывая, что реактивные сопротивления контуров будут иметь емкостный характер

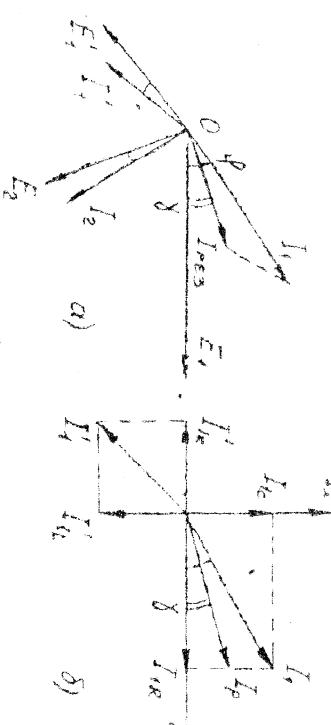


Рис. 9

Ток  $I_1$  первичного контура определяет ЭДС  $E_1$ , на угол  $\phi$ . ЭДС  $E_2$ , на величина во вторичном контуре этим током, отстает от него на  $90^\circ$ . Наведенный ток  $I_2$  опережает ЭДС  $E_2$  на тот же угол  $\phi$ . Значит фазовый сдвиг между токами  $I_1$  и  $I_2$  меньше  $90^\circ$ .

Ток  $I_2$  вторичного контура создает ЭДС в замкнутом контуре, которая отстает от него на  $90^\circ$ . В свою очередь ток  $I_1$ , создаваемый ЭДС  $E_1$ , опережает ее на угол  $\phi$ .

Сложим геометрически вектора токов  $I_1$  и  $I_2$ :

$$\bar{I}_{\text{рез}} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$$

Результирующий вектор тока  $I_{\text{рез}}$ , действующий в первичном контуре, имеет угол сдвига фаз относительно ЭДС  $E_1$ , равный

$$\gamma > 0$$

§ 3-3. Физические процессы в двух связанных расстроенных контурах

Рассмотрим более общий случай, когда в контурах резонанс отсутствует ( $X_1 \neq 0, X_2 \neq 0$ )

A)  $R < R_1 = f_{12}$

Уменьшение сдвига фаз между током и напряжением эквивалентно внесению в первичный контур реактивного сопротивления противоположного знака, т.е. индуктивности.

Легко видеть, если разложить на составляющие векторы токов  $I_1$  и  $I_2$  (рис. 9б), то будет видно, что активная составляющая  $I_{1R}$  направлена навстречу активной составляющей  $I_{2R}$ .

Рис. Равнозначимо включение в первичный контур добавочного активного сопротивления  $\Delta R_1$ .

Если одна сторона тока  $I_1$  имеет реактивную индуктивную составляющую  $I_{1R}$ , что приводит к некоторой компенсации реактивной составляющей тока  $I_1$ , то, следовательно, к уменьшению сдвига фаз между током и ЭДС первичного контура.

Физически это означает следующее. Поскольку фазовый сдвиг между токами  $I_1$  и  $I_2$  меньше  $90^\circ$ , то ток вторичного контура создает магнитный поток  $\Phi_2$ , совпадающий с потоком  $\Phi_1$ , проицывающим витки катушки  $I_1$ . В результате этого индуктивность катушки как бы увеличивается.

б)  $I_1 > I_{1R} + I_{1Q}$

Последнюю векторную линетрому, учитывая индуктивный характер контуров (рис. 10). Как и в первом случае угол сдвига фаз  $\varphi$  между током и ЭДС первичного контура уменьшается, что эквивалентно внесению в первичный контур из вторичного ѹмкостного сопротивления.

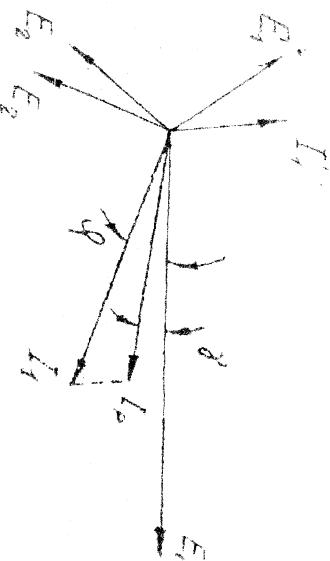


Рис. 10

Это обясняется тем, что фазовый сдвиг между векторами токов  $I_1$  и  $I_2$  больше  $90^\circ$ . Значит, вторичный ток противодействует первичному в создании магнитного поля, произываемого катушкой  $I_1$ , уменьшая ее индуктивность.

Таким образом, в случае расстроенных контуров внесимое сопротивление - величина комплексная.

$$\Delta V = \Delta R_1 + \Delta X_1 \quad (3.17)$$

$\Delta R_1$  - действительная составляющая внесенного сопротивления,  
 $\Delta X_1$  - реактивная, составляющая внесенного сопротивления.

Было бы

1. Внесеное реактивное сопротивление противоположно по характеру реактивному сопротивлению контура, из которого оно вносится.

2. Влияние вторичного контура на первичный сводится к внесению в первичный контур добавочного активного и реактивного сопротивления.

С учетом сказанного система двух связанных контуров может быть представлена следующей эквивалентной схемой (рис. 11).

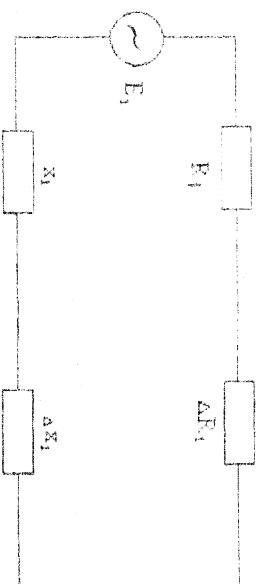


Рис. 11

§ 3-4 Резонансные колебания двух связанных контуров

Для энергетической оценки связи между контурами пользуются понятием степени связи. Степень связи пригото характеризовать по относительной величине внесенного активного сопротивления.

Различают следующие степени связи:

1. Связь связь  $\Delta R_1 / K_1$ . При этом из первичного контура выделяется контур, не содержащий первичной обмотки, т.е. контур  $\Gamma_1$ .

2. Критическая связь  $\Delta R_1 / K_1$ . При этом первичный контур отсутствует, а контур  $\Gamma_1$  получает свою мощность.

3. Сильная связь  $\Delta R_1 > K_1$ . При этом из первичного контура во вторичный передается меньше энергии, чем при критической связи.

Наибольший практический интерес представляют резонансные кривые  $I_2 = \varphi(\Gamma)$  для системы из двух одинаковых контуров с разными собственными частотами  $f_1$  и  $f_2$ .

При сильной связи и наличии некоторой расстройки ( $\Gamma_1 > f_1$ ) индуктивное сопротивление первичного контура  $X_1$  на какой-то частоте  $\Gamma$  оказывается равным вносимому статистическому сопротивлению  $\Delta X_1$ . Контур при этом представляет для источника небольшое чисто активное сопротивление и в системе контуров имеет место резонанс. Тогда в обоих контурах резко возрастает (рис. 12).

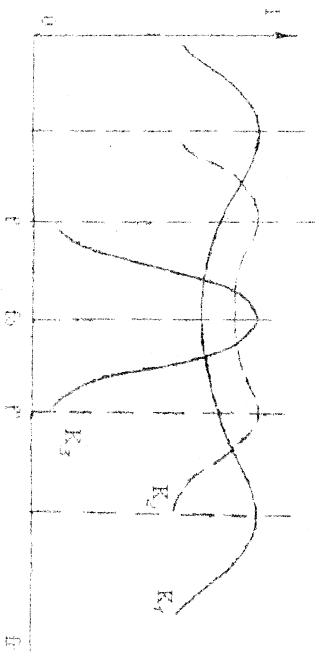


Рис. 12

При сильной связи, наименьшая величина некоторой расстройки ( $\Gamma_1 < f_1$ ) вносимое из вторичного контура в первичный. Поэтому контурная характеристика приобретает вид двугорбой кривой, максимумы которой соответствуют частотам связи.

Чем больше связи между контурами, тем больше реактивное сопротивление, вносимое из вторичного контура в первичный. Поэтому контурная характеристика сопротивления проходит при большой расстройке первого контура, и, следовательно, частоты связи будут расположены дальше друг от друга ( $K_1, K_2$ ).

При связи, меньшей некоторого значения, называемого "критическим", вносимые сопротивления не хватает для компенсации собственных реактивных сопротивлений контуров и резонанс имеет место только на частоте собственных колебаний контура  $f_1$ . Поэтому при такой связи резонансная характеристика подобна характеристике одиночного контура ( $K_1 = K_2$ ).

Резонансные кривые тока вторичного контура  $I_2 = \varphi(\Gamma)$  не отличаются от рассмотренных.

Если контуры имеют разную логоритмичность  $Q_1 \neq Q_2$  или нарушился настройка контура  $\Gamma_0 \neq f_0$ , то двугорбая кривая окажется несимметричной (рис. 13) и имеет неодинаковый для резонанса некоторых зон рабочих точек.

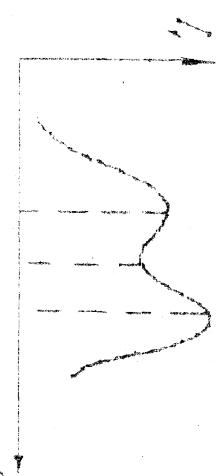


Рис. 13

При противоположной расстройке ( $f_1 < f_2$ ) на какой-то частоте статистическое сопротивление первичного контура станет равным вносимому индуктивному. В системе снова возникает резонанс.

При  $\Gamma_1 = f_0$  возникает резонанс на частоте собственных колебаний контуров. Однако, якосимое сопротивление  $\Delta R$

становится больше сопротивления  $K_1$  и зону I первичного контура на частоте  $\Gamma_0$  становится меньше, чем по частотах  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_2$ .

Частота  $\Gamma_1$  называется верхней частотой связи,  $\Gamma_2$  — называется нижней частотой связи.

Таким образом, система из двух одинаковых, достаточно сильно связанных контуров, обладает тремя резонансными частотами  $f_0, \Gamma_1, \Gamma_2$ . Резонансная характеристика приобретает вид двугорбой кривой, максимумы которой соответствуют частотам связи.

При этом, общий ток в контуре связанных в консистентном отноше-  
нии (внуждении) полюс (результат)

### §3-5. Полоса пропускания связанных контуров

Полосой пропускания системы связанных контуров называется об-  
ласть частот, в пределах которойток во вторичном контуре не падает ниже  
 $0,7 I_{2\max}$  (рис. 14).

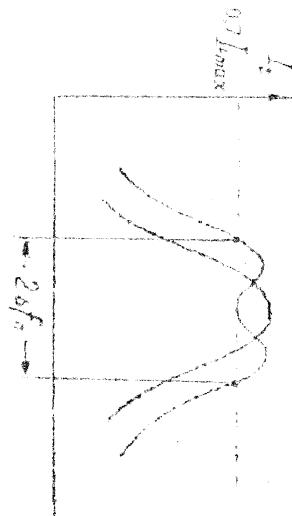


Рис. 14

При изменении коэффициента связи меняется положение частоты связи  
относительно собственной частоты контуров и, следовательно, меняется  
полоса пропускания.

Наибольшее значение полосы пропускания достигает при связи, ко-  
гда разница между максимумами кривой достигает до уровня  $0,7 I_{2\max}$ . При  
этом  $K_{\text{св}}=2,41 K_{\text{кр}}$ , а полоса пропускания становится равной  $2\Delta f_{\max}=3,1 * f_0$   
 $/Q$ , т.е. более чем в 3 раза превышает полосу пропускания одиночного кон-  
тура.

Дальнейшее увеличение связи приводит к резкому ослаблению гармо-  
нических составляющих, расположенных в средней части резонансной  
кривой.

При  $K_{\text{св}}=K_{\text{кр}}$ ,  $2\Delta f_{\max}=1,41 * f_0 / Q$ .

С уменьшением связи между контурами полоса пропускания умень-  
шается и при слабой связи становится меньше, чем у одиночного контура.

Связанные контуры широко применяются в радиотехнических уст-  
ройствах, особенно приемниках. Это обуславливается следующими про-  
тивоположностями связанных контуров:

1. Регулируя связь между контурами, можно в широких пределах из-  
менять полосу пропускания.

2. Резонансная кривая системы связанных контуров имеет крутые скло-  
ны, что обеспечивает высокую избирательность при нужной полосе про-  
пускания. Система связанных контуров обладает гораздо большим коэф-  
фициентом прямоугольности по сравнению с одиночным контуром,  
имеющим ту же полосу пропускания (рис. 15).



Рис. 15

Тем самым разрешается противоречие между избирательностью и по-  
лосой пропускания.

### § 3-6. Настройка связанных контуров

При настройке связанных контуров понимают процесс получения  
максимального тока  $I_{2\max}$  во вторичном контуре. При этом мощность коле-  
баний во вторичном контуре также получается максимальной.

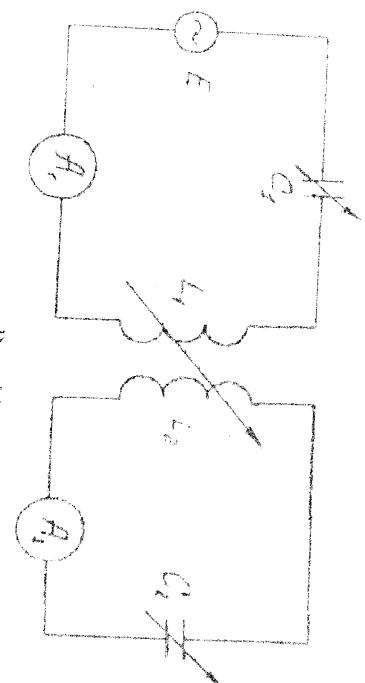


Рис. 16

Элементами настройки служат (рис. 16):

в первичном контуре - конденсатор  $C_1$  (регулирует реактивное сопротивление  $X_1$ ), во вторичном контуре - конденсатор  $C_2$  (регулирует реактивное сопротивление  $X_2$ ) и вариометр, меняющий взаимоиндуктивность между различиями нескольких видов резонанса.

### а) Первый частный резонанс

Это процесс получения наибольшего тока во вторичном контуре с помощью настройки одного только первого контура, без изменения остальных параметров (рис. 17).

При этом реагирующее сопротивление  $X_1$  становится равным по величине и противоположного по характеру сопротивлению  $\Delta X_1$ , вытекающему из вторичного контура.

Номинальное сопротивление первого контура становится минимальным, а  $\mu_{CE_2}$  и ток  $I_2$  достигают наибольших значений.



Рис. 17

б) Второй частный резонанс  
Явление возникновения максимального тока во вторичном контуре при настройке только его параметров, называется вторым частным резонансом.

Цель настройки состоит в том, чтобы собственное реактивное сопротивление вторичного контура  $X_2$  сделать равным по величине и противоположным по знаку сопротивлению  $\Delta X_2$ , вносимому из первого контура.

При этом полное сопротивление вторичного контура становится минимальным и чисто активным, а ток  $I_2$  достигает максимального значения. Это приводит к увеличению сопротивления  $\Delta R_1$ , вносимого в первый контур и ток в нем заметно уменьшается (рис. 18).

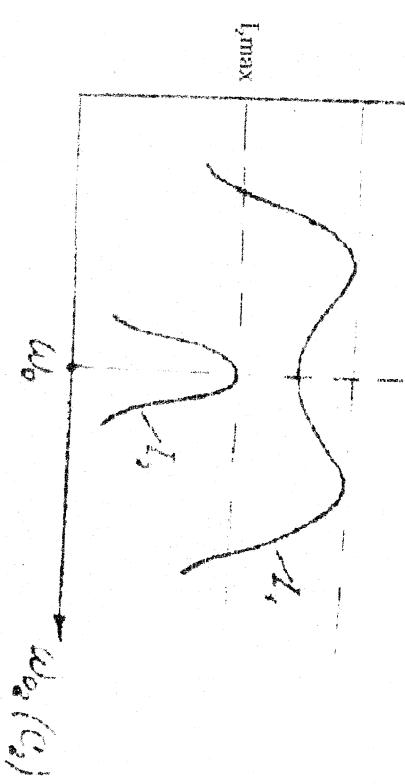


Рис. 18

Значит, отклонение собственной частоты  $\omega_0$  от частоты второго частного резонанса  $\omega_0$  сопровождается уменьшением тока во вторичном контуре  $I_2$  и увеличением тока в первом контуре  $I_1$ .

При получении пасивного резонанса каждому звену связи в устройстве придают из контуров должна соответствовать определенное значение коэффициентов резонансов - первых и вторых, каждый из которых характеризуется своим значением  $k_{\text{ макс}}$ .

Предельный максимум тока во вторичном контуре  $I_2$  находит достигается при полном резонансе

### в) Полный резонанс

В этом случае производится три операции:

1. При слабой связи между контурами (или разомкнутом вторичном контуре) настраивают в резонанс первый контур, т. к. влияние вторичного контура исключено, то реактивное сопротивление первого контура  $\Delta X_1 = 0$ .

2. Вторичный контур связывают с первичным и настраивают его врезонанс так, чтобы его реактивное сопротивление  $X_2 = 0$

( $X_1, X_2 = 0$ , то реактивное сопротивление во вторичный контур не влияет).

После этих настроек их собственные сопротивления становятся активными и наименьшими, а эквивалентная схема приобретает вид, изображенный на рис. 19.

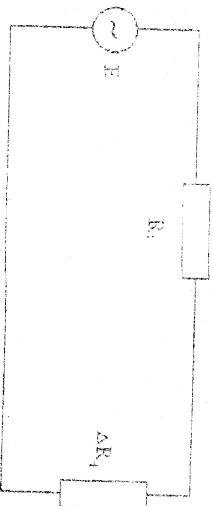


Рис. 19

В схеме рис. 19, включении сопротивление генератора,  $\Delta R_1$  - соединение параллельно.

Установка максимальной мощности в нагрузку является равнодействующей

$$\Delta R_1 = R_1$$

При этом  $I_2 = I_{\text{ макс}}$  и такая связь называется критической ( $K = K_{\text{кр}}$ ).

Если связь между контурами будет больше или меньше критической, то равенство  $\Delta R_1 = R_1$  нарушается и

$$I_2 < I_{\text{ макс}}$$

С ростом взаимоиндукции (рис. 20) ток  $I_2$  сначала увеличивается, а затем уменьшается. Максимум тока  $I_2$  оказывается при критической связи ( $K = K_{\text{кр}}$ ).

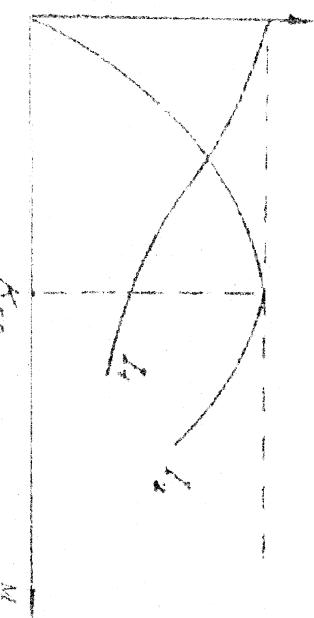


Рис. 20

Ток  $I_1$  первичного контура уменьшается с ростом  $M$ , т. к. при этом увеличивается вносимое сопротивление в первый контур.

Таким образом, полный резонанс позволяет получить наибольшее из всех возможных значений тока во вторичном контуре  $I_{2\text{ макс}}$ .

**ДЛИННЫЕ ЛИНИИ**

**§ 4-1 Длинная линия и ее параметры**

В радиотехнике кроме систем с сосредоточенными параметрами (как, например, индуктивности, конденсаторы) применяются системы с распределенными параметрами. К таким системам относятся длинные линии, которые в конструктивном отношении могут быть различных видов:

- двухпроводные;
- коаксиальные;
- волноводные и др.

Каждая из таких линий обладает индуктивностью, активным сопротивлением и ѹмкостью, которые распределены вдоль всей ее длины.

На рис. 1 изображена двухпроводная линия, и ее эквивалентная схема

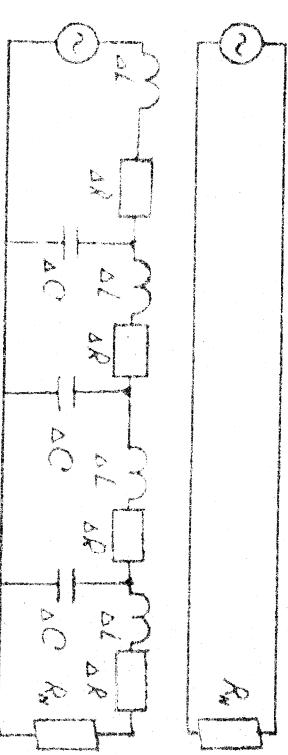


Рис. 1

Таким образом, эквивалентная схема представляет собой последовательное соединение элементов  $\Delta R$ ,  $\Delta L$  реальных проводов линии, между которыми изменяются электрические ѹмкости  $\Delta C$ .

Свойства линии зависят от ее длины и величины основных параметров, приходящихся на единицу длины. К ним относятся:

- погонная индуктивность – это индуктивность одного метра линии, измеряется в [МГн / м], обозначается –  $L_1$ ;
- погонное сопротивление – это активное сопротивление проводов линии единицы  $1\text{м}$ , измеряется в [ $\Omega/\text{м}$ ], обозначается –  $R_1$ ;
- погонная ѹмкость – это ѹмкость между проводами единой  $1\text{м}$ , измеряется в [ $\text{ПФ/м}$ ], обозначается –  $C_1$ .

Линия единой и той же длины может быть как короткой, так и длинной.

Некоторые длины линий неравнозначно связаны с длиной волны электрического колебания, распространяющегося вдоль этой линии. Например, линия длиной  $l=5\text{м}$  является короткой, если в ней действует электрическое колебание с частотой  $f_1=100\text{ кГц}$ , т.к.

$$\lambda=C_1/l=300\text{ м}, \text{ т.е. } \lambda_1 > l$$

Если же частота будет  $f_2=30\text{ МГц}$ , то  $\lambda_2=C_2/f_2=10\text{ м}$  и такая линия будет длинной.

Если длина линии соизмерима с длиной волны, то время распространения электромагнитного колебания вдоль этой линии соизмеримо с периодом электрических колебаний. Следовательно, за время, пока электромагнитное колебание достигает конца линии, промежуточное изменение фазы этого колебания в начале линии. Поэтому в такой линии можно устанавливать (током) в начале линии и напряжением (током) в конце линии существует свдвиг фазы

$$\Phi=-36.9^\circ \text{ / } \lambda$$

где  $l$  – длина линии,

$\lambda$  – длина волны электрического колебания,

$\Phi$  – свдвиг фаз между напряжениями в начале и конце линии.

Для второго случая ( $f_2=30\text{ МГц}$ ) свдвиг фаз между напряжениями в начале и конце линии равен  $180^\circ$ , т.е. они находятся в противофазе. В этом проявляются реактивные свойства линией линии.

Для первого случая ( $t_1 = 0,1 \text{ МКн}$ ) сдвиг фазы  $\varphi = 360^\circ \cdot 5 / 3000 = 0,6^\circ$ , т.е. стационарный ток  $I_0$  в генераторе, и потому токи  $I_1$  и  $I_2$  сдвигнуты на  $0,6^\circ$ .

Следовательно, разность потенциалов, т.е. напряжение в сечении  $B$ , будет отставать по фазе на величину  $\varphi - \alpha$ ,

т.е.  $U_B = U_m \sin \alpha(t-t_1)$  (4.2)

Учитывая, что  $\alpha = 2\pi f T$ ,  $\lambda = V_0 T$ , выражение (2) примет вид

$$U_B = U_m \sin 2\pi(t/T - \tau/\lambda) \quad (4.3)$$

Выражение (3) называется уравнением бегущей волны в любой момент времени

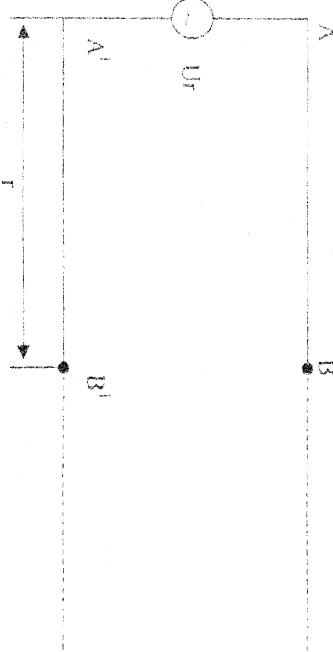


Рис.2

Пусть напряжение генератора (в сечении  $A-A'$ ) изменяется по синусоидальному закону:

$$U_A = U_m \sin \omega t \quad (4.1)$$

В момент времени  $t=t_1$  напряжение на концах генератора равно нулю ( $U_A=0$ ). С течением времени в дальнем сечении появляется напряжение, т.е. разность потенциалов между точками  $A$  и  $A'$ .

В точке  $A$  появляется положительный заряд (избыток электронов), а в точке  $A'$  — отрицательный заряд (избыток протонов). Избыточный заряд не может быть сосредоточен в одной точке, он начнет распространяться вдоль линии со скоростью близкой к скорости света.

Данные заряды достигнут сечения  $B-B'$  через отрезок времени

$$t_1 = r/V_0,$$

где  $r$  — расстояние от начала линии до

$A A' = 0$ , тогда уравнение бегущей волны примет вид

$$U_B = U_m \sin 2\pi(0 - r/\lambda)$$

В данный момент времени напряжение вдоль линии распределится следующим образом.

А) в начале линии ( $r=0$ ):  $U_A = U_m \sin 2\pi \cdot 0 = 0$ .

Б) на расстоянии  $r=\lambda/4$ :  $U_B = U_m \sin 2\pi^*(0 - 1/4) = -U_m$ .

В) на расстоянии  $r=\lambda/2$ :  $U_B = U_m \sin 2\pi^*(0 - 1/2) = 0$ .

Г) на расстоянии  $r=3\lambda/4$ :  $U_B = U_m \sin 2\pi^*(0 - 3/4) = U_m$ .

Д) на расстоянии  $r=\lambda$ :  $U_B = U_m \sin 2\pi^*(0 - 1) = 0$ .

График распределения напряжения вдоль линии в заданный момент времени (рис. 3) показан на рис. 3 (картина 1).

2.  $t_2 = 1/4$ , Уравнение бегущей волны будет иметь вид:

$$U = U_m \sin 2\pi(1/4 - r/\lambda)$$

В данный момент времени напряжение вдоль линии распределяется следующим образом:

а) В сечении "а" ( $r=0$ )

$$U_a = U_m \sin 2\pi(1/4 - 0) = U_m$$

б) В сечении "б" ( $r=\lambda/2$ )

$$U_b = U_m \sin 2\pi(1/4 - 1/4) = 0$$

в) В сечении "в" ( $r=3\lambda/4$ )

$$U_v = U_m \sin 2\pi(1/4 - 3/4) = 0$$

г) В сечении "г" ( $r=\lambda$ )

$$U_g = U_m \sin 2\pi(1/4 - 1) = -U_m$$

График распределения напряжения вдоль линии в момент времени  $t_2$  показан на рис. 3 (картина 2).

3.  $t_3 = T/2$ , уравнение бегущей волны будет иметь вид:

$$U = U_m \sin 2\pi(1/2 - r/\lambda)$$

В данный момент времени напряжение вдоль линии распределяется следующим образом:

а)  $U_a = 0$

б)  $U_b = U_m$

в)  $U_v = 0$

График распределения амплитуды напряжения (тока) изображен на рис. 3 (график 4). Такая волна называется бегущей или падающей.

Волна напряжения, распространяющаяся вдоль линии, порождена в ней волной тока. Так как в сечении, где будет максимальное

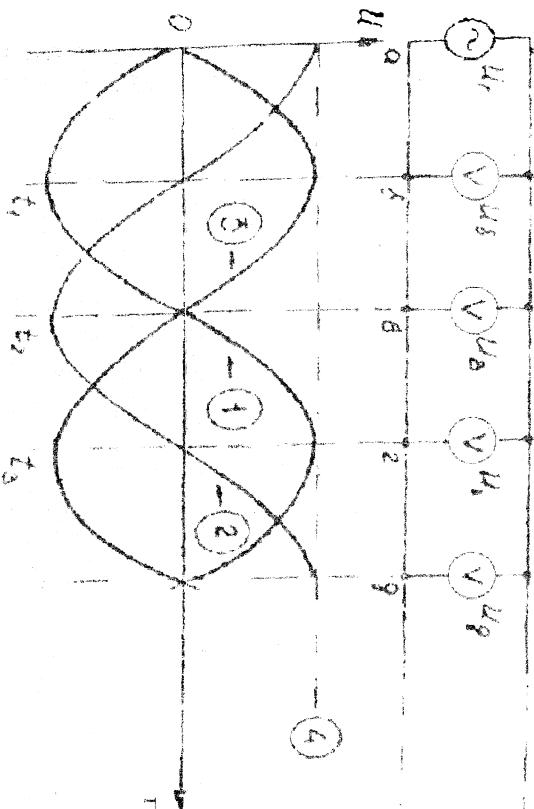


Рис. 3

Из рис. 3 видно, что с изменением времени волна напряжения перемещается вправо (к концу линии). Причем, максимальное напряжение (напрямленное отрицательное) последовательно перемещается из сечения "б" в "в", затем в "г" и т.д., последовательно проходя все промежуточные сечения.

Следовательно, если в сечениях измерять не мгновенные значения, а амплитудные (или лестничные), то во всех этих сечениях приборы покажут одно и тоже значение напряжения.

напряжение, будет максимальная концентрация движущихся зарядов, а движущийся заряд представляет собой электрический ток, то в этих же точках линии будет и максимальный ток. Следовательно, бегущая волна тока будет сдвигаться по фазе с бегущей волной напряжения, и краевые бегущий волной тока будет иметь вид

$$j = j_m \sin 2\pi(Ut - r/\lambda)$$

График же падающей волны тока будет таким же, как и графики напряжений, изображенные на рис. 3.

Амплитуда падающей волны тока зависит от волнового сопротивления линии ( $\rho$ ), которое является функцией параметров этой линии и равно

$$\rho = \sqrt{U_0/C_1}$$

Волновое сопротивление линии можно определить экспериментально, зная амплитуды падающих волн напряжения и тока.

$$\rho = U_0/I_m$$

Так как амплитуды падающих волн напряжения и тока вдоль линии постоянны, то в любой ее части (в том числе и в начале, где  $r=0$ ) это значение будет постоянным и равным волновому сопротивлению линии

Если к генератору подключено устройство, то от его входного сопротивления зависит амплитуда тока на зажимах генератора. В данном случае к зажимам генератора подключена бесконечно длинная линия, при этом отношение амплитуды напряжения к амплитуде тока равно волновому сопротивлению линии. Следовательно, входное сопротивление такой линии равно ее волновому сопротивлению:  $Z_{in} = \rho$

Если же взять любое сечение  $m$  в нем сложить разрез, то входное сопротивление отрезанной части (бесконечной линии) будет также равно волновому сопротивлению. Следовательно, отрезанную часть линии можно заменить активным сопротивлением нагрузки, по величине равным волновому. При этом режим бегущих волн останется неизменным.

Таким образом, режим бегущих волн можно получить в конец линии, на конце которой величина сопротивления нагрузки  $R_n = \rho$  (рис. 4).

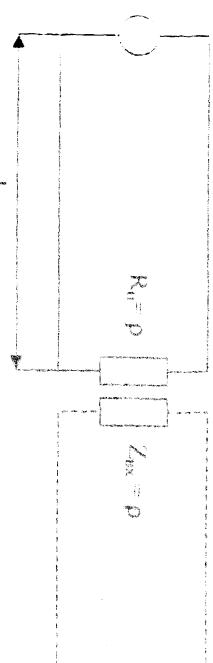


Рис. 4

Выходы:

1. Бегущая волна обраузания в бесконечно длинной линии или в линии конечной длины, подключенной на активное сопротивление, по величине равна волновому сопротивлению данной линии.

2. По фазе бегущие волны тока и напряжения совпадают. Следовательно, входное сопротивление такой линии  $Z_{in} = \rho$ .

3. Амплитуды напряжения и тока вдоль линии остаются неизменными. Причем, амплитуда тока зависит как от амплитуды напряжения ( $I_m$ ), так и от волнового сопротивления данной линии ( $\rho$ ), которое зависит от параметров этой линии.

4. Вся энергия от генератора перемещается в сторону нагрузки, от нагрузки же энергия не возвращается к генератору, а поглощается ею. Колебаний магнитной волны в такой линии нет, т.е. бегущие волны переносят активную мощность.

5. Если амплитуды напряжения и тока вдоль линии остаются неизменными, то это не значит, что их мгновенные значения в любом сечении будут одинаковы. Распределение напряжения (тока) вдоль линии зависит от начальной фазы (то есть в начале линии),

#### § 4-3. Образование стоячих волн и призмы

Рис. 4б.  $\varphi_0 = 270^\circ$ . Так как фаза напряжения (тока) в конце линии с течением времени изменяется, то и распределение напряжения (тока) вольт линий с распределением напряжения (тока) вольт линий необходимо правильно изобразить (фиг. 4б). Напряжение (тока) в начале линии, а дальше в любой точке напряжение (тока) изменяется по синусоидальному закону.

Начальная фаза определяется по графику (рис. 5).

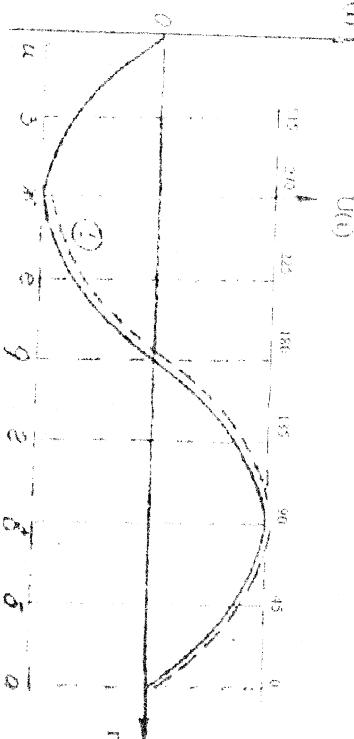


Рис. 5

Для упрощения построения будем исходить из положение синусоиды в конце линии, а начальную определим (фиг. 6, 7).

При  $\varphi_0 = 0^\circ$  ось разместим в сечении "а".

При  $\varphi_0 = 45^\circ$  — "б".

При  $\varphi_0 = 90^\circ$  — "в".

При  $\varphi_0 = 135^\circ$  — "г".

Например, пусть  $\varphi_0 = 270^\circ$ , тогда в данный момент времени график распределения напряжения (тока) вольт линий будет изображен кривой 1 (рис. 5).

Если линия конечной длины разомкнута на конце ( $R_s = \infty$ ) или замкнута ( $R_s = 0$ ), то энергия бегущей волны не может попадать в нагрузку, и она будет отражаться от конца линии. Следовательно, в линии, кроме бегущей волны образуется отраженная, которая распространяется от конца линии к генератору.

Таким образом, напряжение (ток) в любом сечении линии будет складываться из напряжения (тока) падающей и напряжения (тока) отраженной волн. В линии образуется суммарная волна, которая, как будет показано ниже, не будет перемещаться вдоль линии и поэтому называется стоячей.

Рассмотрим образование стоячей волны в линии длиной  $l=3\lambda_d$ , разомкнутой на конте (рис. 6, 7). Для этого построим падающие и отраженные волны в различные моменты времени:

1.  $t=0$  т.е.  $\varphi = 0$  (рис. 6а и 7а)

2.  $t_1 = 1/8T$ , т.е.  $\varphi = 45^\circ$  (рис. 6б и 7б)

3.  $t_2 = 1/4T$  т.е.  $\varphi = 90^\circ$  (рис. 6в и 7в)

Т.к. в конце разомкнутой линии ток в любой момент времени равен нулю, то падающая и отраженная волны тока на конце линии должны быть в противофазе, т.е. отраженная от разомкнутого конца линии волна тока меняет фазу на  $180^\circ$ . Но, зато, отраженная от разомкнутого конца линии волна напряжения свою фазу не меняет.

В результате сложения падающей и отраженной волн напряжение, стоячая волна тока, у которой на конце разомкнутой линии будет узел, а на расстоянии  $\lambda/4$  от конца линии — пучность, а далее через спреки  $\lambda/4$  узлы и пучности чередуются. Узлы характерны тем, что амплитуда тока в них равна нулю, а в пучности амплитуда тока в два раза больше амплитуды тока падающей волны.

В результате сложения падающей и отраженной волн напряжение обрашается в стоячая волна напряжения, имеющая пучности на конце линии, а через  $\lambda/4$  будет узел, который затем чередуется. В пучностях также происходит удвоение амплитуд напряжения, а в узлах амплитуда равна нулю. Графики распределения амплитуд тока и напряжения в стоячей волне изображены на рис. 8. Из этих графиков

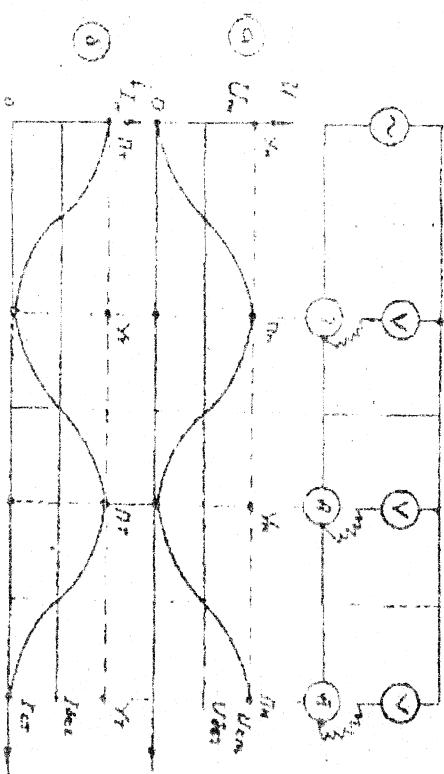
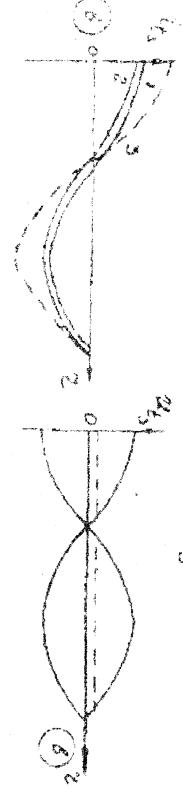
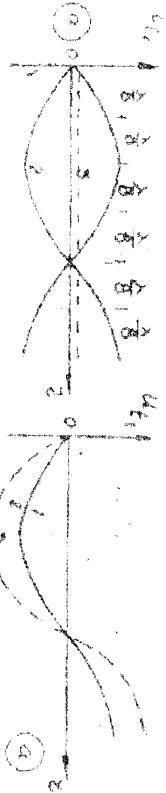


Рис.8

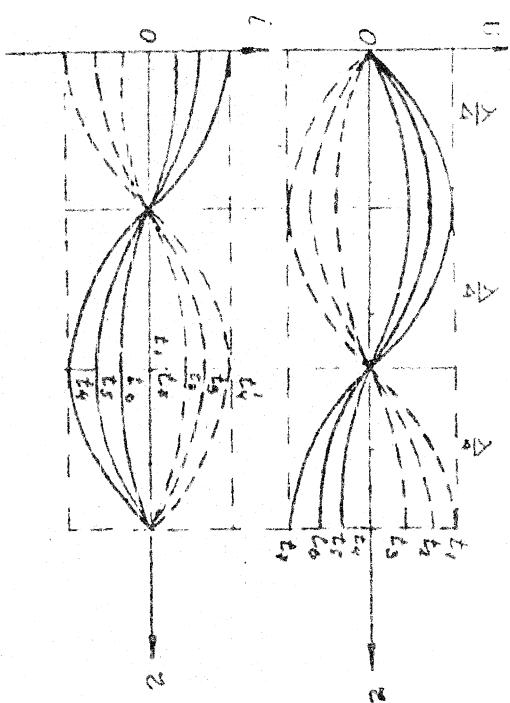


Рис.9

тогом, что в тех точках, где изменяется пульсия напряжения, насыщается участок тока и наборов, т.е. стояние волны тока и напряжения сливутся друг относительно друга на четверть длины волны. Кроме того, если в пульсии напряжение принимает значение в два раза превышающее амплитуду пульсации волны напряжения, то в этот же момент времени ток в пульсии меняет путь (рис.6а и 7а) и наборы (рис.6в и 7в).

На рисунках 6 и 7 видно, что в пульсиях напряжение (ток) изменяет от максимального отрицательного значения  $-2 U_{\text{имп}} (-2 I_{\text{имп}})$  до максимального положительного значения  $2 U_{\text{имп}} (2 I_{\text{имп}})$ , проходя через нулевые значения, т.е. в пульсиях происходит пульсирование (волна "лыши").

При этом процесс изменения напряжения и токов показан на рис.9.

Сдвиг по фазе между током и напряжением говорит о том, что существует обмен энергией между магнитным и электрическим полями линии.

Если линия замкнута на конце, то в ней также образуется стоячие волны тока и напряжения, то пучности и узлы поменяются местами, т.е. на конце замкнутой линии напряжение всегда будет равно нулю (узел), а поперечное отраженное волне напряжения изменит свою фазу (при отражении) на  $180^\circ$ . На конце замкнутой линии будет пучность тока и отраженная волна тока свою фазу не меняет. На рис. 6, 7, 8 и 9 для линии замкнутой на конец надо поменять местами обозначение токов и напряжений, а графики остаются теми же.

#### Выводы

1. Стационарные волны напряжения и тока образуются в линии либо разомкнутой, либо замкнутой на конец.

2. Если линия разомкнута, то на ее конце всегда (независимо от ее длины) будет пучность напряжения и узел тока.

3. Если линия замкнута, то на ее конце всегда (независимо от ее длины) будет узел напряжения и пучность тока.

4. Вдоль линии, через отрезки  $g=\lambda/4$ , начиная от ее конца, происходят чередование узлов и пучностей.

5. Пучности тока и напряжения в одной и той же пачки сдвигнуты друг относительно друга на  $\pi = \lambda/4$ .

6. Максимальные значения напряжения (токов) будут в пучностях и по величине равны, а пучности тока и напряжения падающей волны напряжения (тока).

7. Во времени между стоячей волной тока и стоячей волной напряжения существует сдвиг фаз, равный  $90^\circ$ .

8. Движение волн вдоль линии не наблюдается, т.е. от генератора активная мощность не распространяется.

**4.4 Входное сопротивление генератора и его зависимость от длины линии**

Как было указано в предыдущем занятии по определению амплитуды напряжения к амплитуде тока на зажимах генератора можно судить, оно будет изменяться в зависимости от длины линии.

Для этого зададимся положением конца линии, а точки подключения генератора будем перемещать вдоль линии, фиксируя в определенных точках

Так как распределение стоячих волн тока и напряжения, начиная от конца, не изменяется, то при перемещении генератора от конца линии будут изменяться значения напряжения и тока только на зажимах генератора, т.е. будет изменяться входное сопротивление линии при изменении ее длины.

На рис. 10а и 10б изображена линия произвольной длины (для примера  $l=5/\sqrt{2}$ ) и распределение вдоль нее амплитуд тока и напряжения в стоячей волне.

Так как независимо от длины разомкнутой линии на ее конце всегда будет пучность напряжения и узел тока, то для любой длины линии (рис. 10в-10е) можно построить стоячие волны тока и напряжения. Пусть  $l=\lambda/4$  (рис. 10г), тогда для этого случая на конце линии (на зажимах генератора) будет пучность тока и узел напряжения. Входное сопротивление этой линии будет равно  $Z_{in} = U_{in}/I_{in} = 0/I_{in} = 0$ , т.е. эта линия будет эквивалентна последовательному контуру, настроенному в резонанс с генератором. Но так как линия имеет потерю, то ее входное сопротивление не будет равно нулю, а является чисто активным небольшой величиной. Пусть  $l=\lambda/2$  (рис. 10е), тогда входное сопротивление такой линии будет равно:

$$Z_{in} = U_{in}/I_{in} = U_{in}/0 = \infty$$



Линия линия скомпенсирована параллельному контуру, подстроенному в  $\Gamma_1 = \Gamma_2$  с генератором. Поле в реальной линии ее входное сопротивление будет чисто активным, большим по величине, но не равным бесконечно-

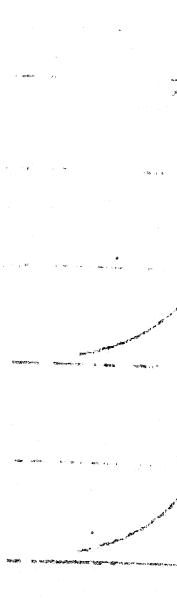
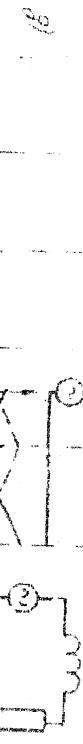
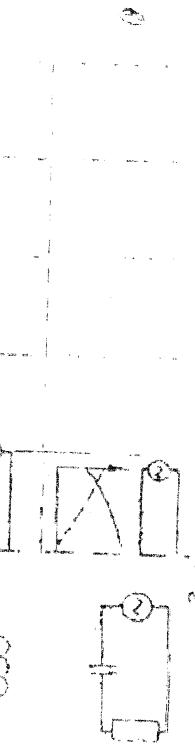


Рис. 10

Изм. если  $l=\lambda/4$ , то в линии будет резонанс напряжений, если  $l=\lambda/2$ , то он будет резонанс токов. Нетрудно убедиться, что если длина линии кратна  $\lambda/4$ , то в ней будет либо резонанс токов, либо резонанс напряжения. Если же длина линии не кратна  $\lambda/4$ , то на зажимах генератора не будет от пустотелой, и, узлов, следовательно, ее входное сопротивление будет иметь реактивный характер.

Если (рис. 10в), то сопротивление линии будет иметь емкостной характер. Если  $l>\lambda/4$ , то сопротивление линии будет индуктивным. При этом не только характер ее сопротивления, а изменение длины меняется и характер сопротивления.

Мы рассмотрели зависимость входного сопротивления разомкнутой линии от ее длины. Если же линии замкнута на конец, то стояние волны и тока и напряжения изменяются местами и характер сопротивления такой линии изменится на обратный.

#### 4.4.5. Образование смешанных волн в линии

Рассмотрим образование волн в линии, нагруженной на активное сопротивление, которое не равно волновому сопротивлению линии ( $R_{\text{н}} \neq R$ ).

Так как  $R_{\text{н}} \neq R$ , то часть энергии падающей волны поглощается нагрузкой, а часть – отражается от нее. Поэтому амплитуда отраженной волны будет меньше амплитуды падающей волны. Распределение амплитуд тока и напряжения вдоль такой линии будет отличаться от распределения напряжения и тока вдоль замкнутой линии.

разомкутой линии, как кик амплитуды падающей и отраженной волн не равны между собой, то в точках, где разные были узлы, будут минимальные (не равные нулю) значения напряжения или тока. В точках же, где были линии тока, будут максимальные (но не узловые) значения напряжения трех случаев.

а)  $R_o = R$ , когда образовалась бегущая волна;

б)  $R < R_o < \infty$ , когда образовалась симметричная волна;

в)  $R < R_o < \infty$ , когда образовалась несимметричная волна.



Рис. 11

Значения напряжений в точках максимума и минимума определяются следующим образом

$$U_{\min} = U_{\max} + U_{np}$$

$$U_{\max} = U_{np}$$

т.е.,

если  $R_o = R$ , то  $U_{\max} = 2U_{np}$ ;  $U_{np} \neq 0$ .

При  $R_o > R$ , то  $U_{\max} < 2U_{np}$ ;  $U_{np} \neq 0$ .

При  $R < R_o < \infty$  отсутствует режим стоячих волн КБВ=0. Т.е., если  $R_o < R$ , то  $U_{\max} < 2U_{np}$ ;  $U_{np} \neq 0$ .

Если же  $0 < R_o < R$ , то на конце линии будет максимум тока, чем олицетворяется нагрузка в виде линии сопротивления  $R$ . Тогда стоячие колебания отвечают значениям напряжения в точках максимума и минимума, т.е. тем ближе режим к бегущей волне и наборет - тем больше отвечаются по величине сопротивление нагрузки от волнового сопротивления линии, тем ближе режим к стоячей волне. Для характеристики режима симметричных волн применяется коэффициент бегущей волны, который определяется следующим выражением:

$$K_{BV} = U_{np} / U_{\max}$$

Это КБВ - коэффициент бегущей волны,

$U_{\min}$  - минимальное напряжение вдоль линии;

$U_{\max}$  - максимальное напряжение вдоль линии.

При режиме бегущей волны  $K_{BV} = U_{np} / K_{BV} = 1$ .

При режиме стоячих волн  $K_{BV} = 0$ .

Т.е., чем ближе КБВ к единице, тем ближе режим в линии к бегущим волнам и наоборот.

#### § 4-6 Применение длинных линий в технике связи

В технике связи длинные линии используются:

1. В качестве фидеров - для передачи энергии высокочастотных колебаний от генератора к нагрузке.
2. В качестве изоляторов при прокладке линий.

3. В измерительной технике для измерения параметров высокочастотных колебаний.
4. В качестве линий заземления.

При  $R < R_o < \infty$  на конце линии будет максимум напряжения, но не равный узловому значению антиузлу падающей волны, а через  $\pi = \lambda/4$  от конца линии будет минимум напряжения, но не равный нулю, как в стоячей волне.

3. В коротковолновых контурах реактивных элементов

б) Для синхронного колпакового сопротивления линии с сопротивлением нагрузки из двух фидеров

Пасьянсерины некоторых из перечисленных выше примеров применены в линиях линий.

Линию, предназначенную для передачи энергии, называют фидером. Наиболее часто используется двухпроводный воздушный фидер и коаксиальный фидер (рис. 12).

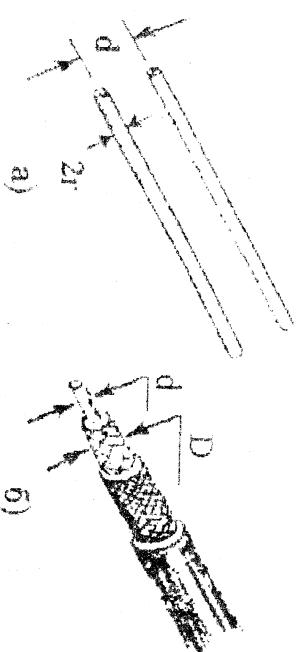


Рис. 12

Влияние сопротивления фидера зависит от конструктивных параметров фидера и определяется по следующим формулам:

а) для двухпроводного воздушного фидера (рис. 12а):

$$\rho = 276 * \lg \frac{d}{r}$$

б) для коаксиального фидера (рис. 12б)

$$\rho = (138 / \sqrt{\epsilon}) * \lg \frac{D}{d}$$

Синхроническая проводимость диэлектрика

На рис. 13 изображена схема передачи энергии ВЧ колебаний от генератора к нагрузке.

Применение металлических изоляторов обусловлено тем, что в

длинной линии с помощью изоляторов крепится к опорам в точках А, Б, С. При этом представляется собой линия металлических струек. Длина  $\lambda/4$ , имеющаяся на конце, т. к. сопротивление четверть волнового отрезка линии определяется на коне бесконечно велико.

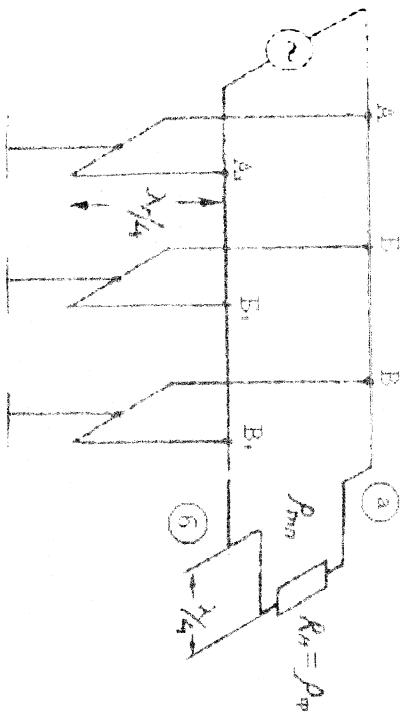


Рис. 13

диапазоне СВЧ будут большие потери в изоляторах из диэлектрика. Но поскольку металлические изоляторы являются возможностью использования их только при определенной длине волны, четверть от которых они составляют.

Если сопротивление нагрузки  $R_L$  не равно волновому сопротивлению фидера  $\rho_f$ , то часть энергии, переносимой поперечными волнами, возвращается обратно к генератору отраженными волнами и мощность генератора полностью не используется. Вместе с этим возрастают омические и диэлектрические потери в линии, т. к. в пучностях комбинированной волны напряжение и ток получаются большими, чем в линии с бесструйными волнами. Поэтому важно, чтобы нагрузка была согласована с фидером, т. е.  $R_L = \rho_f$ . О степени согласования можно судить по отношению значений напряжения (тока) в узлах и пучностях, т. е. коэффициенту бегущей волны КБВ.

При  $K_{\text{НВ}} = 1/2$  отраженная волна напряжения сосредостит  $1/3$  - падающей. При этом от отражения от нагрузки отражается около 11% мощности, приходящей от генератора.

В этом случае можно считать, что обе линии фидера с нагрузкой укорочены вдвое.

Если необходимо сделать фидер с нагрузкой не узел, то применяются согласующие устройства.

Для согласования активной нагрузки  $R_{\text{наг}}$  используется четвертьволновой трансформатор, представляющий собой отрезок линии длинной  $\lambda/4$  и включенный между основным фидером и нагрузкой (рис. 13).

Сущность согласования состоит в следующем. Волна, подходящая к точкам  $a$  и  $b$ , частично отражается, а частично проходит через согласующий трансформатор в нагрузку. От нагрузки волна вторично отражается и возвращается к точкам  $a$  и  $b$ , пройдя по трансформатору расстояние, равное  $1/2\lambda$ .

Условия отражения от точек  $a$  и  $b$  от нагрузки  $R_{\text{наг}}$  одинаковы, и выходное сопротивление четырехволновой линии, нагруженной на активную составляющую  $R_{\text{наг}}$ , активно. Поэтому в точках  $a$  и  $b$  волны, отраженные от трансформатора и от нагрузки, будут иметь противоположные фазы. При равноточечной активной нагрузке их полная компенсация, и волна основного фидера будет распространяться чисто безударной волной. Погоря при которой больше, чем в случае безударной волны. Однако из-за малых размеров трансформатора образуются потери энергии незначительны.

Если нагрузка не является чисто активной, то часто применим трансформатор в виде короткозамкнутой или разомкнутой симметричной линии (шибера), имеющей около четверти длины (рис. 14). Линия цепь и точки подключений к нему основного фидера подбираются с таким расчетом, чтобы волна,

отраженная от нагрузки волна, отраженная от конца шибера компенсировалась друг друга в точках  $a$  и  $b$ . При этом отражение волн не происходит по основному фидеру в сторону генератора, т. е. в фидере устано- вляется чисто безударная волна.

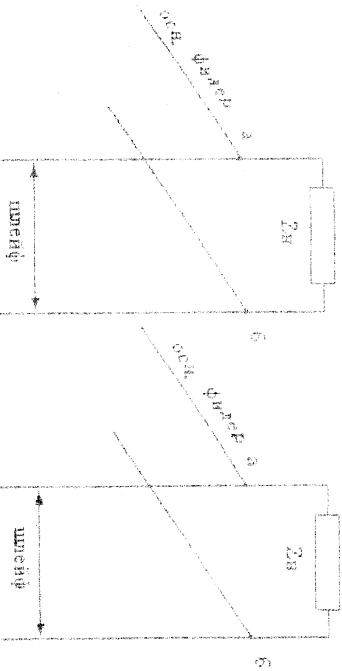


Рис. 14

#### § 4-7. Антenna как колебательный контур

##### а) Симметричный выбиратор

Антenna называется частью передающей или приемной радиосистемы, преобразующей ток высокой частоты в зону электромагнитных волн при передаче или преобразующим энергию электромагнитных волн в ток высокой частоты при приеме.

Способность антена выполнять эти взаимообратные функции, обусловлена принципом обратимости. Этот принцип позволяет использовать одну антенну, как для передачи, так и для приема. Антenna является электрической системой с распределенными параметрами в пространстве служащей для образования путем развертывания линии разомкнутой линии в прямой (рис. 15) провод. Половина этого симметричного относительно генератора. При этом изза некомпенсации концов проводов нарушается и получается открытый излучающий контур. Такая антenna называется

116

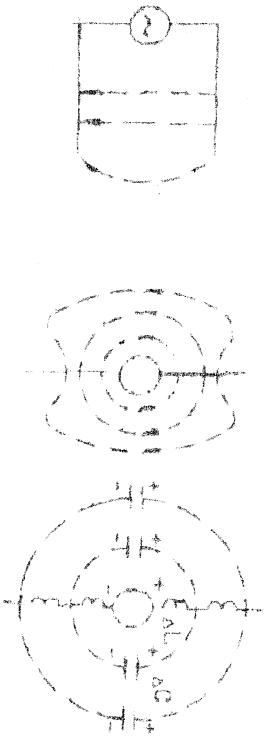


Рис. 15

симметричным вибратором (липопем) Эквивалентная схема (рис. 15) представляет бесконечное число участков, обладающих индуктивностью и емкостью.

Возникающий в антенне колебательный процесс аналогичен процессу в закрытом контуре.

Последним половины вибратора к зажимам постоянной э.д.с. Рассмотренные емкости вибратора заряжаются, и между сто половины возникает разность потенциалов. Откинутый источник и замкнуты половины вибратора (рис. 16).

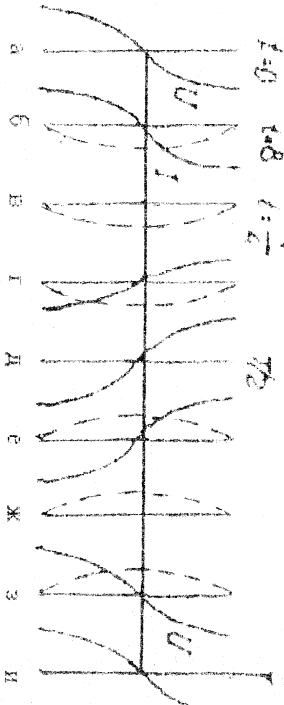


Рис. 16

Возникает разрядный ток, вблизи концов вибратора он создается линейным зарядом небольшого числа элементарных единиц, в средние вибратора проходит наибольший ток, т.к. здесь проходят заряды всех элементарных единиц.

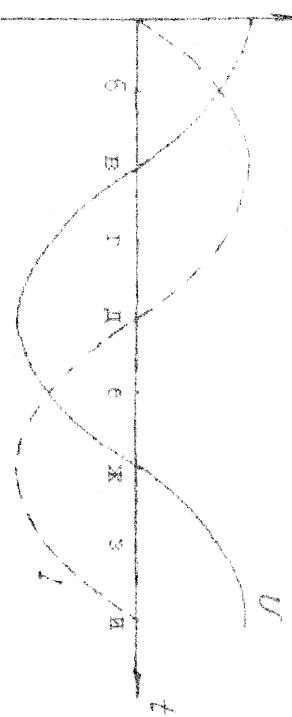


Рис. 17

Следовательно, ток имеет пульсацию в средние вибратора и узлы на концах. Ток в проводе параллелен постепенно, т.к. в распределенной индуктивности возникает э.д.с. самоиндукции. Когда емкости полностью разрядаются, ток будет максимальным (рис. 16в) и затем начнет постепенно уменьшаться (рис. 16г), сохраняя прежнее направление. За счет этого происходит перезаряд емкостей и, когда ток спадает до нуля, напряжение будет максимальным, но обратного знака (рис. 16д). После этого процесс продолжается в обратном направлении.

Таким образом, в вибраторе возникают свободные электрические колебания (рис. 17). При этом в нем устанавливаются стоячая волна тока и напряжения, причем вдоль длины вибратора укладывается половина стоячей волны. Симметричный, длина волны на собственных колебаниях симметричного вибратора вдвое больше его длины  $l$ , т.е.  $\lambda_0=2l$ .

Для получения в вибраторе нестационарных колебаний, его связывают с генератором, например, при помощи индуктивной связи (рис. 18).

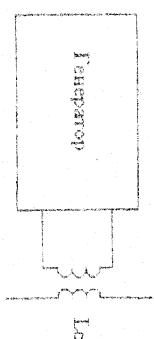


Рис. 18

117

Амплитуда всплужения колебаний в антенне максимальна в случае резонанса, когда частота генератора равна собственной частоте антенны. При индуктивной связи антена является вторичным контуром и в нем может возникнуть резонанс напряжений.

Если передатчик работает в диапазоне, то необходимо настраивать антенну, изменения ее собственную частоту путем изменения длины выбрантора, что такой метод неудобен. Практически антенну, настраиваю при помощи перемещения коленчатов и вариометров.

Колебательный процесс в выбранторе связан с образованием переменных магнитных и электрических полей, образующих вместе электромагнитное поле. Электромагнитные волны, распространяющиеся в свободном пространстве, называются пограничными. У них электрические и магнитные линии лежат в плоскости, перпендикулярной к направлению распространения волн. На рис. 19 изображены векторы  $\vec{E}$ ,  $\vec{H}$ ,  $\vec{V}$ . Их взаимное расположение показано на рисунке. Для этого поступательное движение вектора  $\vec{E}$  к  $\vec{H}$ , по его поступательное движение показывает направление распространения волны, т.е. вектора  $\vec{V}$ . Степени  $\vec{E}$  и  $\vec{H}$  зависят мощность волны

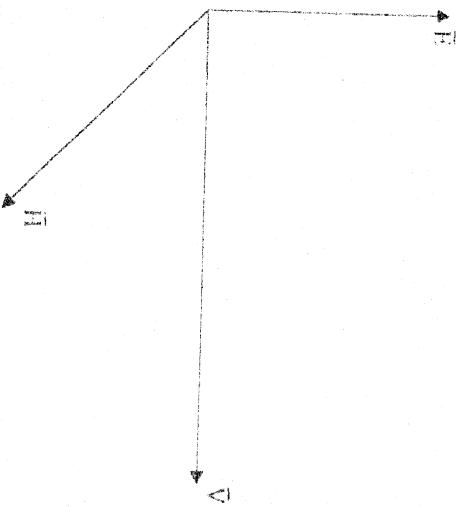


Рис. 19

Их произведение  $\vec{E} \times \vec{H} = \vec{V}$  называется вектором плотности потока энергии  $\vec{P}_M$ . Это мощность потока энергии, передаваемой волной через  $\vec{M}$ .

#### Потери в антенне

Рассматривая работу симметричного выбрантора, мы изображали только стоячую волну. Однако следует учитывать, что в выбранторе имеется и бегущая волна, наличие которой обусловлено активными потерями. Эти потери, в свою очередь, обусловлены излучением энергии в пространство и потреблением ее активным сопротивлением провода выбрантора. Т.е. в выбранторе существует специальный режим. Значит, полуволновой выбрантор подобен четвертьволновой разомкнутой линии с большими активными потерями. В такой линии есть берущие колебания, обусловленные потреблением энергии активным сопротивлением, и стоячие волны, вызванные тем, что имела разомкнута за ее конца отражаются волны. Входное сопротивление такой линии, а следовательно и полуволнового выбрантора, чисто активное

$$Z_{in} = R_{in} + jR_A$$

Потокомагнит к выбрантору активная мощность  $P_A$  представляется суммой мощностей излучения  $P_{out}$  и потерь  $P_{in}$ , т.е.

$$P_A = P_{out} + P_{in}$$

Мощностью излучения называется количество энергии, излучаемой антенной за  $t$  сек.

Мощность потерь – это количество энергии, рассеянной за  $t$  сек в активном сопротивлении проходов антенны, окружающих предметах и земле.

Активная мощность любой цепи  $P = I^2 R$ .

Следовательно  $P_{in} = I_{in}^2 * R_{in}$

$$I_{in} = I_{in}^2 * R_{in}$$

$I_{in}$  – действующее значение тока в пучности;

Сопротивлением излучения R<sub>ant</sub> называется такое активное сопротивление, которое будучи включено в путь тока в антenne, поглощало бы мощность, равную мощности излучения. Заданное сопротивление излучения, можно подсчитать излучающую мощность, так  $I_0$  легко измерить. Сопротивление излучения подсчитывается математически. Расчеты показывают,

что сопротивление излучения полуволнового вибратора = 73 Ом. Сопротивление излучения (как и сопротивление потерь) зависит от формы антennы ее размеров, длины волны и других факторов.

Следовательно, полная мощность антennы

$$P_A = P_{\text{изд}} + P_a = I_0^2 (R_{\text{изд}} + R_a)$$

Из этой формулы следует, что полное активное сопротивление антennы состоит из сопротивления излучения и сопротивления потерь, соединенных последовательно, т.е.

$$R_A = R_{\text{изд}} + R_a$$

Сопротивление R<sub>A</sub> рассчитано по длине антennы. Чем больше R<sub>ant</sub>, то сопротивление излучения R<sub>ant</sub> тем эффективнее работа антennы как излучающей единицы мощности относительно мощности излучения антennы к полной мощности:

$$\eta = \frac{P_{\text{изд}}}{P_A} = \frac{P_{\text{изд}}}{(P_{\text{изд}} + P_a)}$$

Величина К.Д. для полуволнового вибратора  $\eta=0,910,95$ .

Радиоволны всегда имеют определенную поляризацию, т.е. электрические и магнитные линии которых расположены в определенных плоскостях.

Причию поляризации определять по направлению вектора E электрического поля. Когда вибратор расположен вертикально (вектор E - расположен в вертикальной плоскости). Если же выбратор расположен горизонтально,

Причию поляризации определять по направлению вектора E вибратором. Все сказанное справедливо в том случае, если земля представляет идеальный проводник. Если же земля обладает плохими проводящими свойствами, то характер распределения тока в земле меняется, что приведет к изменению поля излучения вибратора. Кроме того, увеличение активного сопротивления земли приводят к возрастанию потерь в излучающей системе, состоящей из вибратора и земли, уменьшению амплитуды тока, уменьшению мощности излучения.

Способом бóльшое значение имеет сопротивление земли вблизи основания, куда стекаются все токи, наведенные антенной в земле

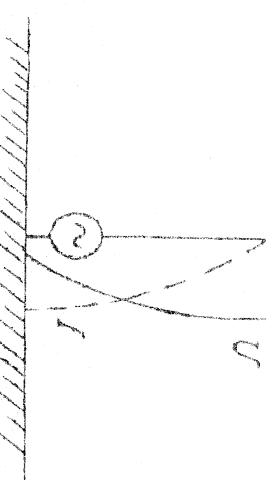


Рис. 26

На рисунке на рис. 26 распределение тока и напряжения по длине несимметрического вибратора, погруженного в землю. Что видно на рисунке, что вдоль несимметрического вибратора укладывается четверть волны собственных колебаний.

$$\lambda_0/4$$

Поэтому наземную антенну часто называют четвертьволновым вибратором. Все сказанное справедливо в том случае, если земля представляет идеальный проводник. Если же земля обладает плохими проводящими свойствами, то характер распределения тока в земле меняется, что приведет к изменению поля излучения вибратора. Кроме того, увеличение активного сопротивления земли приводят к возрастанию потерь в излучающей системе, состоящей из вибратора и земли, уменьшению амплитуды тока, уменьшению мощности излучения.

Для передвижных радиостанций, особенно посевных, симметрический вибратор конструкции неудобен. Поэтому в таких станциях более распространение получили антенны, состоящие из одного провода, называемые несимметрическими вибраторами. К ним относятся Г-образные и Т-образные, наклонные, горизонтальная антenna с отводом и т.д. Обычно, при питании этих антенн, второй зажим генератора заземляется (земля выполняет роль второго провода).

#### 6) Несимметрический вибратор

Для передвижных радиостанций, особенно посевных, симметрический вибратор конструкции неудобен. Поэтому в таких станциях более распространение получили антенны, состоящие из одного провода, называемые несимметрическими вибраторами. К ним относятся Г-образные и Т-образные, наклонные, горизонтальная антenna с отводом и т.д. Обычно, при питании этих антенн, второй зажим генератора заземляется (земля выполняет роль второго провода).

Противовес заземлен быть хорошо изолирован от земли, в противном случае он может превращаться в переходное заземление.

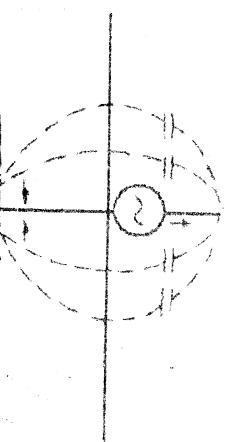


Рис. 21

1. Симметричный (несимметричный) вибратор - это колебательная система с распределенными параметрами.

Для улучшения проводимости этого участка применяют заземление трубой, закопанной на уровне грунтовых вод, или системы радиальных параллельных проводов, закопанных на глубину 20-50 см, и подключенных к одному из зажимов переключика. Качество заземления улучшается, если радиальные провода соединяются персиками. Заземление применяют в стационарных радиостанциях. На полуволновых радиостанциях заземление заменяют системой проводов, не зарытых, а поднятых над землей, называемых противовесом. Последний должен хорошо экранировать антенный провод от земли, перехватывая на себя силовые линии электрического поля (рис. 22). Он обычно дает лучшие результаты, чем заземление. Для широких антенн, имеющих небольшие размеры, роль противовеса выполняет корпус радиостанции или автомашины.

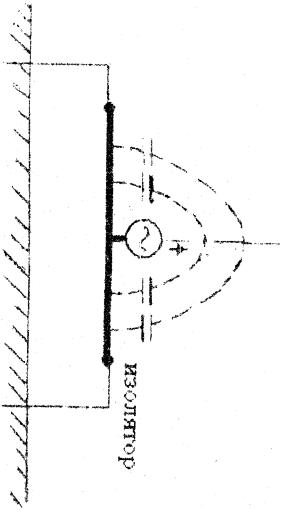


Рис. 22

2. Длина волн собственных колебаний вибратора  $\lambda_0$  зависит от его геометрической длины  $l$ . При работе вибратора в широком частотном диапазоне в его цепь включают орган настройки, состоящий из переменных конденсаторов и вариометров.

При работе вибратора в широком частотном диапазоне в его цепь включают орган настройки, состоящий из переменных конденсаторов и вариометров.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Справка

## Введение

1. Никонов В.С. Электротехника Изд-во "Высшая школа" 1973г.

2. Борисов О.М. и др. Электротехника Изд-во "Энергодинамика" 1985г.

3. Конаков Н.С. и др. Интегральные радиотехнические цепи. Воениздат. 1974г.

4. Капаников А.М., Степук Я.В. Колебательные системы. Воениздат. 1976г.

5. Жеребцов И.Н. Введение в технику линейных и симметрических волн. Изд-во "Энергия" 1976г.

## ЛИТЕРАТУРА

Г. Периодические колебания в электрических цепях	
1.1. Переходный синусoidalный ток. . . . .	1
1.2. Основные параметры синусоидального тока . . . . .	3
1.3. Графические изображения синусоидальных волнистых . . . . .	7
1.4. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. . . . .	9
1.5. Цепь переменного тока с индуктивностью . . . . .	13
1.6. Цепь переменного тока с индуктивностью и активным сопротивлением . . . . .	17
1.7. Цепь переменного тока с последовательной . . . . .	22
1.8. Цепь переменного тока с последовательной емкостью и активным сопротивлением . . . . .	26
1.9. Цепь переменного тока с последовательно соединенными индуктивностью, емкостью и активным сопротивлением . . . . .	30
II. Колебательные контуры	
2.1. Свободные колебания в контуре . . . . .	33
2.2. Параметры колебательных контуров . . . . .	37
2.3. Поступательный колебательный контур . . . . .	29
2.4. Исследительные свойства поступательного колебательного контура . . . . .	43
2.5. Параллельный колебательный контур . . . . .	47
2.6. Сложные контуры II и III видов . . . . .	54
2.7. Общие сведения об электрических фильтрах . . . . .	59
2.8. Электрические фильтры "L-C" . . . . .	62
2.9. Гармонические и электромеханические фильтры . . . . .	67