

манд и их содержимое. Для сокращения размеров таблицы значения управляющих полей микрокоманды приведены в десятичной системе счисления. Знаком "X" в микропрограмме обозначено безразличное состояние сигнала из данного поля микрокоманды. В колонке I2 подчеркнуты адреса переходов при выполнении операций условной или безусловной передачи управления.

Структура микровычислителя, приведенная на рис. 3, относится к классу двухуровневых конвейерных структур [1, 5]. В ней задержки при выполнении микрокоманд распараллелены по двум путям: в БОД и БМУ. При этом условные переходы должны быть задержаны не менее, чем на один такт после выработки условия перехода.

Микропрограмма начинается в микропрограммной памяти с нулевого адреса. После загрузки начального адреса микроЭВМ выдает сигнал готовности (РМК [78]) и переходит в состояние ожидания (происходит зацикливание по нулевому адресу).

С приходом сигнала "Пуск" управление передается на 10-ю ячейку МПП. Происходит выборка команды и дешифрация кода операции.

Выполнение команды умножения чисел начинается с микрокоманды, записанной по адресу 100 МПП.

По адресу I22 в МПП расположена микрокоманда, которая осуществляется в блоке обработки данных микрооперацию "сложение-сдвиг" в процессе перемножения мантисс операндов. Единица на управляющем входе m_1 (РМК [44]) означает пропуск разряда PQ0 регистра RQ на выход мультиплексора (см. рис. 5). В зависимости от содержимого этого регистра в БОД будет выполняться либо операция I, 0, 4 (при $PQ0 = 0$), либо операция 3, 0, 4 (при $PQ0 = 1$).

Вся микропрограмма занимает в микропрограммной памяти 46 ячеек по 80 разрядов каждая. По этой причине в блоке микропрограммного управления достаточно иметь две четырехразрядные секции управления адресом микрокоманды К1804БУ1.

6. Разработка функциональных схем микровычислителя

На основе структурных схем микровычислителя (рис. 3) и его основных блоков (рис. 4-6) выполняется разработка функциональных схем.

Синтез схемы преобразователя начального адреса на микросхемах ПЗУ или ПЛМ может быть выполнен на основе таблицы истинности его работы и затруднений не вызывает.

В процессе разработки программного обеспечения было выяснено, что в МПП необходимо иметь 46 ячеек по 80 разрядов. Микропрограммную

память целесообразно строить на микросхемах ПЗУ, в качестве которых могут быть использованы К556РТ4 (организация 256 x 4) или К556РТ5 (организация 512 x 8). Время срабатывания этих микросхем составляет 70 нс [8]. Выходы микросхем выполнены по схеме с открытым коллектором. Для согласования по уровням с нагрузочными микросхемами необходимо определить величину внешнего резистора, расчет которого можно найти, например, в [9].

Регистр микрокоманд может быть выполнен на микросхемах типа К555ИР23, представляющие собой 8-разрядный регистр с записью информации по переднему фронту синхросигнала [10].

Регистр состояния целесообразно реализовать на микросхемах К1804ИР1 [3, - 5]. Одна такая микросхема представляет собой 4-разрядный регистр на D - триггерах с записью информации по переднему фронту синхросигнала (СИ_{в_{од}}). Наличие выходов информации с тремя состояниями позволяет использовать регистр для работы на общую магистраль. Поэтому на микросхемах К1804ИР1 могут быть также реализованы регистры РК, РВ_{ХД} и РВ_{ЫД}.

В качестве мультиплексора кода условия может быть использована микросхема К155КПБ, осуществляющая коммутацию восьми входов на один выход [11]. При построении мультиплексоров МХ1 и МХ2 могут быть использованы микросхемы К555КП12 или К531КП11 [6, 10].

Блок ОЗУ емкостью 4К x 33 разряда (один разряд контрольный) может быть реализован, например, на микросхемах К565РУ2А (организация 1К x 1) или К541РУ1А (организация 4К x 1) [8]. Здесь же следует разработать функциональную схему блока контроля работы ОЗУ с проверкой кода четности или нечетности [2]. Для этой цели целесообразно использовать микросхемы типа К531ИПБ и К155ЛПБ [10]. При обнаружении схемой контроля ошибки в работе ОЗУ должен быть сформирован сигнал аварийного останова микропроцессора. Следует помнить, что время работы схемы контроля необходимо учитывать при расчете быстродействия блока оперативной памяти.

В пояснительной записке должны быть приведены фрагменты функциональных схем всех блоков микропроцессора с подробным описанием их работы.

7. Разработка принципиальных электрических схем микропроцессора и таблиц "прошивки" управляющего ПЗУ

На основе функциональных схем строится принципиальная электрическая схема микропроцессора в соответствии с требованиями ГОСТа [12].

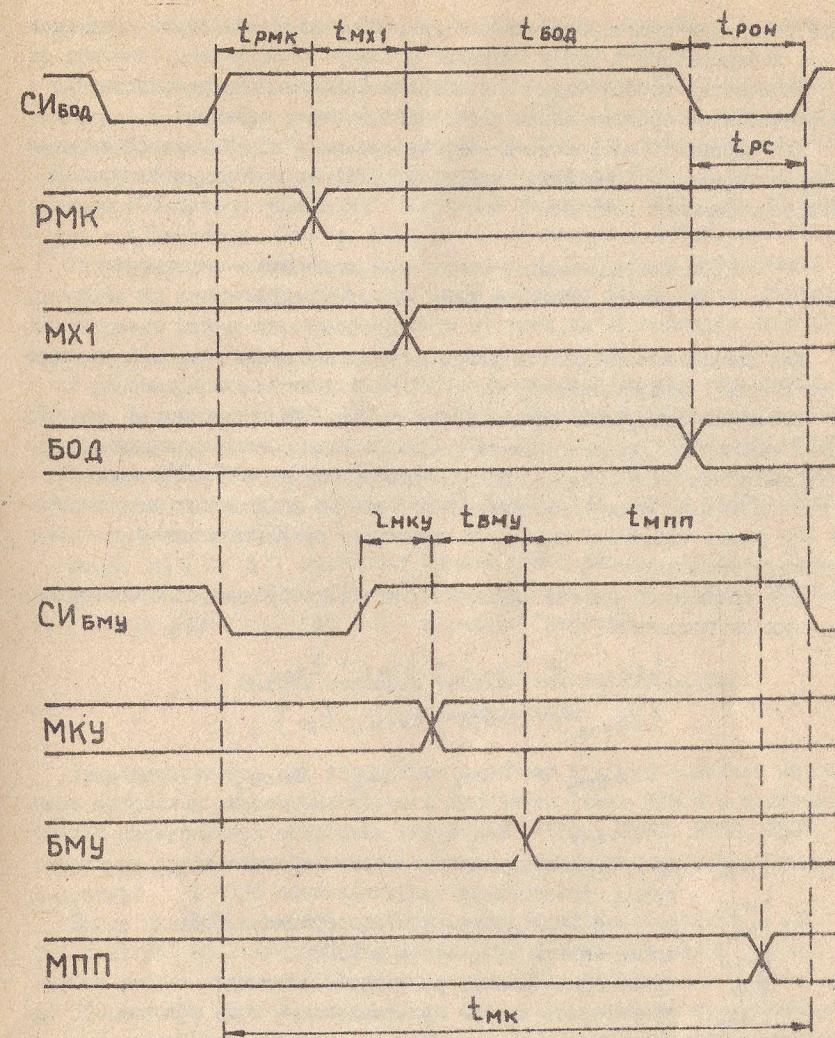


Рис. 10. Временная диаграмма работы микро ЭВМ

Для повышения помехоустойчивости микровычислителя следует предусмотреть конденсаторы в цепях питания.

Разработка принципиальной электрической схемы микровычислителя заканчивается предъявлением требований к блоку питания.

Для первых 10 микрокоманд микропрограммы в пояснительной записке следует привести "прошивку" микросхем ПЗУ, на которых реализована микропрограммная память.

8. Расчет параметров блока синхронизации и построение временных диаграмм работы микровычислителя

Для синхронизации работы узлов микровычислителя применим двухфазную систему синхронизации [5].

Временные диаграммы одного цикла работы ЭВМ приведены на рис. 10. Цикл выполнения арифметической операции начинается по переднему фронту синхросигнала СИ_{вод} записи выбранной из МШ микрокоманды в регистр микрокоманд и заканчивается записью полученного результата в РОН блока обработки данных, а признаков результата операции – в регистре состояния.

Для правильной работы микровычислителя необходимо выполнение следующих соотношений:

$$t_{\text{си} \overline{\text{вод}}} \geq t_{\text{рмк}} + t_{\text{мх1}} + t_{\text{вод}};$$

$$t_{\overline{\text{си} \text{вод}}} \geq \max \{ t_{\text{рон}}, t_{\text{рс}} \};$$

$$t_{\text{си} \overline{\text{бму}}} \geq t_{\text{мку}} + t_{\text{бму}} + t_{\text{мпп}};$$

$$t_{\overline{\text{си} \text{бму}}} \geq t_{\text{рмк}},$$

где $t_{\text{рмк}}$ – время срабатывания регистра микрокоманд;

$t_{\text{мх1}}$ – время срабатывания мультиплексора МХ1;

$t_{\text{вод}}$ – максимальная длительность операции в БОД;

$t_{\text{рон}}$ – время записи результата в РОН;

$t_{\text{рс}}$ – время срабатывания регистра состояния;

$t_{\text{мку}}$ – время срабатывания мультиплексора кода условия;

$t_{\text{бму}}$ – время выработки адреса микрокоманды в БМУ;

$t_{\text{мпп}}$ – время срабатывания микропрограммной памяти.

После несложных вычислений определяем время цикла выполнения одной микрокоманды. Принимаем $t_{\text{мк}} = 250$ нс. Тогда частота следования синхросигналов будет составлять 4 МГц.

Основным элементом при построении блока синхронизации является

задающий генератор. В качестве последнего целесообразно использовать программно-управляемый генератор импульсов типа К1804ГТ1 [3].

Период следования опорной частоты приемлем равным 50 нс (примерно совпадает с временем записи результата в РОН). Тогда частота следования импульсов $f_{\text{оп}}$ будет составлять 20 МГц. Для получения стабильной опорной частоты необходимо к внешним выводам FC1 и FC2 микросхемы генератора подключить кварцевый резонатор BQ на 20 МГц и два конденсатора C1 и C2 по 68 пФ каждый [3] (см. рис. II).

Управление генератором осуществляется путем подачи управляющих сигналов на входы C01-C03. При этом возможно формировать длительность цикла импульсов синхронизации от трех до 10 периодов опорной частоты $f_{\text{оп}}$.

В рассматриваемом микровычислитеце использованы два типа микроциклов. Как видно из рис. 12, микроцикл удвоенной длительности получается при подаче на управляющие входы C01-C03 сигналов, соответствующих коду 100. Этот удлиненный микроцикл ($t_{\text{ц}} = 500$ нс) может быть использован при работе с "медленным" блоком ОЗУ, время работы которого не превышает 500 нс.

Входы HLT и ST позволяют задать режим работы задающего генератора: при $HLT = 0$ и $ST = 1$ генератор работает в режиме "останова", а при $HLT = 1$ и $ST = 0$ – в режиме "работа".

9. Расчет основных технических характеристик микровычислителя

Микровычислитель для реализации заданной функции выполнен на основе микросхем микропроцессорного комплекта серии К1804 с использованием интегральных микросхем серий К155, К555, К531, К556, К537. Структура процессора относится к классу двухуровневых конвейерных структур.

Время цикла выполнения одной микрокоманды без обращения к ОЗУ составляет 250 нс (частота следования синхроимпульсов равна 4 МГц). В случае работы с блоком ОЗУ время выполнения микрокоманды увеличено до 500 нс. При данной длительности цикла микрокоманды время выборки и выполнения команды умножения чисел с плавающей запятой составляет 21,3 мкс.

Блок обработки данных позволяет выполнять арифметические и логические операции над 24-разрядными operandами.

Оперативная память команд и данных имеет организацию 4К x 33 разряда. Предусмотрен контроль блока ОЗУ по паритету.

Микропрограмма, реализующая заданную команду, занимает в микро-

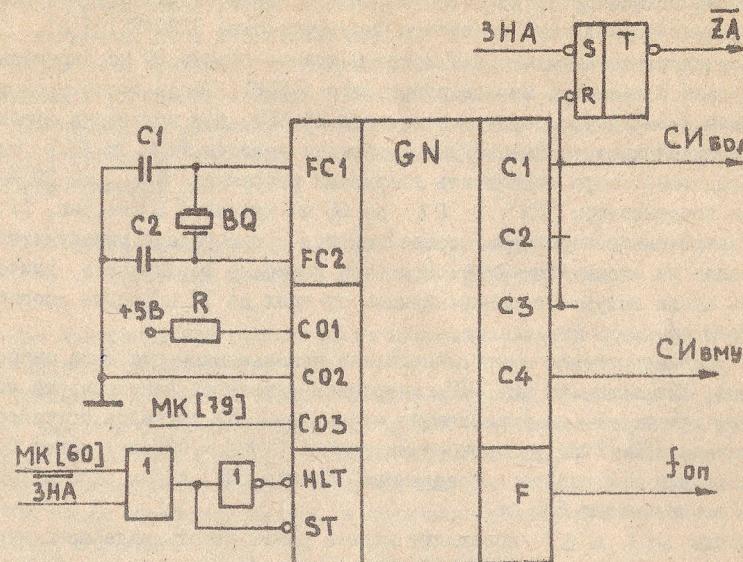


Рис. 11. Схема управления блоком синхронизации

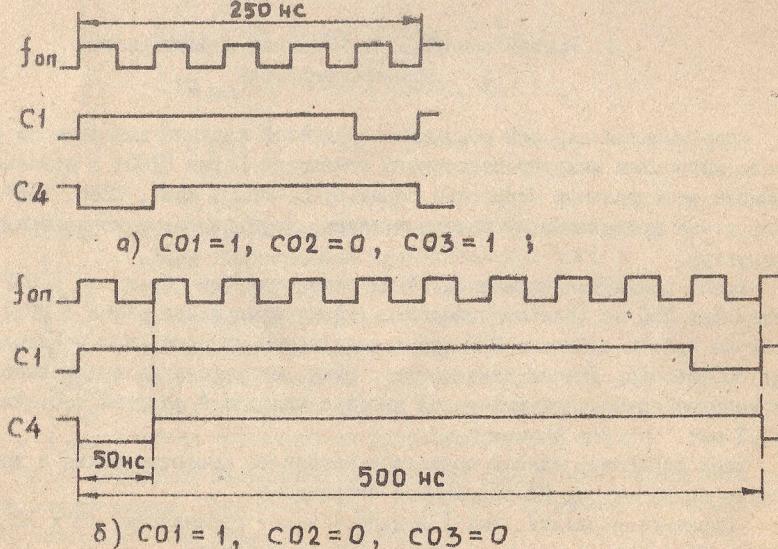


Рис. 12. Временная диаграмма работы формирования синхросигналов

программной памяти 46 ячеек. Формат слова одной микрокоманды составляет 80 разрядов.

Питание микровычислителя осуществляется от источника постоянного тока с напряжением $+5\text{ V} \pm 5\%$. Мощность, потребляемая микровычислителем, не превышает 30 Вт.

Микровычислитель может быть собран на двух платах размером 300 x 200 мм. Для подавления низкочастотных помех в цепях питания на каждой плате поставлены конденсаторы.

10. Заключение

В данном курсовом проекте разработаны принципиальные электрические схемы и программное обеспечение микровычислителя для расчета функции $Z = A \times B$. Операция умножения реализована над операндами плавающей запятой.

Предусмотрен контроль работоспособности микровычислителя.

Приложение I

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

МИНИСТЕРСТВО ВЫШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УССР

ДОНЕЦКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра "Электронные вычислительные машины"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по курсу
"Теория проектирования ЭВМ и систем"
на тему: Микропроцессорное вычислительное устройство
для реализации заданной функции

Разработал студент группы ВТ-89в

(подпись, дата)

Иванов И.И.
(Ф.И.О.)

Руководитель проекта

Петров П.П.

Заведующий кафедрой

Сидоров С.С.

Донецк 1990

Приложение 2

ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой ЭВМ

Ф.И.О.

" 9 " февраля 1990 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
студенту группы ВТ-89в-7
Иванову Ивану Ивановичу

Срок сдачи проекта 20 апреля 1990 г.

Исходные данные:

вариант - 100;
реализуемая функция
 $\Phi_4 = A \times B \times C + D$;
тип процессорного элемента - К1804ВС2;
тип управляющего автомата - на основе микросхемы К1804ВУ1;
алгоритм выполнения операции умножения - Г;
организация ОЗУ 4К x 33 (один разряд контрольный);
формат данных, представленных в прямом коде с фиксированной
запятой:

0	1		31
±	.	M	

формат команды F5:

0	3	4	5	8	9	10	11	15
КОП	ПЗ	П1	ПА		A			

Разделы пояснительной записки, подлежащие разработке:

анализ реализуемой формулы и примеры вычислений;
разработка функциональных схем микропроцессора;
разработка алгоритмов реализации заданной команды;
разработка программного обеспечения микропроцессора;
оценка основных технических характеристик микропроцессора.

Содержание графической части:

схема электрическая функциональная микропроцессора (формат А1);
схема электрическая принципиальная микропроцессора (формат А1);
схема алгоритмов вычисления для заданной функции и арифметических операций (формат А1).

График выполнения курсового проекта:

- 1 неделя - анализ функции и разработка программы ее реализации в указанном формате команды;
2 неделя - разработка структурной схемы микропроцессора;
3 неделя - разработка алгоритмов реализации заданной команды;
4 неделя - разработка программной модели заданной арифметической операции;
5, 6 недели - разработка микропрограмм выполнения арифметических операций;
7, 8 недели - разработка функциональных и принципиальных электрических схем узлов микропроцессора;
9 неделя - "противка" управляющего ПЗУ;
10 неделя - расчет основных технических характеристик микроЭВМ и построение временных диаграмм ее работы;
II неделя - оформление пояснительной записки и графической части проекта;
12 неделя - защита курсового проекта.

Дата выдачи задания 9 февраля 1990 года.

Руководитель проектирования

(Подпись)

Петров П.П.

(Ф.И.О.)

Задание принял к исполнению 9 февраля 1990 г.

(Подпись)

Иванов И.И.

(Ф.И.О.)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

И ЗАДАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭВМ И СИСТЕМ»

(для студентов специальности 22.01
дневной и вечерней форм обучения)

Составитель Юрий Владимирович ГУБАРЬ

Редактор И. Д. Бородина

Корректор Н. А. Филярская

Техн. редактор С. Х. Аниськова

Пл. изд. № 57 1989 г.

Подп. в печать 26.01.90. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 2,56. Усл. кр.-отт. 2,79. Уч.-изд. л. 2,94. Тираж 300 экз. Заказ 9-13.
Бесплатно.

Донецкий политехнический институт, 340000, Донецк, ул. Артема, 58.

ДМПП, 340050, Донецк, ул. Артема, 96.