

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СООТНОШЕНИЯ ПОТЕРЬ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Кийко В.В.

Национальный горный университет

kiyko@nptu.org.ua

Annotation-The general losses of the electric energy in technological electroinstallations are considered as the sum of losses caused by overcurrent of jet capacity and capacity, caused by bad quality of the electric power (asymmetry, presence of maximum harmonics of electrical current and voltage). Application of the parity of losses method is considered at diagnosing efficiency of a power consumption.

Постановка задачи. Экономия электроэнергии непосредственно связана с повышением эффективности диагностики процесса передачи и потребления электроэнергии. В искажающих системах экономичность процесса потребления электроэнергии снижается вследствие увеличения потерь при ее подаче и преобразовании. Одновременно снижается эффективность диагностирования характера электропотребления на основе традиционных показателей качества[1,2].

Изложение основного материала. Предложенная автором система коэффициентов относительных потерь [3] показывает, какова доля потерь электроэнергии в системе электроснабжения от каждой составляющей потока электромагнитной мощности, поступающей к потребителю, что является наиболее существенным при анализе электропотребления в искажающих системах (т.е. в системах с нелинейными и несимметрическими нагрузками). В данной системе введены соответствующие весовые коэффициенты:

$$\alpha_{a1} = \frac{\Delta P_{a1}}{\Delta P_L} = \frac{\cos^2 \phi_1}{D^2}, \quad \alpha_{p1} = \frac{\Delta P_{p1}}{\Delta P_L} = \frac{\sin^2 \phi_1}{D^2},$$


$$\alpha_2 = \frac{\Delta P_2}{\Delta P_L} = \frac{\varepsilon_2^2}{D^2}, \quad \alpha_0 = \frac{\Delta P_0}{\Delta P_L} = \frac{\varepsilon_0^2}{D^2}, \quad \alpha_{bg} = \frac{\Delta P_{bg}}{\Delta P_L} = \frac{K_g^2}{D^2},$$

где: ΔP_{a1} - потери при передаче потребителю мощности преобразования; ΔP_{p1} , ΔP_2 , ΔP_0 , ΔP_{bg} - потери, вызванные прохождением реактивной составляющей тока прямой последовательности, токами обратной и нулевой последовательностей основной частоты и высшими гармониками соответственно;

$D = \sqrt{1 + K_g^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_0^2}$. При этом $\Sigma \alpha = 1$. Данная система коэффициентов относительных потерь дает непосредственное представление о характере электропотребления.


Рассмотрим случаи включения нагрузок разного характера на синусоидальное напряжение.

1. Активная нагрузка:

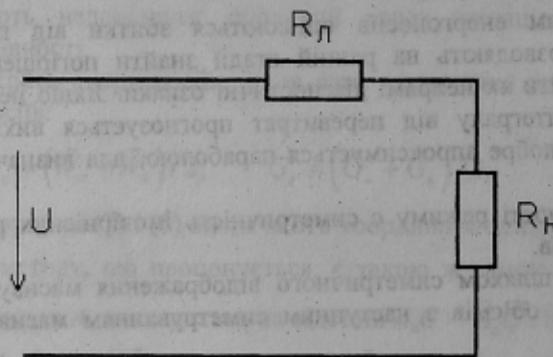

В данном случае ток совпадает по фазе с напряжением и является синусоидальным. Коэффициенты $\alpha_{p1} = 0$, $\alpha_H = 0$, $\alpha_A = 0$, $\alpha_{a1} = 1$. Это наиболее благоприятный случай. Падение напряжения на сопротивлении линии ΔU_L и затраты активной мощности являются конструктивными параметрами.

2. Реактивная индуктивная нагрузка.

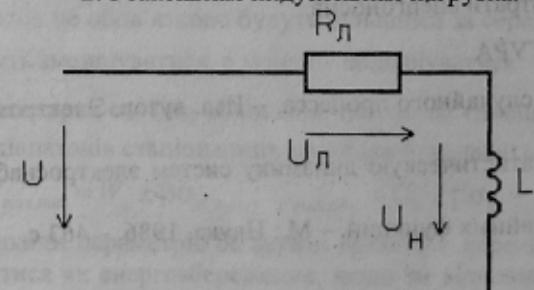

Пусть $f=50\text{ Гц}$, $X_L=100\text{ Ом}$, $R_L=5\text{ Ом}$, $\dot{U}_{AO}=220\text{ а}^{j0}$.

Тогда

$$z = R_E + jx_L = \sqrt{5^2 + 100^2} e^{j \arctg \frac{100}{5}} = 100,125e^{j87}\Omega$$

$$i = \frac{220e^{j0}}{100,125e^{j87}} = 2,197e^{-j87} A = 0,115 - j2,19 A.$$

Потери в линии от активной составляющей тока $P_{al} = 0,115^2 \cdot 5 = 0,066$ Вт.

Потери в линии от реактивной составляющей тока $P_{pl} = 2,19^2 \cdot 5 = 23,98$ Вт.

Общие потери активной мощности


$$P = U_{BX} \cdot I_{BX} \cdot \cos(\psi_u - \psi_i) = 220 \cdot 2,197 \cdot \cos(0 + 87) = 24,13 \text{ Вт.}$$

$$\alpha_{pl} = \frac{23,98}{24,13} = 0,9938, \quad \alpha_{al} = \frac{0,066}{24,13} = 0,002$$

Эти данные выявляют реактивный характер электропотребления.

Мощность P_{pl} представляет собой резерв снижения потерь в линии за счет уменьшения реактивного тока путем установки батарей конденсаторов. Одновременно повышается напряжение на нагрузке за счет снижения U_d .

3. Активно-индуктивная нагрузка.

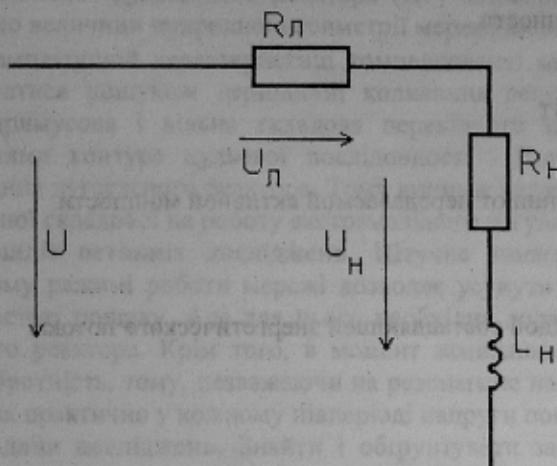

Пусть $R_L = 5$ Ом, $R_H = 100$ Ом, $X_L = 100$ Ом, $f = 50$ Гц, $\dot{U}_{AO} = 220 \text{ а}^{\circ}$.

$$\text{Итак: } Z = 145 \cdot e^{j43.6}$$

$$Z_H = 141.4 \cdot e^{j45}, \text{ Ом.}$$

$$I = 1.517 \cdot e^{-j43.6} = 1.098 - j1.046, \text{ А.}$$

$$\dot{U}_H = 214.5 \cdot e^{j1.4}, \text{ в. } U_L = 7.6 \cdot e^{-j43.6}, \text{ в.}$$


$P_L = I^2 R_L = 1.517^2 \cdot 5 = 11.5$, Вт – общие потери активной мощности в линии.

$$P_{Eal} = I_{al}^2 R_E = 1.098^2 \cdot 5 = 6.028, \text{ Вт – потери на передачу активной мощности.}$$

$$P_{pl} = I_{pl}^2 R_L = 1.046^2 \cdot 5 = 5.47, \text{ Вт – потери на передачу реактивной мощности.}$$

Таким образом, коэффициент $\alpha_{al} = \frac{P_{al}}{P_L} = \frac{6.028}{11.5} = 0.524$,

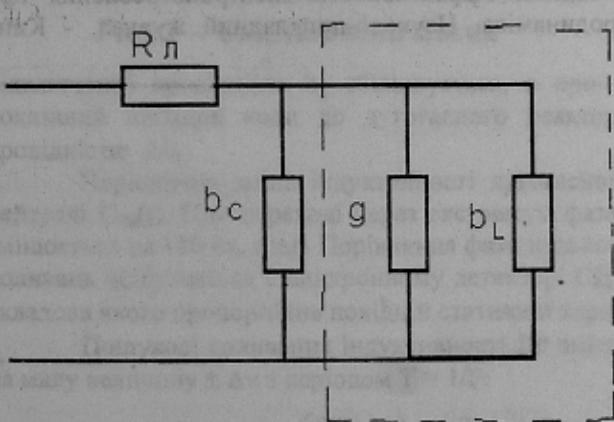а коэффициент $\alpha_{pl} = \frac{P_{pl}}{P_L} = \frac{5.47}{11.5} = 0.476$. Необходимы мероприятия по компенсации реактивной мощности. Устанавливаем конденсаторы с эквивалентной компенсирующей емкостью $C = 15.9 \cdot 10^{-6}, \Phi$.



Полное сопротивление $Z' = R_L + \frac{1}{Y} = 205, \text{ Ом.}$

$$I' = \frac{220}{205} = 1.073, \text{ А – ток в линии.}$$

$$\text{Потери в линии } P_L' = I'^2 R_L = 1.073^2 \cdot 5 = 5.75,$$

$$\text{Вт и коэффициент } \alpha_{al}' = 1$$

В результате проведения МСП потери в линии снизились в 2 раза.

Схема с компенсацией

Рассмотрим задачу определения абсолютных

значений непроизводительных потерь от каждого вида некачественности энергетического потока.

Условие: По двухпроводной линии передается активная мощность $P=1000$ Вт при коэффициенте мощности потребителя $\cos \phi=0.8$. Сопротивление линии (двух проводов) $2R_L=1$ Ом. Напряжение питания 220 В. С помощью анализатора соотношения потерь [4] определены коэффициенты $\alpha_{al}=0.8$, $\alpha_{pl}=0.15$, $\alpha_{\Gamma}=0.05$. Определить абсолютное значение потерь от каждой составляющей потока электромагнитной мощности.

1. Определяем полную мощность

$$S = \frac{P}{\cos \phi} = \frac{1000}{0.8} = 1250, \text{ ВА}$$

2. Определяем ток в линии.

$$I = \frac{S}{U} = \frac{1250}{220} = 5.68, \text{ А}$$

3. Потери в линии.

$$P_L = I^2 \cdot 2R_L = 32.3, \text{ Вт}$$

4. Определяем абсолютные значения потерь от основного полезного потока и каждого вида "некачественного" потока электромагнитной мощности.

$$P_{al} = P_L \cdot \alpha_{al} = 32.3 \cdot 0.8 = 25.84, \text{ Вт}$$

$$P_{pl} = P_L \cdot \alpha_{pl} = 32.3 \cdot 0.15 = 4.845, \text{ Вт}$$

$$P_{\Gamma} = P_L \cdot \alpha_{\Gamma} = 32.3 \cdot 0.05 = 1.615, \text{ Вт}$$

5. Общие потери в процентном соотношении от передаваемой активной мощности.

$$\delta_P = \frac{P_L}{P} = \frac{32.3}{1000} \cdot 100\% = 3.23\%$$

6. Процентное содержание потерь от каждой составляющей энергетического потока.

$$\delta_{Pal} = 3.23 \cdot 0.8 = 2.584\%$$

$$\delta_{Pl} = 3.23 \cdot 0.15 = 0.4845\%$$

$$\delta_{\Gamma} = 3.23 \cdot 0.05 = 0.1615\%$$

Таким образом, следует отметить, что система коэффициентов относительных потерь позволяет определить характер электропотребления, эффективность проводимых мероприятий по снижению потерь, абсолютные значения непроизводительных потерь при передаче и преобразовании и является существенным дополнением к общепринятой системе ПКЭ.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Зиновьев Г.С. Критерии эффективности энергопроцессов в вентильных преобразователях. - Киев, 1983,-31с.
- 2 Дрехслер Р. Измерение и оценка качества электроэнергии при несимметричной и нелинейной нагрузке. - М.: Энергоатомиздат, 1985,-112с.
- 3 Патент № 63324 А, МПК 7 G01R21/00. Способ контролю ефективності електроспоживання. Поляков М.Г., Кийко В.В. Бюл. № 1 від 15.01.2004.
- 4 Поляков Н.Г., Кийко В.В. Об одном методе оценки эффективности электропотребления при несимметричных нелинейных нагрузках.//Технічна електродинаміка. Науково-прикладний журнал. - Київ, 2002.-с.86-89.

Рекомендована до друку проф.., д.т.н. Карасем С.В.

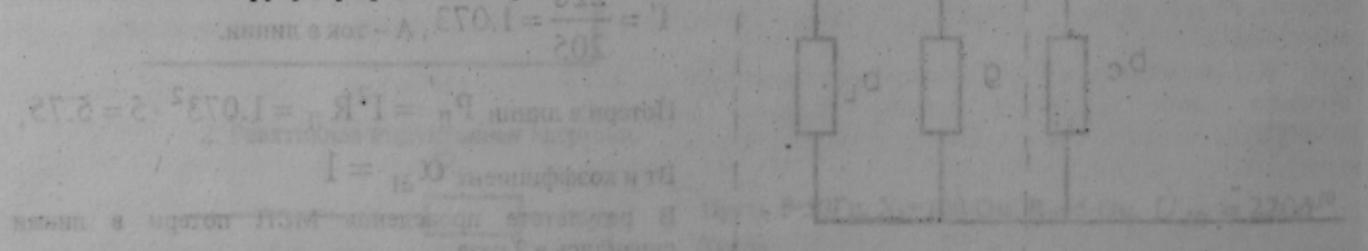


Схема з компонентами